




INF01 118

# Técnicas Digitais para Computação

Portas complexas  
Transmission gates  
Alta impedância

# Portas Lógicas


## Porta NAND CMOS

   

# Portas Lógicas


## Portas CMOS Complexas SCCG (Static CMOS Complex Gate)

Exemplo:

 


$$S = A + (B \cdot (C + D))$$

 A lógica da porta pode ser definida pelos transistores de pull down.




# Portas Lógicas

## Exercício

 


E1	E2	E3	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 

# Portas Lógicas

## Portas CMOS Complexas

**SCCG** (Static CMOS Complex Gate)

 

Funções com até 2 transistores em série




## Dimensionamento de Transistor MOS

### Revisão de Resistência


$$R = \rho \cdot \frac{L}{W \cdot T}$$

Lei de Ohm:

$$I = V / R$$

  
 

 
$$\begin{cases} W \uparrow : r \downarrow, C \uparrow \\ L \uparrow : r \uparrow, C \uparrow \end{cases}$$





## Associação de Transistores

### Transistores em Paralelo

  



### Transistores em Série

  

\* Mais de 4 transistores em série devem ser evitados !!!

# Portas Lógicas

## Lógica com chaves NMOS

  

Transistores N

Sem consumo estático


V<sub>g</sub> alto varia em função da lógica

O buffer “regenera” o sinal. Por que?



# Portas Lógicas

## Chaves NMOS

 



$V_F$  não consegue atingir 5V, mas  $5V - V_{Tn}$

o transistor NMOS passa um 0 forte e um 1 fraco

# Portas Lógicas

## Chaves CMOS

Símbolos:

  

OBS: o transistor PMOS passa um 0 fraco e um 1 forte

o transistor NMOS passa um 0 forte e um 1 fraco

Req de uma chave CMOS: cerca de 10 KΩ


Desvantagem: temos que ter C e  $\overline{C}$

# Portas Lógicas


## Lógica com chaves CMOS

### XNOR e XOR

XNOR realizado com portas lógicas


 


 XOR realizado com transistores de passagem





## Alta Impedância (Z)


### Inversor Tri-State (INVTR)

  

E	C	$\overline{C}$	S
0	0	1	Z
1	0	1	Z
0	1	0	1
1	1	0	0

  

**Outra opção...**  
*(controle negado)*

 


E	C	S
0	0	1
1	0	0
0	1	Z
1	1	Z

OU

C	S
0	$\overline{E}$
1	Z

**Buffer Tri-State**  
**(BUFTR)**



 


E	C	S
0	0	0
1	0	1
0	1	Z
1	1	Z

OU


C	S
0	Z
1	E

   **\* PODE-SE PENSAR EM QUALQUER PORTA LÓGICA  
COM SAÍDA TRI-STATE OU ALTA-IMPEDÂNCIA (Z) !!!**




## Uso de Porta Tri-State ...


\* NÃO É PERMITIDO EM CMOS :

 

\* CORRETO :


 


\* BARRAMENTO DE SINAIS :

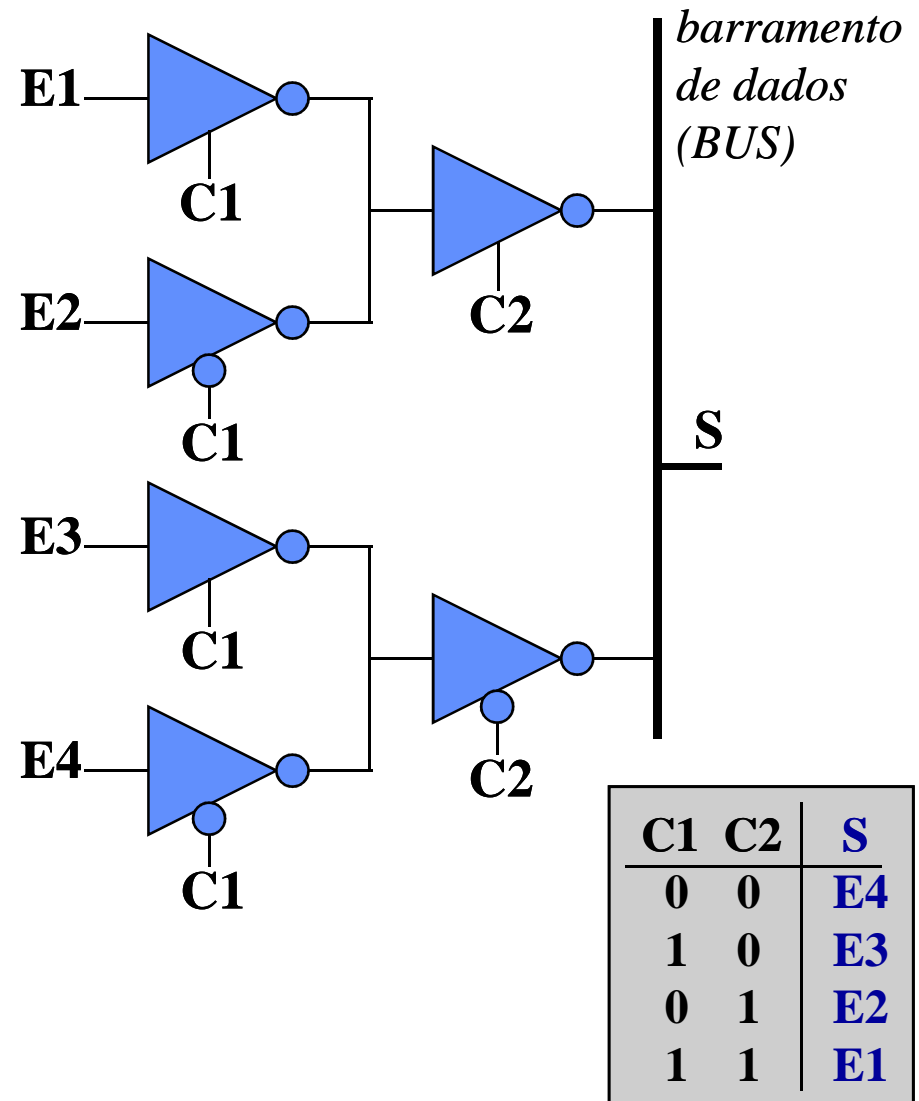
  
## Consumo (Dissipação de Potência)

- Corrente de Carga:  $I_{out}$
- Corrente de Curto-Circuito:  $I_{cc}$
- consumo estático  $\approx 0$
- consumo dinâmico (transição) =  $I_{out} + I_{cc}$
- consumo total = estático + dinâmico



\* A variação de  $W$  e  $L$  afeta no tempo de transição dos sinais e no consumo da porta lógica.