

INF01 118


Técnicas Digitais para Computação

Comparadores
ULA Multifunção




Aula 13

Comparador

 


X	Y	COMP
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
$$\text{COMP} = X Y + \bar{X} \bar{Y} = \overline{X \oplus Y}$$




 Comparador de 4 bits ($A_3A_2A_1A_0$ e $B_3B_2B_1B_0$)



Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

Exemplo de uma ULA Simples

 


M = Modo

- 1 funções aritméticas
- 0 funções lógicas

S = Seleção da função

Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

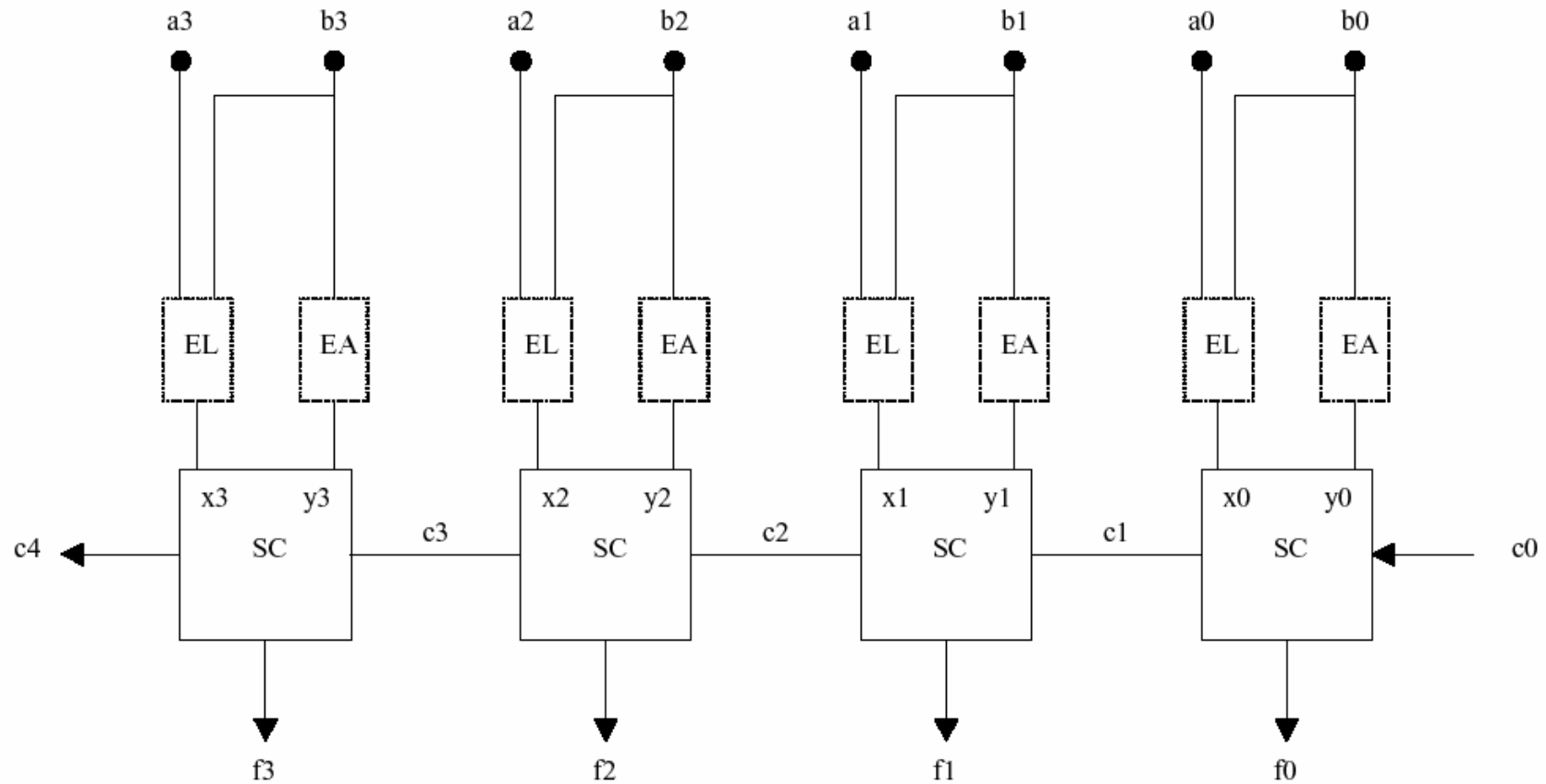

Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

M	S1	S0	nome da função	F	X	Y	C0
0	0	0	complementa	A'	A'	0	0
0	0	1	E	$A \text{ E } B$	$A \text{ E } B$	0	0
0	1	0	identidade	A	A	0	0
0	1	1	OU	$A \text{ OU } B$	$A \text{ OU } B$	0	0
1	0	0	decrementa	$A-1$	A	todos 1s	0
1	0	1	soma	$A+B$	A	B	0
1	1	0	subtrai	$A+B'+1$	A	B'	1
1	1	1	incrementa	$A+1$	A	todos 0s	1


Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

Tabela 2 – Tabela-verdade para o extensor aritmético.

S1	S0	bi	yi
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabela 3 – Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.

S1S0	00	01	11	10
bi				
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

 


Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

Tabela 4 – Tabela-verdade para o extensor lógico.


M	S1	S0	xi
0	0	0	ai'
0	0	1	ai.bi
0	1	0	ai
0	1	1	ai+bi
1	?	?	ai

Tabela 5 – Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.

		M=0				M=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
S1S0	ai bi								
00		1							
01		1		1					
11			1	1	1	1	1	1	1
10				1	1	1	1	1	1

 


Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

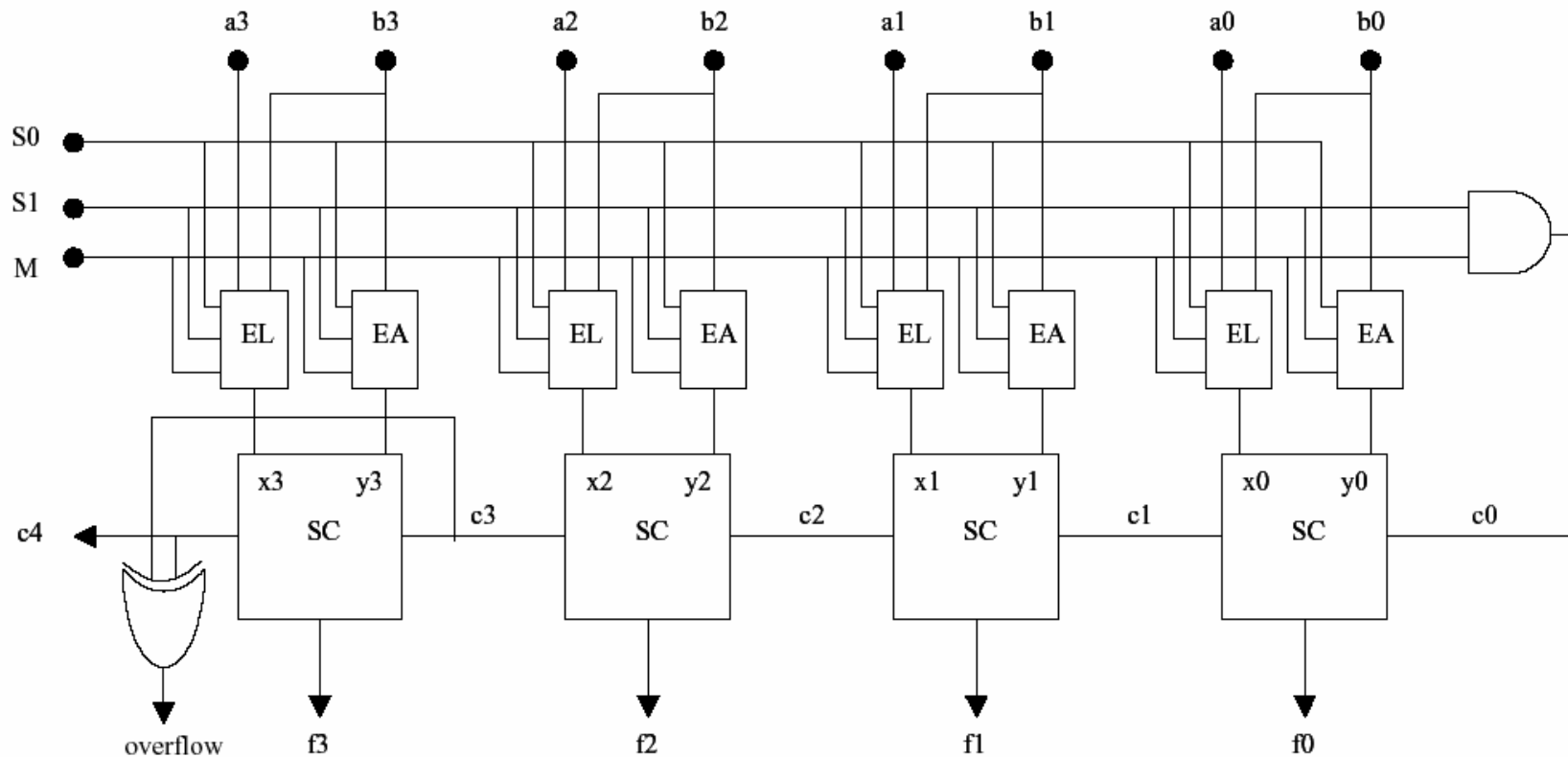

Projeto de ULA de 1 bit


Alternativa de implementacao 2

 

S1	S0	Função
0	0	soma
0	1	subtração
1	0	inversão
1	1	comparação

C	E	XOR	XNOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

ULA de 2 bits

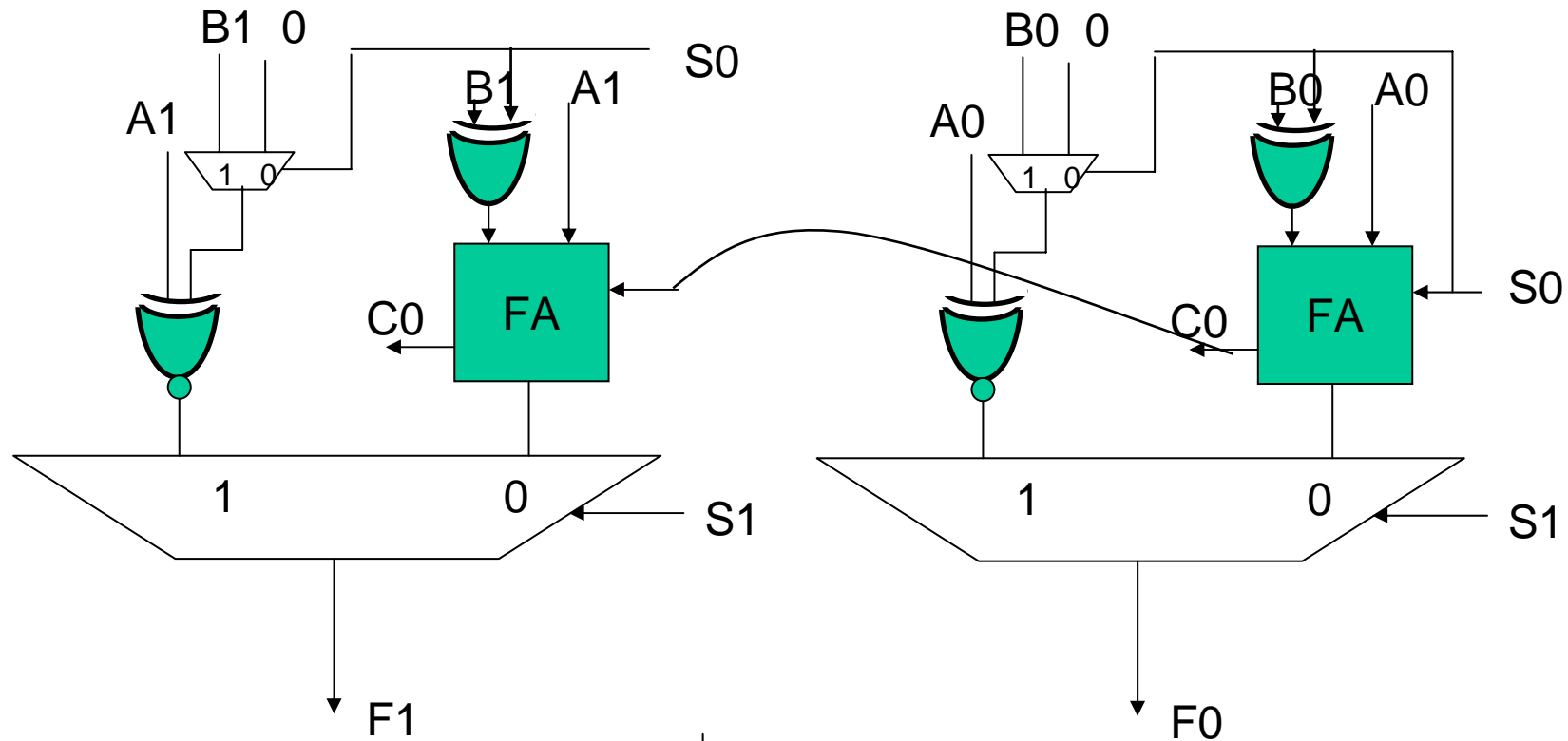

S1	S0	Função
0	0	soma
0	1	subtração
1	0	inversão
1	1	comparação

ULA em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

entity ULA is

```
Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      C : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
      F : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
```

end ULA;

architecture Behavioral of ULA is

Begin

```
process (A, B, C)
```

```
begin
```

```
CASE C is
```

```
WHEN "00" => F <= A+B;
```

```
WHEN "01" => F <= A-B;
```

```
WHEN "10" => F <= A xor B;
```

```
WHEN others => F <= not A;
```

```
END CASE;
```

```
end process;
```

end Behavioral;

