 


INF01118

Técnicas Digitais para Computação

**Decodificador/Codificador
Multiplexador**

Decodificadores



Apenas uma saída é igual a 1
Ex: se $A_1A_0 = 10$ então $D_2 = 1$

↓
“2”



A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Imaginando-se que A_1A_0 seja um código, as saídas o decodificam.


Se **cada saída** tivesse uma **lâmpada (LED)** que **acendesse** quando esta saída fosse igual a **1**, e se esta lâmpada iluminasse um número com o algarismo decodificado, teríamos explicitamente na saída a informação sobre o código detectado.

Aplicações

  
- Decodificação de endereço em uma memória



• Decodificador de instruções

 

Formato de uma instrução

 


• Implementação de funções combinacionais

- Imaginando que as entradas são as variáveis X,Y,Z de uma função F
- As 8 saídas correspondem então aos mintermos
- Tomando a soma dos produtos usando mintermos, basta fazer um OR entre os mintermos para os quais a função é = 1.

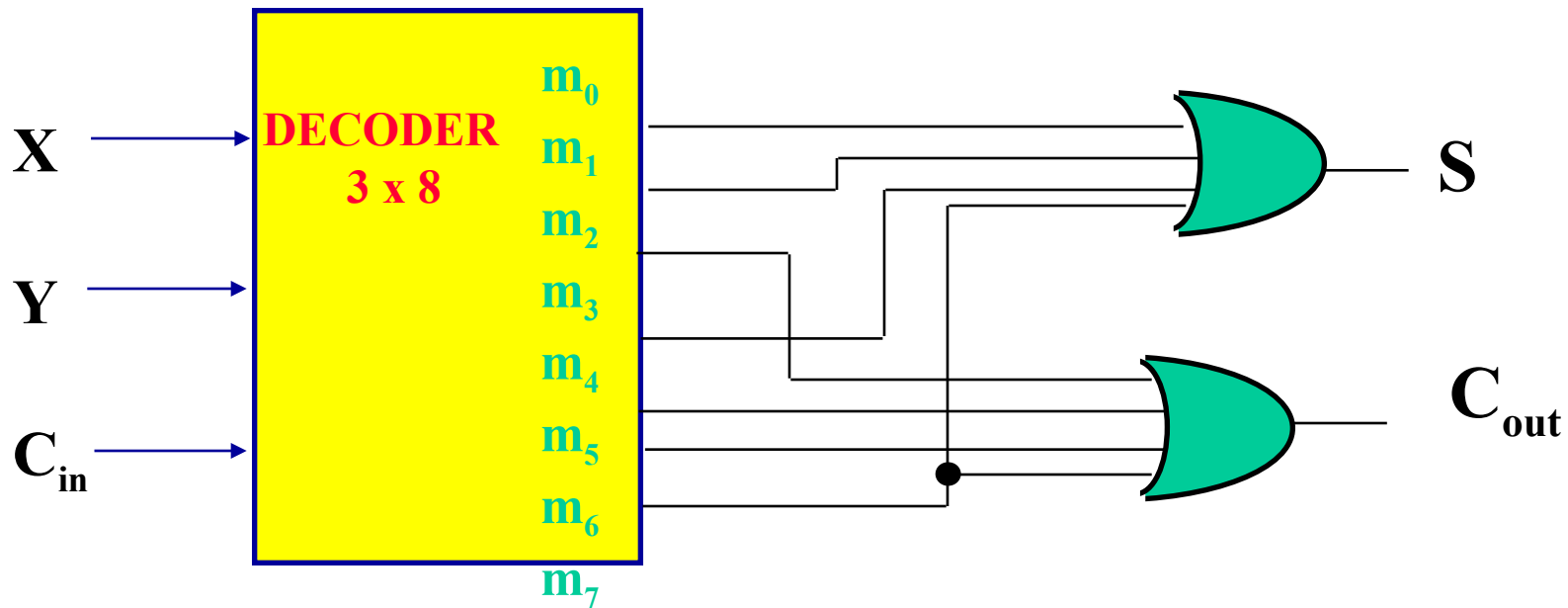Exemplo: Full Adder

$$S(X, Y, C_{in}) = \Sigma m(1, 2, 4, 7)$$

$$C_{out}(X, Y, C_{in}) = \Sigma m(3, 5, 6, 7)$$



Codificadores

Codificador simples

- 2^n entradas \rightarrow n saídas
- Apenas uma entrada pode ter valor = 1
- Saída fornece código binário correspondente à entrada ligada.

 


Tabela-verdade


D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Implementação


$$A_0 = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

$$A_1 = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$A_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

 

3 Portas OR
de 4 entradas

 

Problemas

Se mais de uma entrada = 1

Ex: $D_3 = 1$ e $D_6 = 1$



$A_2 A_1 A_0 = 1 1 1 \Rightarrow$ como se $D_7 = 1$

Se nenhuma entrada = 1

$A_2 A_1 A_0 = 000$, como se $D_0 = 1$

Codificador de prioridade

Se duas entradas são iguais a 1 simultaneamente, a entrada de maior prioridade tem precedência.


Tabela - verdade

D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

V indica saída válida
(pelo menos uma entrada = 1)


X = don't care

Mapas de Karnaugh

 


$$A_1 = D_2 + D_3$$

$$V = D_3 + D_2 + D_1 + D_0$$

 

$$A_0 = D_3 + D_1 \cdot \overline{D_2}$$

Implementação

 

Multiplexadores

- Seleciona 1 de 2^n entradas e a conecta à saída
- Seleção controlada por n sinais de controle


 


Tabela de Função

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$

Implementação

 

Um mux é um decodificador ao qual foram acrescentados

- Uma entrada de dados D_0 - D_3 em cada AND
(portanto decodifica $S_0 - S_1$ e deixa passar o D_i correspondente)
- Uma porta **OR** na saída


Implementação de funções booleanas

• Alternativa 1

- Usando decoder: coloca-se na saída um OR dos mintermos desejados
- Considerar que o MUX é um decoder que já tem o OR

Portanto: usar MUX, selecionando mintermos através das entradas de dados

 - Exemplo de somador: $S = \Sigma m(1,2,4,7)$



- Esta solução exige, para n variáveis, um MUX de n entradas de seleção.


• Alternativa 2

- Solução exige, para **n** variáveis, um MUX de **n-1** entradas de seleção (metade do tamanho de um MUX com **n** entradas de seleção)
- Método
 - Aplicar **n-1** primeiras variáveis como entradas de seleção
 - Usar variável restante (**Z**) como entrada de dados
 - Expressar saída como função de \bar{Z} , **Z**, 0, 1 (as únicas 4 alternativas que existem)

• Exemplo

$$F = \sum m(1,2,4,5)$$

X	Y	Z	F	
0	0	0	0	$F=Z$
0	0	1	1	
0	1	0	1	$F=\bar{Z}$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$F=1$
1	0	1	1	
1	1	0	0	$F=0$
1	1	1	0	

 

- Exemplo do somador: $S = \Sigma m(1,2,4,7)$


X	Y	Cin	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$S = C_{in}$$

$$S = \overline{C_{in}}$$

$$S = \overline{C_{in}}$$

$$S = \overline{C_{in}}$$

 

- Outra aplicação de multiplexadores:
Seleção de caminhos de dados