

INF01 118

Técnicas Digitais para Computação

Circuitos Aritméticos


Somadores e Subtratores

1. Meio Somador ou *Half-Adder* (soma 2 bits)

X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

 

2. Somador Completo ou *Full-Adder* (soma 3 bits)

X	Y	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

$$S = \bar{X}\bar{Y}C_{in} + \bar{X}Y\bar{C}_{in} + X\bar{Y}\bar{C}_{in} + XYC_{in}$$

$$C_{out} = \bar{X}YC_{in} + X\bar{Y}C_{in} + XY\bar{C}_{in} + XYC_{in}$$

S

$Y C_{in}$	00	01	11	10
X				
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

- não há aparentemente nenhuma minimização a fazer
- no entanto $S = X \oplus Y \oplus C_{in}$
- XOR é comutativo e associativo

C_{out} : Solução 1

$Y C_{in}$	00	01	11	10
X				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= XY + XC_{in} + YC_{in} \\
 &= XY + C_{in}(X+Y)
 \end{aligned}$$


C_{out} : Solução 2

YC_{in}		00	01	11	10
X	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1


$$C_{out} = XY + C_{in} (X \oplus Y)$$

solução é preferível porque usa XOR
também existente na expressão de S

- Para comprovar que as 2 soluções são equivalentes


$$C_{out} = XY + C_{in} (X \oplus Y)$$


- não é =1 se $X=1$ e $Y=1$, mas este caso já é coberto pelo 1º termo
- pode-se portanto reduzir $X+Y$ para $X \oplus Y$

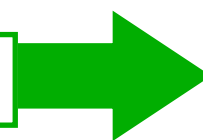
$$C_{out} = XY + C_{in} (X+Y)$$


igual a 1 se $X=1$, ou
 $Y=1$, ou
 $X=1$ e $Y=1$

 Circuito obtido a partir das expressões para S e C_{out}



Se reconhece dois *Half-Adders* (HA's)

 

$$S_1 = X \oplus Y$$


$$C_1 = X \cdot Y$$

$$S = S_2 = S_1 \oplus C_{in}$$

$$C_2 = S_1 \cdot C_{in}$$

$$C_{out} = C_1 + C_2$$

 3. Somador de N Bits (*Ripple Carry Adder*)



4. Subtratores

Meio Subtrator ($X - Y$)

X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

D = Diferença

B = Borrow

$$D = X \oplus Y$$

$$B = \bar{X} \cdot Y$$

Subtrator Completo : $X - Y$

X	Y	B _{in}	D	B _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = X \oplus Y \oplus B_{in}$$

$$B_{out} = \overline{\overline{X}}\overline{Y}B_{in} + \overline{\overline{X}}\overline{Y}\overline{B_{in}} + \overline{\overline{X}}Y\overline{B_{in}} + \overline{\overline{X}}YB_{in}$$


X \ YB _{in}	00	01	11	10
	0	1	1	1
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$$B_{out} = \overline{\overline{X}}Y + \overline{\overline{X}}B_{in} + YB_{in}$$

$$= \overline{\overline{X}}Y + B_{in}(\overline{\overline{X}} + Y)$$

5. Somador/Subtrator

Somador Completo

 


$$S = X \oplus Y \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = XY + C_{in} (X \oplus Y)$$

Subtrator Completo

$$D = X \oplus Y \oplus B_{in}$$
$$B_{out} = \overline{X}Y + \overline{X}B_{in} + YB_{in} = \overline{X}Y + B_{in} (\overline{X} + Y)$$

Pode-se fazer um subtrator usando-se um FA (Full Adder) com:

- entrada Y invertida
- $C_{in} = 1$

 


Isto corresponde a

$$X + \overline{Y} + 1 = X - Y$$

2's de Y


Somador / Subtrator

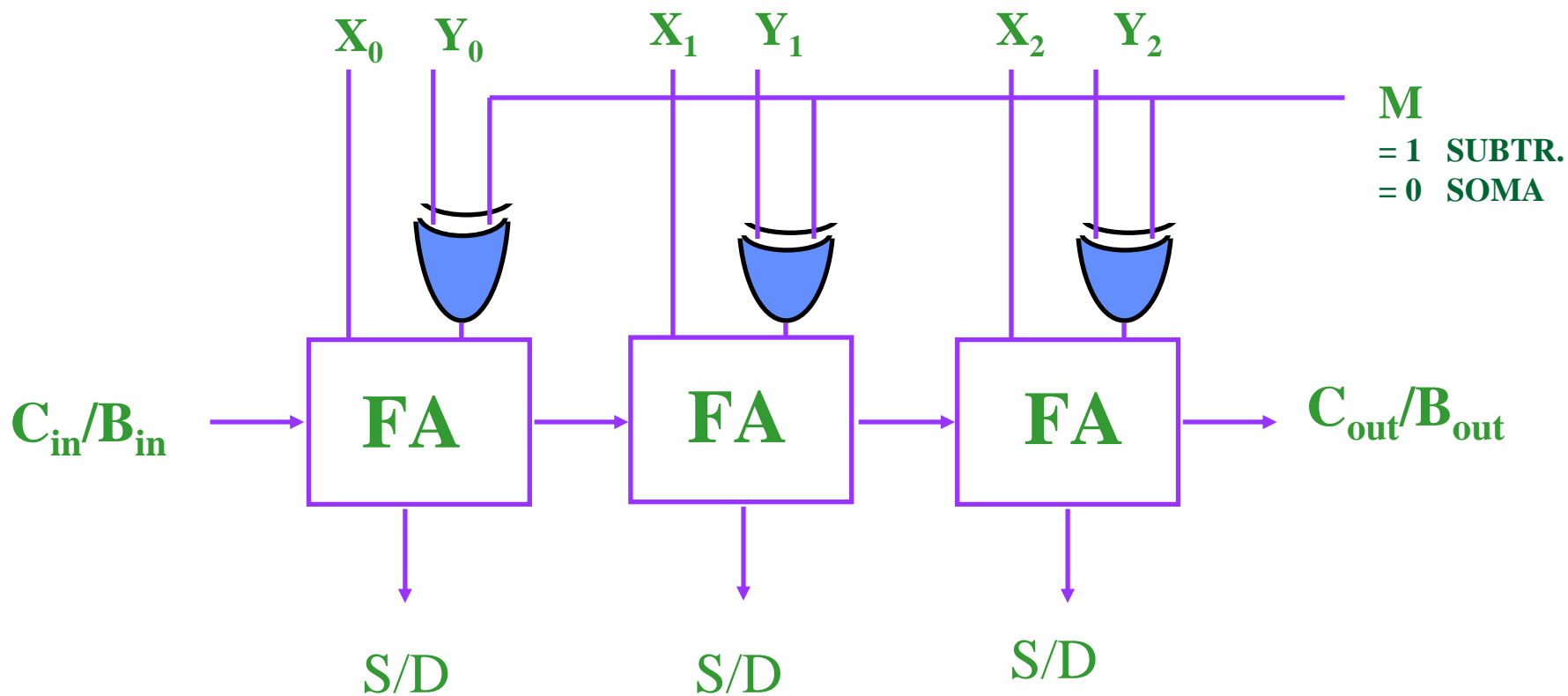

6. Somador usando apenas Meio-Somadores (HAs)

$$(A + B = S)$$

A \Rightarrow	a3	a2	a1	a0
B \Rightarrow	b3	b2	b1	b0
s4(Cout)	s3	s2	s1	s0

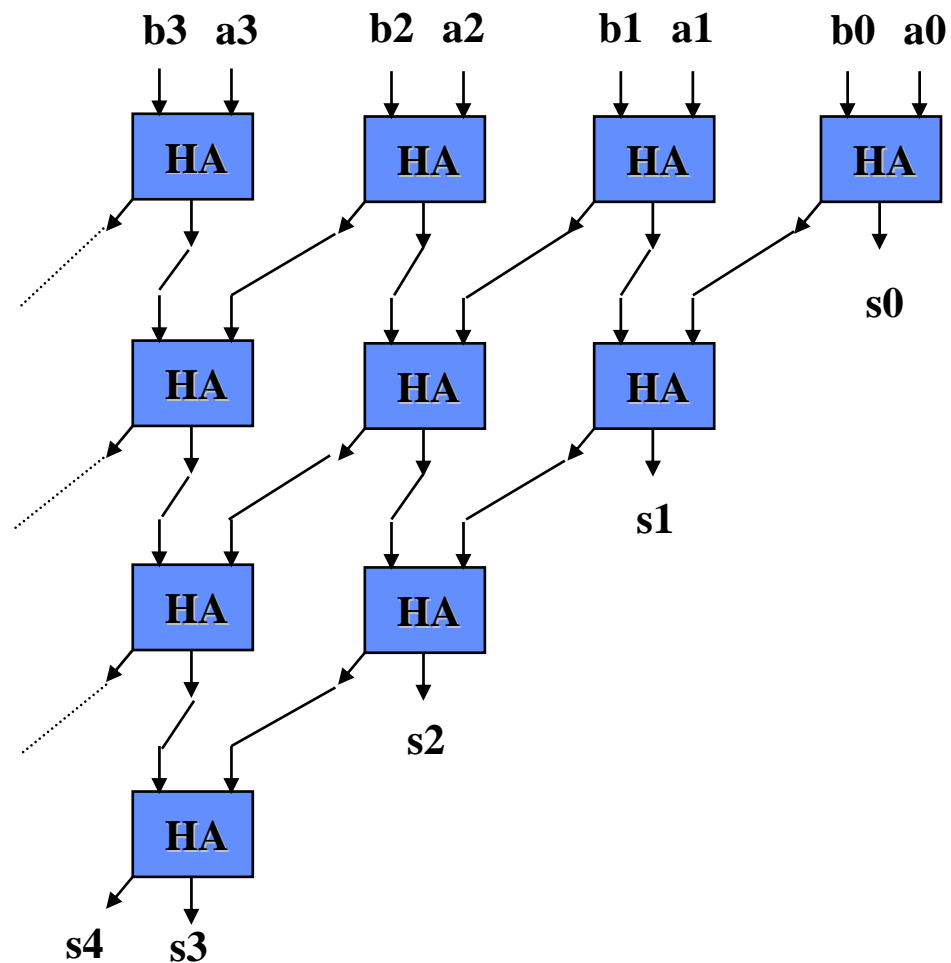

7. Somador com Carry Look-Ahead (vai-um antecipado)


Problema com Somador “*Ripple Carry*” e com o somador usando HAs:

— tempo de propagação do último carry-out (último ‘vai-um’)

p.ex.

$$\begin{array}{r} 1 1 1 \\ + 0 0 0 1 \\ \hline 1 0 0 0 \end{array}$$

- Existe um carry em cada estágio
- Bits de carry e soma do último estágio só estão disponíveis após os tempos de propagação dos estágios anteriores

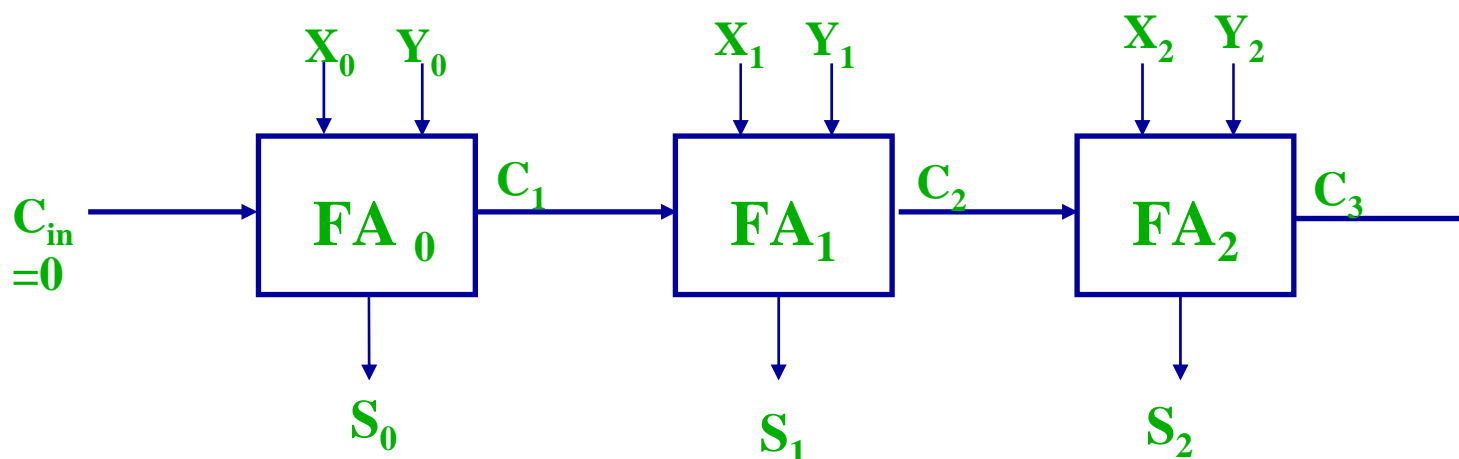

Alternativa 1

- Calcular cada S_i diretamente em função de $X_i, Y_i, X_{i-1}, Y_{i-1}, \dots$
 - construir tabela-verdade
 - implementar circuito com lógica de 2 níveis

p.ex. soma com 2 estágios

X_0	Y_0	X_1	Y_1	Cin	S_1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
:	:	:	:	:	:

Vantagem: Tempo de propagação só de 2 portas

Desvantagem: Equações muito grandes quando N é grande
Exige muitas portas, com muitas entradas

Alternativa 2

Um estágio causa carry se

a) gerar um carry, pois $X_i = 1$ e $Y_i = 1$

OU

b) propagar um carry vindo do estágio anterior


$C_i = 1$ e ($X_i = 1$ **OU** $Y_i = 1$)

$$G_i = X_i \cdot Y_i$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

mas não ambos, pois então recai-se no caso a

Unidade Somadora

 

- Expandindo as Equações para Geração de Carry :
 - P/ Carry Look-ahead de 1, 2 e 3 estágios

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)) \\ &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \end{aligned}$$


$$C_{out} = \underbrace{XY}_G + C_{in} \underbrace{(X \oplus Y)}_P$$

ou seja

$$C_3 = 1 \text{ se}$$

- for gerado carry no estágio 2 (G_2), ou
- for propagado carry pelo estágio 2, gerado no estágio 1 ($P_2 G_1$), ou
- for propagado carry pelos estágios 1 e 2, gerado no estágio 0 ($P_2 P_1 G_0$), ou
- for propagado o carry C_0 (entrada) pelos estágios 0, 1 e 2 ($P_2 P_1 P_0 C_0$)

 Rede Lógica para o Carry Look-ahead de 3 estágios




• Analisando o tempo de propagação:

- C_i em cada estágio tem tempo de propagação de 3 portas
 - C_i em cada estágio não depende de C_{i-1}
 - C_i é calculado em função de $A_i, B_i, A_{i-1}, B_{i-1}, \dots$ e C_{i-3}
- S_i em cada estágio tem tempo de propagação de 4 portas
- Número de Entradas nas portas AND ou OR (ou NAND ou NOR):
 - Para N-estágios de Look-Ahead ----> Portas de N+1 Entradas ! (atraso)

Solução intermediária (Com Carry Look-ahead de 4 estágios)

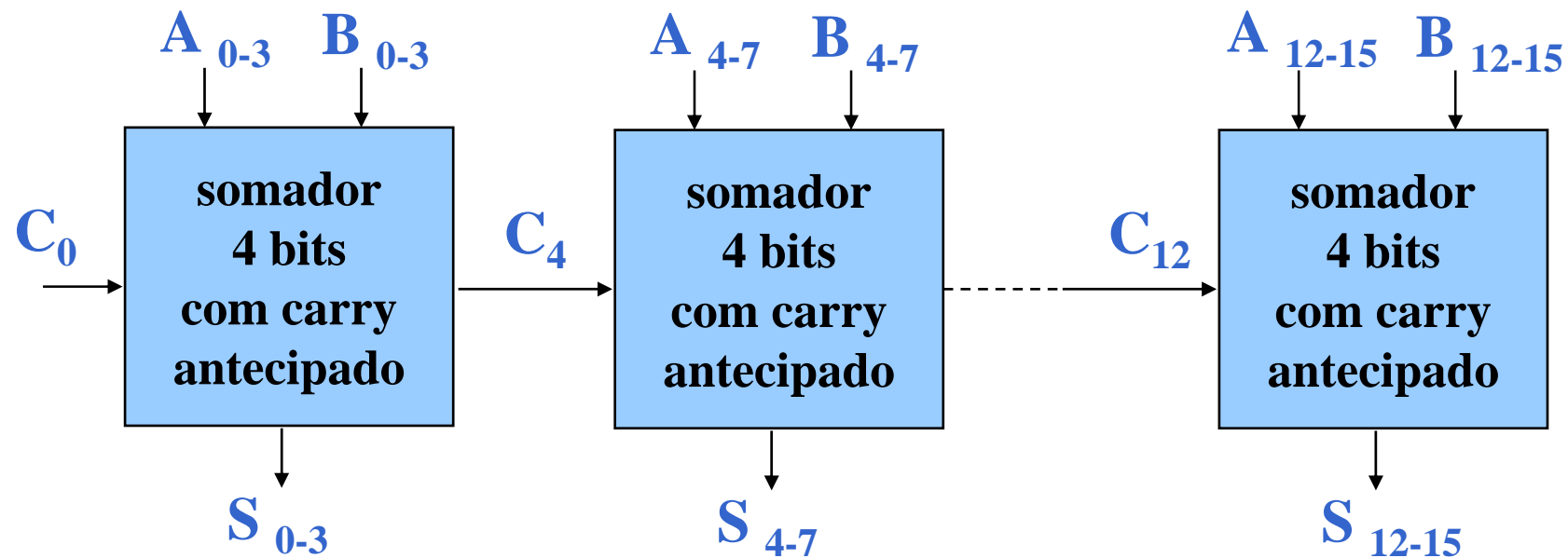- por exemplo supondo um somador de 16 bits



- dentro de cada somador de 4 bits as equações não crescem demais
 - gasto moderado de portas e entradas
- tempo de propagação = 4 x tempo de um somador com carry antecipado