

Organização de Computadores

Aula 07

Bloco de controle multi-ciclo

Projeto com FSM – Máquina de Estados Finitos

Introdução

- Na aula passada foi visto o caminho de dados para uma unidade multiciclo, com a determinação dos sinais de controle necessários para ativá-los,
- Agora veremos a Implementação da Unidade de Controle Multiciclo,
- Na unidade de controle Mono-ciclo foi empregado Tabelas de Verdade ,
- No Multiciclo é um pouco mais complicado pois as instruções são executadas por passos, ciclos,
- Vamos ver duas técnicas:
 - Baseado numa Máquina de Estados Finitos - FSM (nesta aula),
 - Microprogramação (próxima aula).

Bloco de controle – projeto com FSM

1. Sinais de controle

2. Máquina de estados finitos

Busca e decodificação de instruções

Instruções de referência à memória


Instruções de tipo R

Instrução de desvio condicional (branch)

Instrução de desvio incondicional (jump)

3. Implementando a FSM

1. Sinais de controle

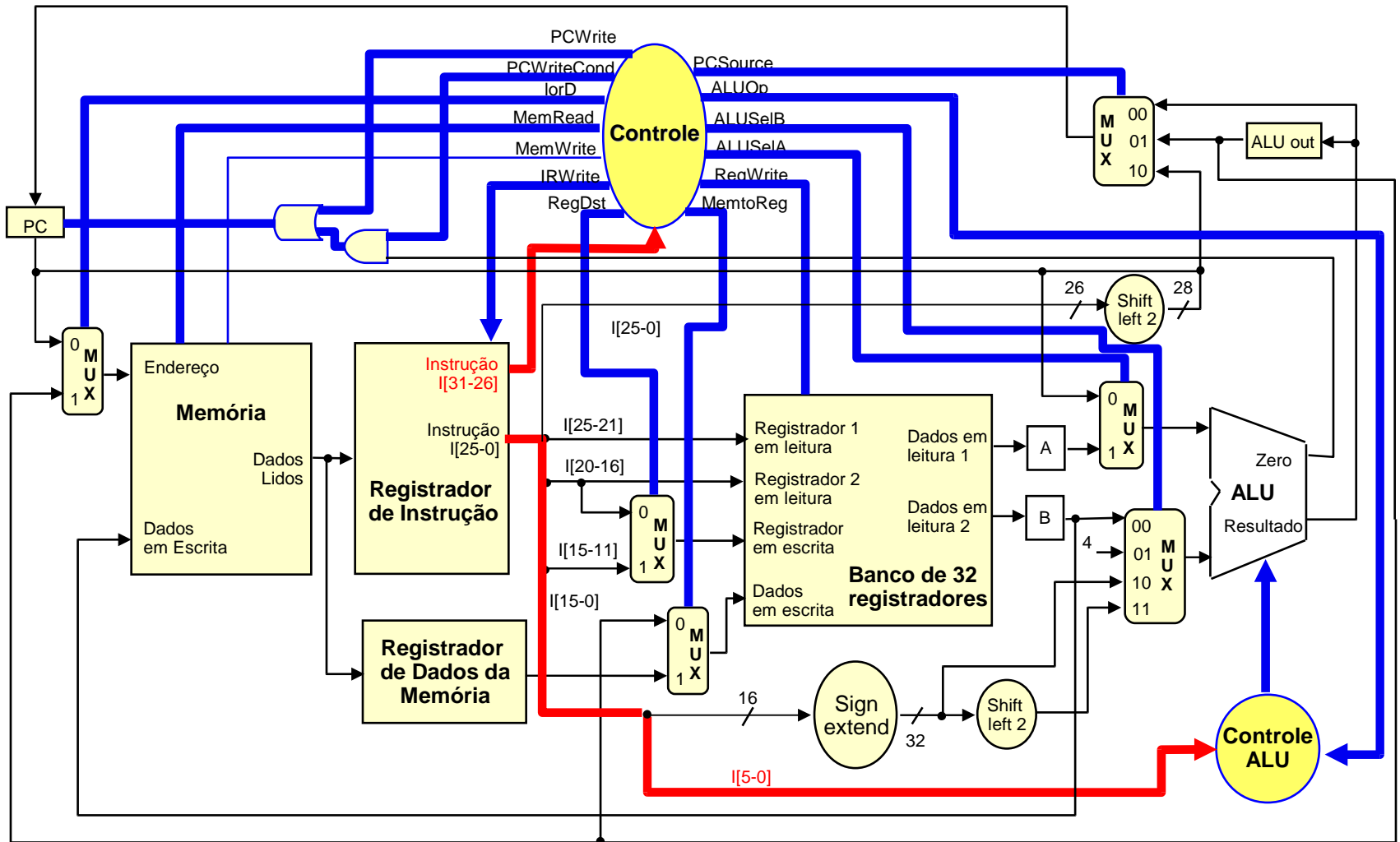

Sinais de controle de 1 bit

Nome do sinal	Efeito quando inativo	Efeito quando ativo
RegDst	O número do registrador-destino no banco de registradores vem do campo rt	O número do registrador-destino no banco de registradores vem do campo rd.
EscReg	Nenhum	O registrador de propósito geral selecionado pelo número do registrador de escrita é atualizado com o valor da entrada Dado de Escrita.
UALFonteA	O primeiro operando da UAL é o PC	O primeiro operando da UAL vem do registrador A.
LerMem	Nenhum	O conteúdo da memória no endereço especificado na entrada Endereço é colocado na saída Dado de Saída.
EscMem	Nenhum	O conteúdo da memória no endereço especificado na entrada Endereço é substituído pelo valor na entrada Dado a ser Escrito.
MemParaReg	O valor colocado na entrada Dado a ser Escrito do banco de registradores vem de UALOut.	O valor na entrada Dado a ser Escrito do banco de registradores vem do MDR.
louD	O PC é usado para fornecer o endereço da unidade de memória.	UALSaída é usada para fornecer o endereço para a unidade de memória.
IREsc	Nenhum	A saída da unidade de memória é escrita no IR.
PCEsc	Nenhum	O PC é atualizado. A fonte é controlada pelo sinal FontePC.
PCEscCond	Nenhum	O PC é atualizado se a saída Zero da UAL também estiver ativa.

Sinais de Controle de 2 bits

Nome do sinal	Valor	Efeito
UALOp	00	A UAL efetua uma operação de soma.
	01	A UAL efetua uma operação de subtração.
	10	O campo funct (função) da instrução determina a operação da UAL.
UALFonteB	00	A segunda entrada da UAL vem do registrador B.
	01	A segunda entrada da UAL é a constante 4.
	10	A segunda entrada da UAL é a extensão do sinal dos 16 bits menos significativos do IR.
	11	A segunda entrada da UAL é a extensão do sinal dos 16 bits menos significativos do IR deslocados 2 bits à esquerda.
FontePC	00	A saída da UAL ($PC + 4$) é enviada ao PC para atualizar seu valor.
	01	O conteúdo de UALSaída (o endereço-alvo do desvio condicional) é enviado ao PC para atualizar seu valor.
	10	O endereço-alvo do desvio incondicional ($IR[25-0]$), deslocado 2 bits à esquerda e concatenado com $PC + 4[31-28]$ é enviado ao PC para atualizar seu valor.

Sinais de controle


MemRead = 1	Ler conteúdo da memória
MemWrite = 1	Escrever conteúdo na memória
ALUSelA = 0	PC é primeiro operando para ALU
ALUSelA = 1	Registrador A é primeiro operando para ALU
ALUSelB = 00	Registrador B é segundo operando para ALU
ALUSelB = 01	Constante = 4 é segundo operando para ALU
ALUSelB = 10	Deslocamento (estendido p/ 32 bits) é segundo operando para ALU
ALUSelB = 11	Deslocamento (estendido p/ 32 bits e deslocado 2 bits p/ esq.) é 2º operando p/ ALU
RegDst = 0	Registrador a ser escrito é especificado pelo campo rt
RegDst = 1	Registrador a ser escrito é especificado pelo campo rd
RegWrite = 1	Escrever conteúdo em registrador
MemtoReg = 0	Valor a ser escrito em registrador vem do registrador da saída da ALU (ALUout)
MemtoReg = 1	Valor a ser escrito em registrador vem do registrador de dados da memória (MDR)
lorD = 0	Endereço em memória vem do PC
lorD = 1	Endereço em memória vem da ALU
IRWrite = 1	Armazenar instrução no IR

Sinais de controle para o PC

PCWrite = 1	PC é carregado; fonte é controlada por PCSource
PCWriteCond = 1	PC é carregado se saída Zero da ALU está ligada

PCSource	00	Saída da ALU é enviada para o PC
	01	Conteúdo do registrador ALUout é enviado para o PC
	10	Endereço de destino do Jump enviado para o PC


2. Máquina de estados finitos - FSM

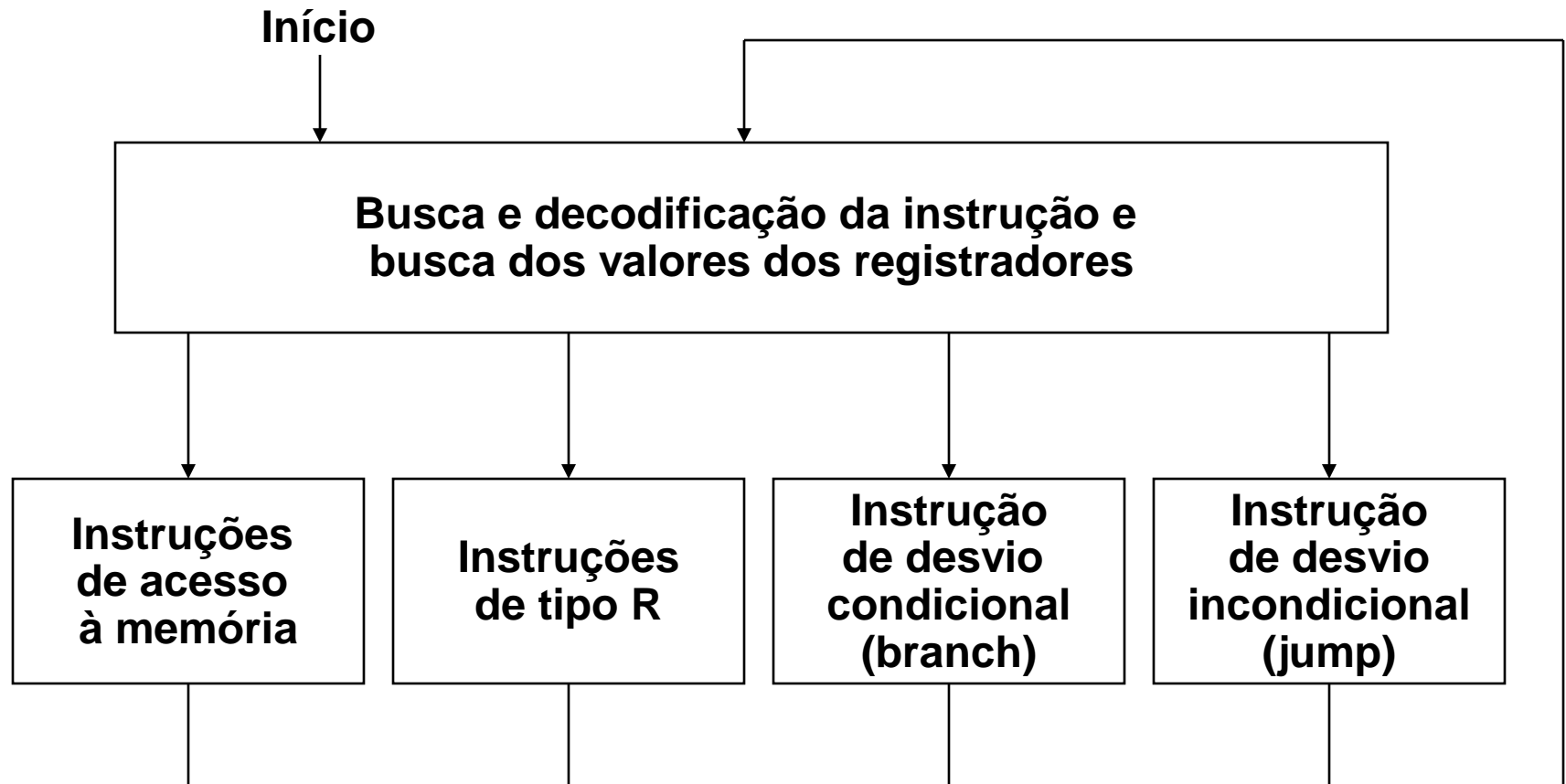

Estado 0
Busca e Decodificação de Instruções

Estado 1
Busca dos Valores dos Registradores


FSM: busca e decodificação de instruções

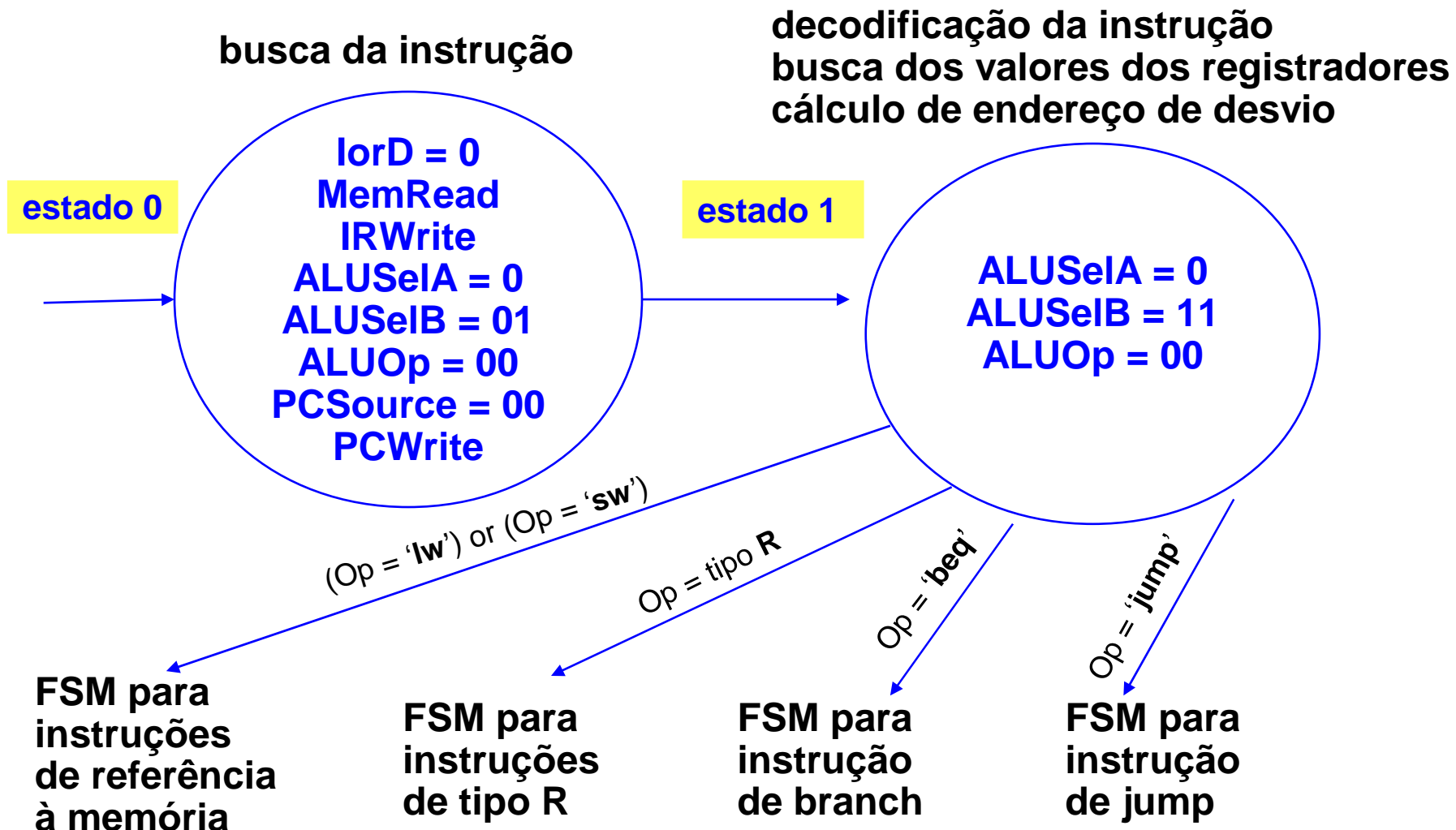

FSM: busca e decodificação de instruções


- **estado 0 – busca da instrução**
 - **IorD = 0:** PC é fonte de endereço para a memória
 - **MemRead:** ler instrução da memória
 - **IRWrite:** escrever instrução no IR
 - **ALUSelA = 0:** PC é primeiro operando para ALU
 - **ALUSelB = 01:** constante 4 é segundo operando para ALU
 - **ALUOp = 00:** ALU soma PC + 4
 - **PCSource = 00:** Saída da ALU é enviada para o PC
 - **PCWrite:** PC é escrito com PC + 4
- **estado 1 – decodificação da instrução, busca dos valores dos registradores, cálculo do endereço de desvio condicional (branch)**
 - **ALUSelA = 0:** PC é primeiro operando para ALU
 - **ALUSelB = 10:** deslocamento é segundo operando para ALU
 - **ALUOp = 00:** ALU soma PC + deslocamento

Estado 0 - Busca de instrução

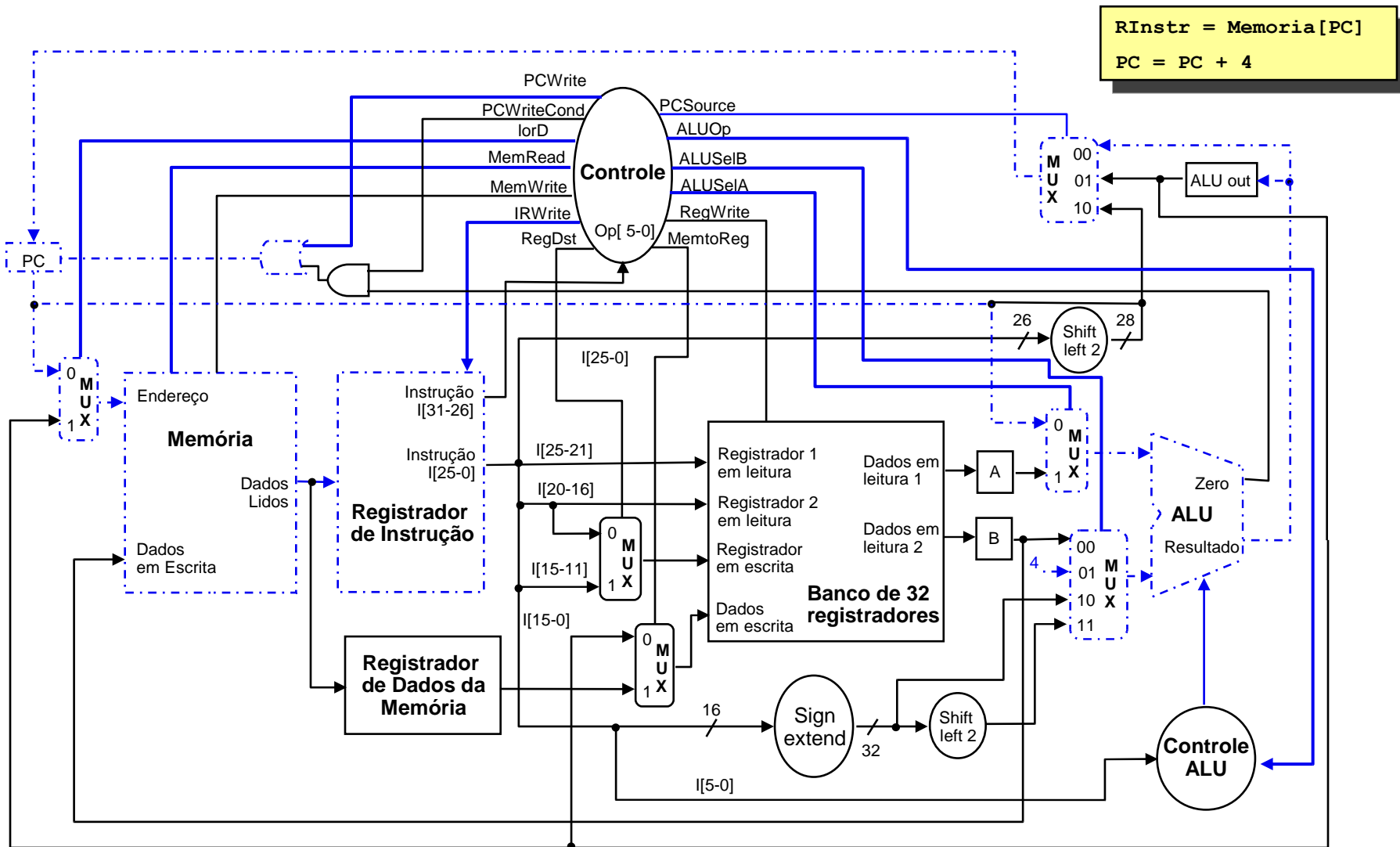

Estado 1 - Decodificação de instrução (+ leitura de registradores, + cálculo de end. branch)

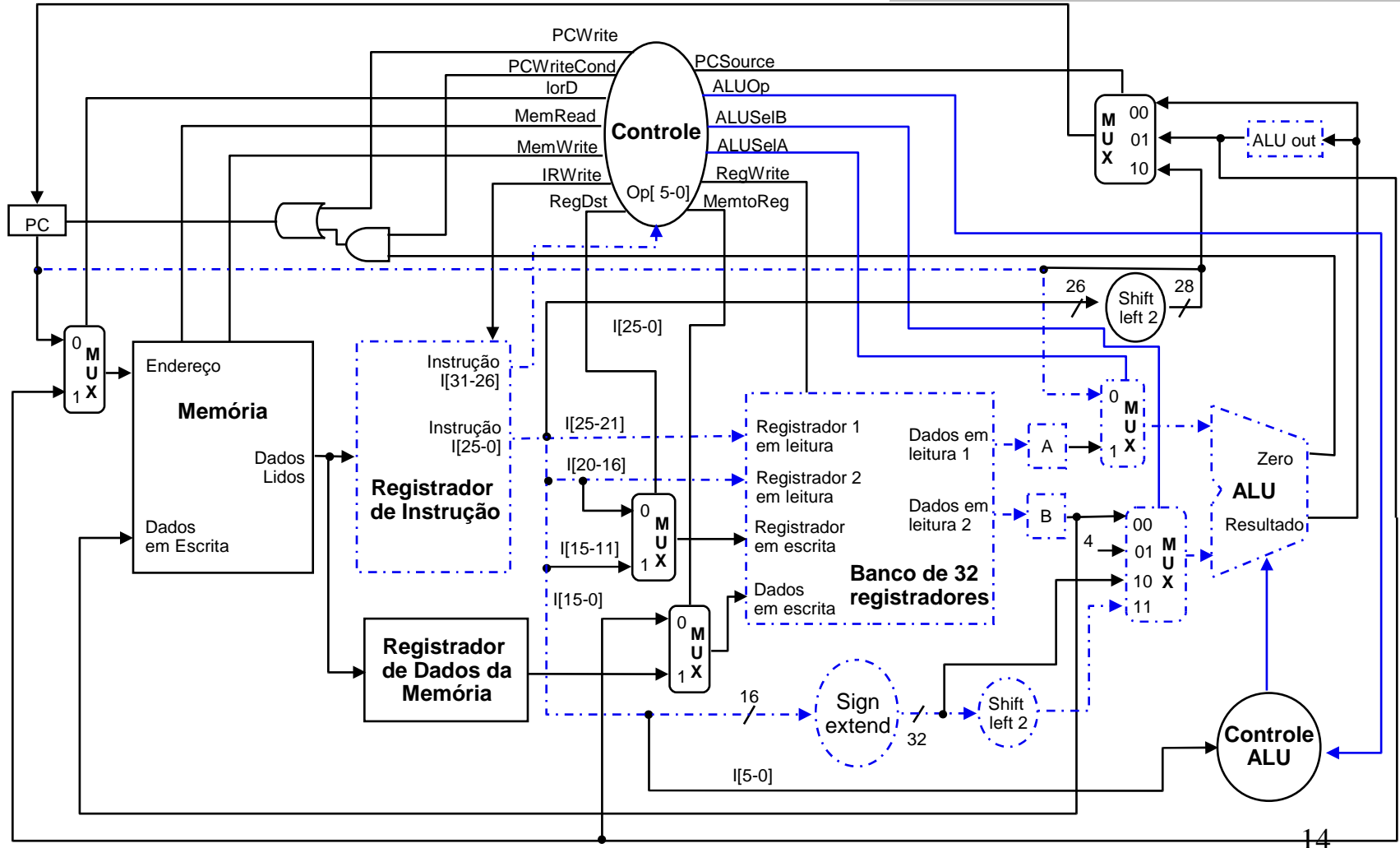
$A = \text{Reg}[I[25-21]]$ $B = \text{Reg}[I[20-16]]$
 $\text{ALUout} = \text{PC} + \text{SignExtend}(I[15-0]) \ll 2$



Estados 2, 3, 4 e 5

Instruções de Referência à Memória

FSM: instruções de referência à memória

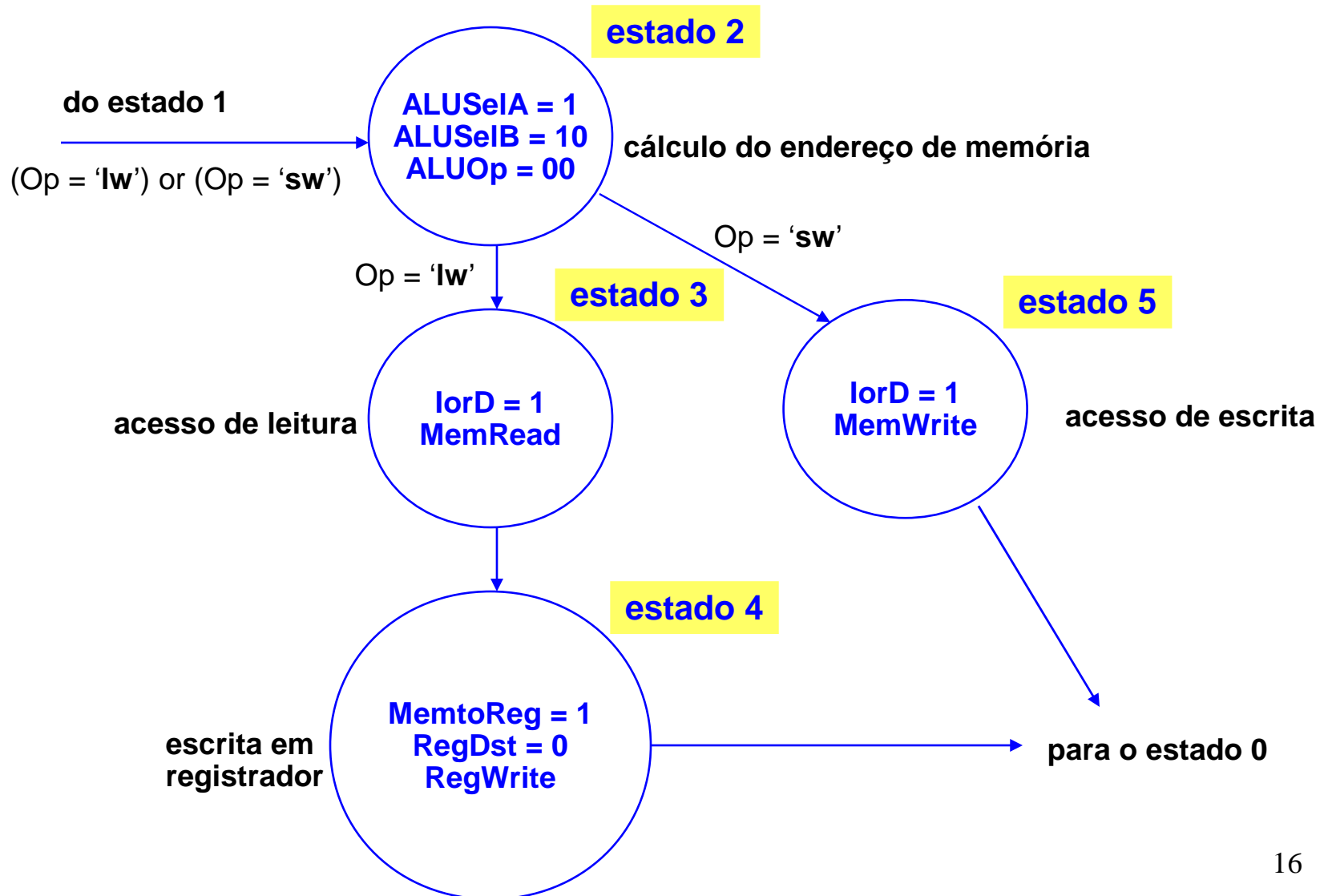


FSM: instruções de referência à memória

- **estado 2 – cálculo do endereço efetivo**
 - **ALUSelA = 1:** registrador base é primeiro operando para ALU
 - **ALUSelB = 10:** deslocamento é segundo operando para ALU
 - **ALUOp = 00:** ALU soma base + deslocamento
- **estado 3 – acesso de leitura na memória**
 - **IorD = 1:** endereço de memória vem da ALU
 - **MemRead:** leitura na memória
- **estado 4 – escrita em registrador**
 - **MemtoReg = 1:** valor para registrador vem da memória
 - **RegDst = 0:** registrador a ser escrito especificado pelo campo rd
 - **RegWrite:** escrita em registrador
- **estado 5 – acesso de escrita na memória**
 - **IorD = 1:** endereço de memória vem da ALU
 - **MemWrite:** escrita na memória


Estado 2 - cálculo do endereço efetivo

$$ALUout = A + SignExtend(I[15-0])$$

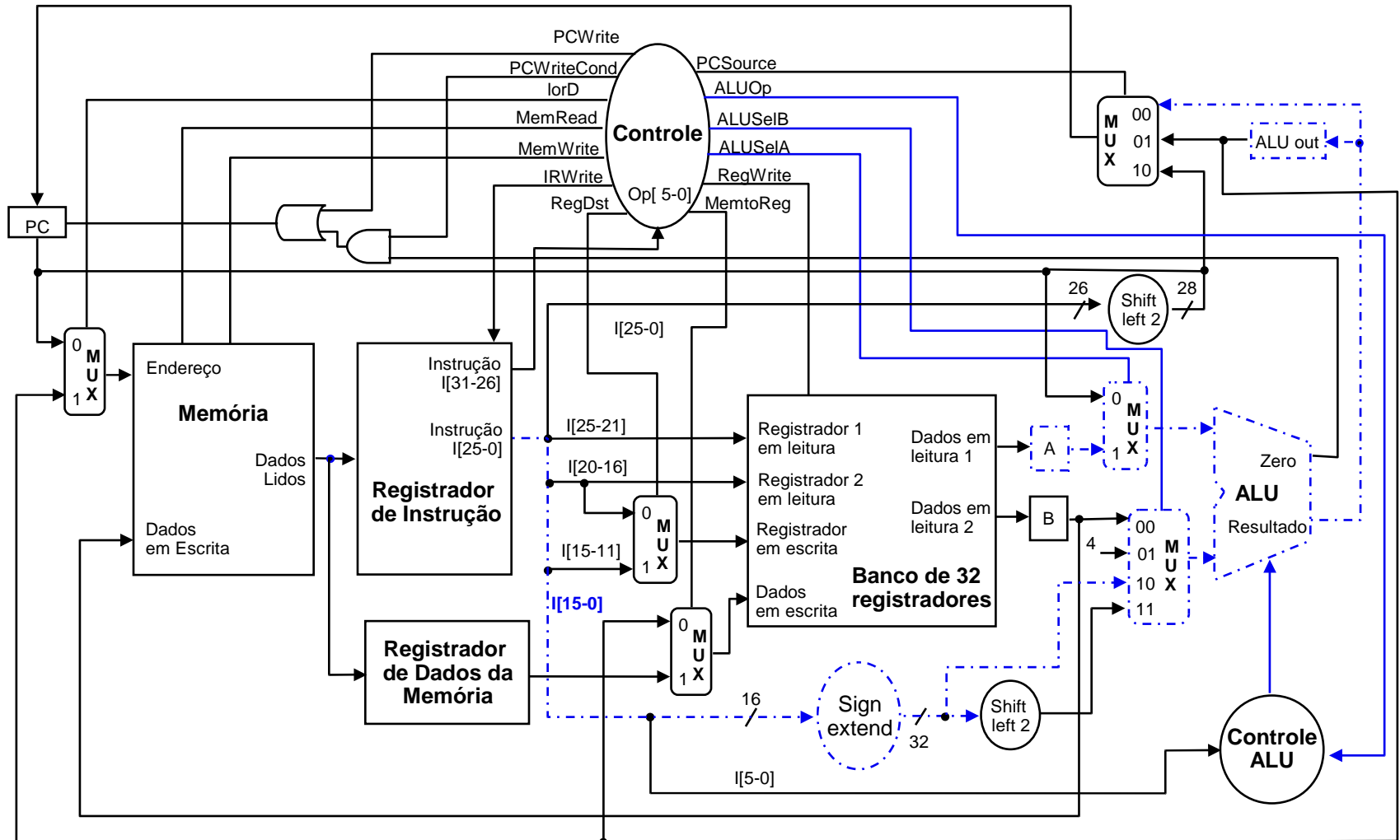


Estado 3 – acesso de leitura na memória (load)

MDR = Memória [ALUout]

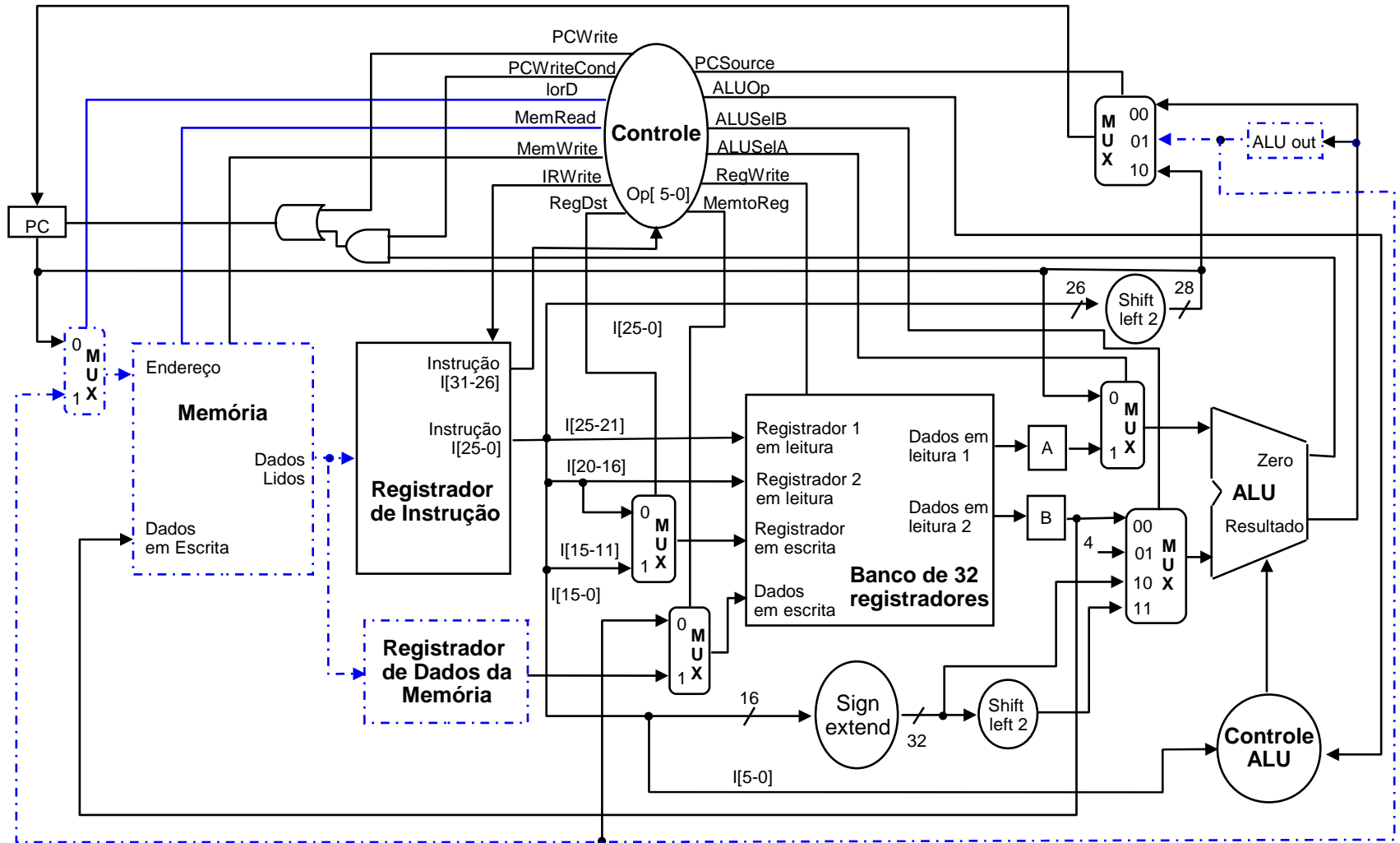


Estado 4 – escrita em registrador (load)

Reg [I[20-16]] = MDR

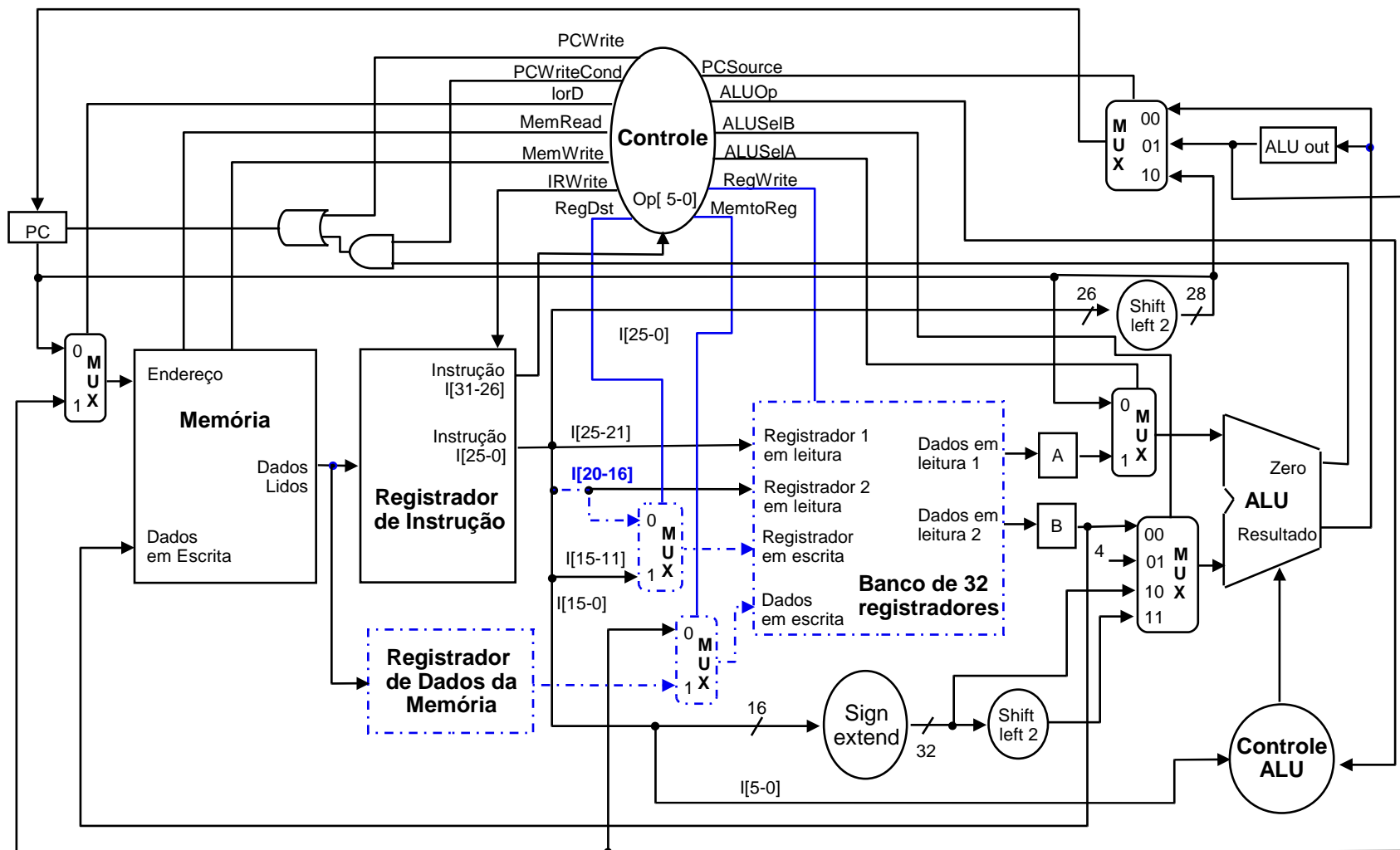

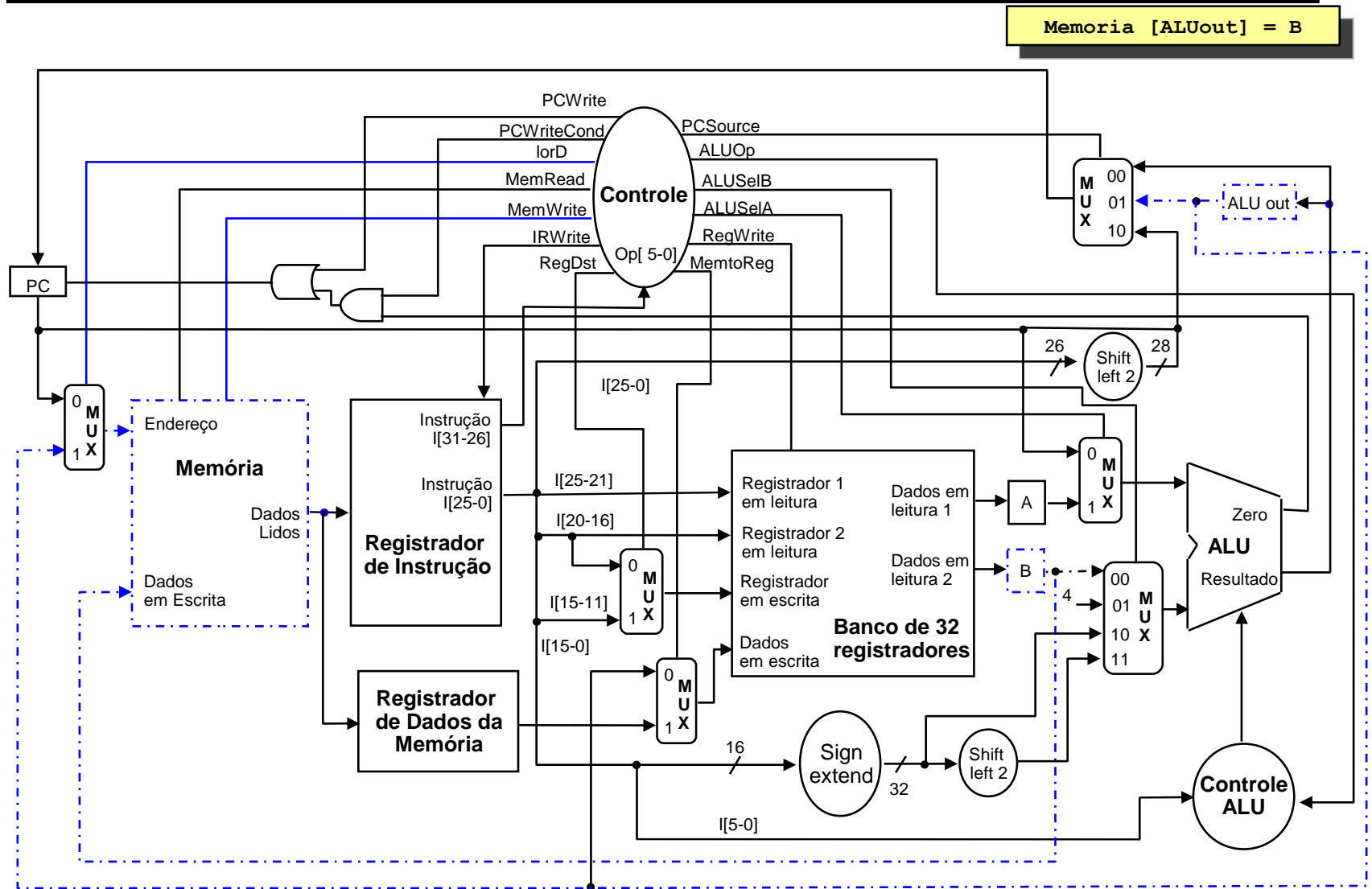
Estado 5 – acesso de escrita na memória (store)



Estados 6 e 7


Instruções de tipo R

FSM: instruções de tipo R

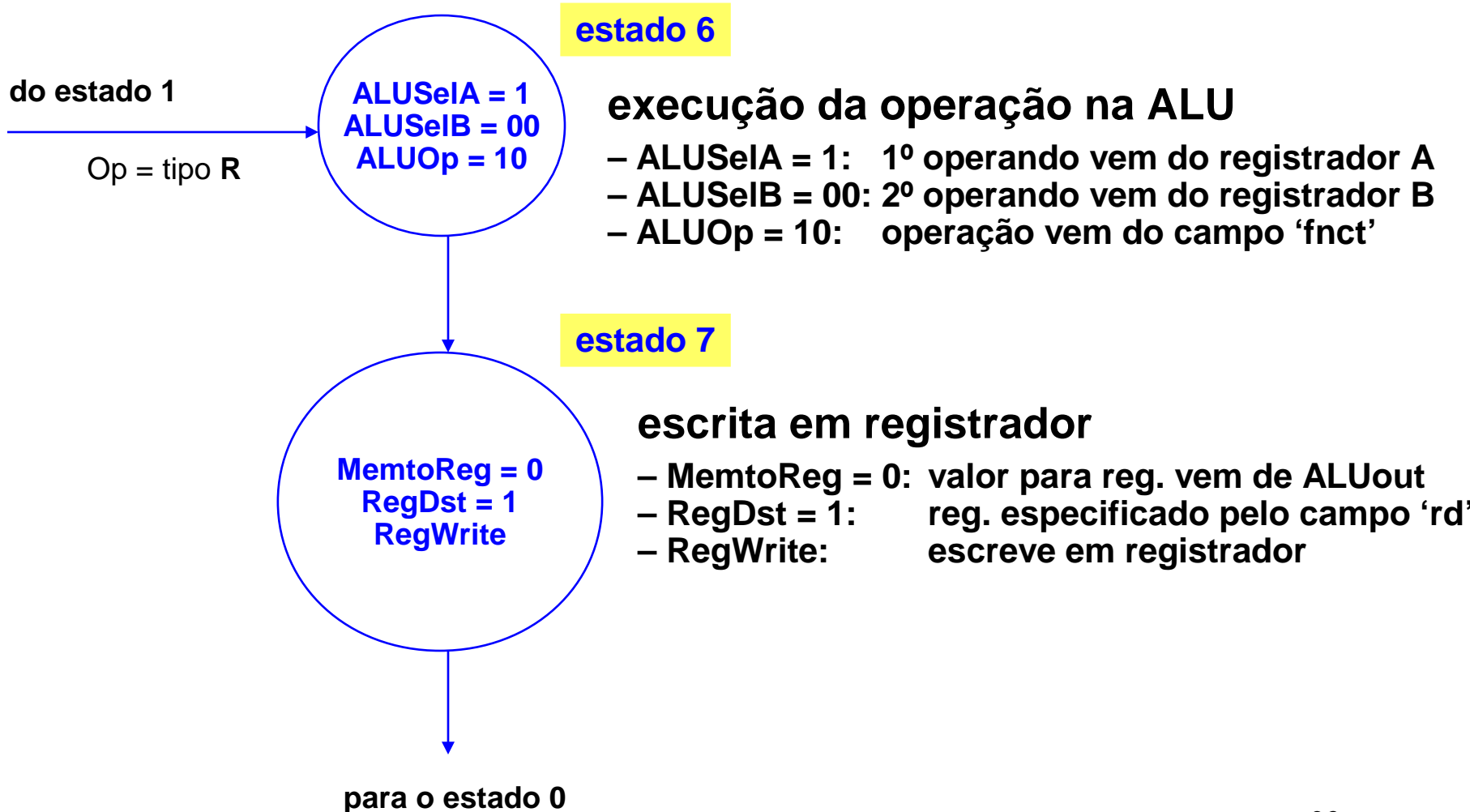


Estado 6 - execução da operação na ALU

ALUout = A operação B

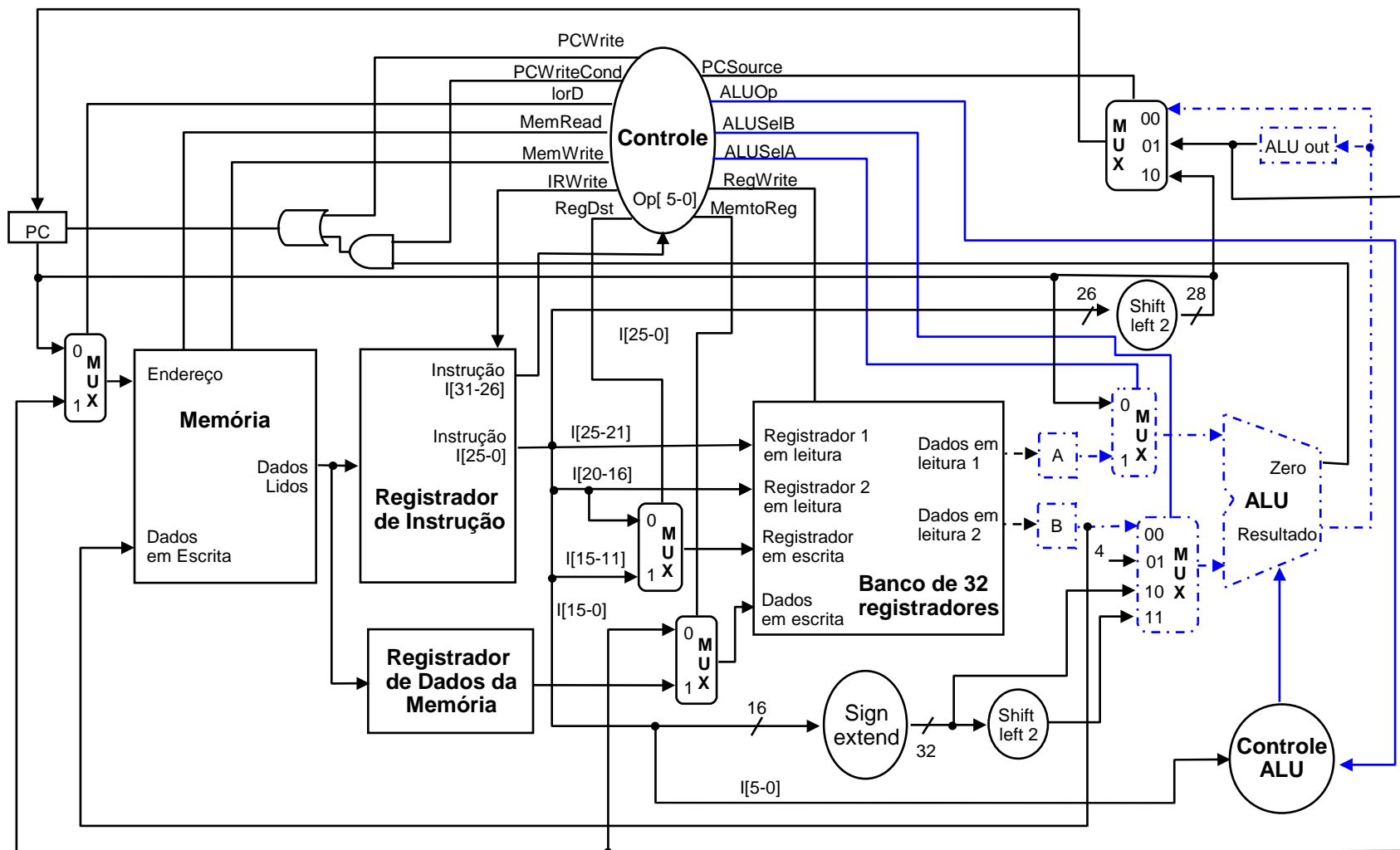

Estado 7 - escrita em registrador

Reg[I[15-11]] = ALUout

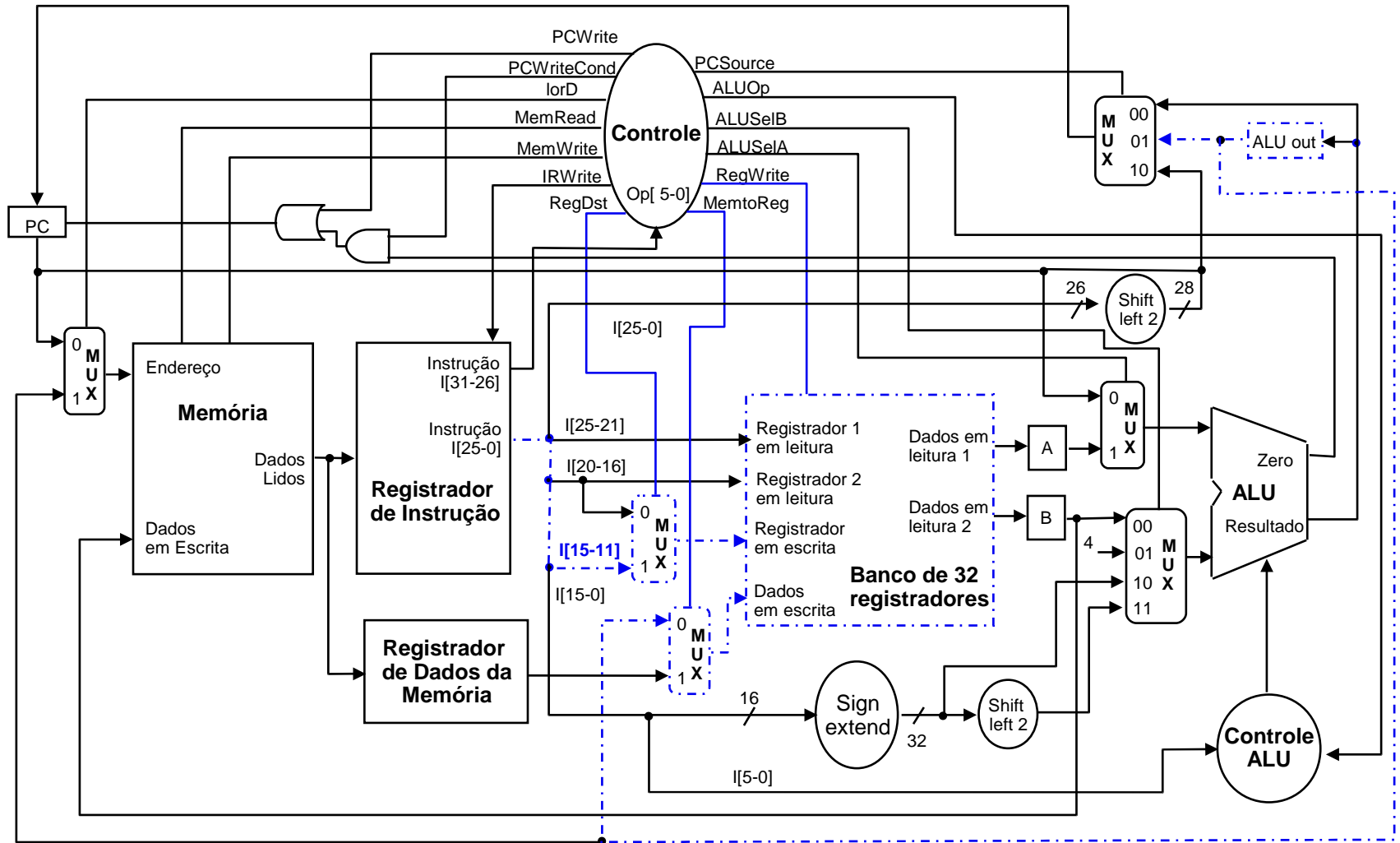


25


Estado 8

Instrução de Desvio Condicional

FSM: instrução de desvio condicional (branch)

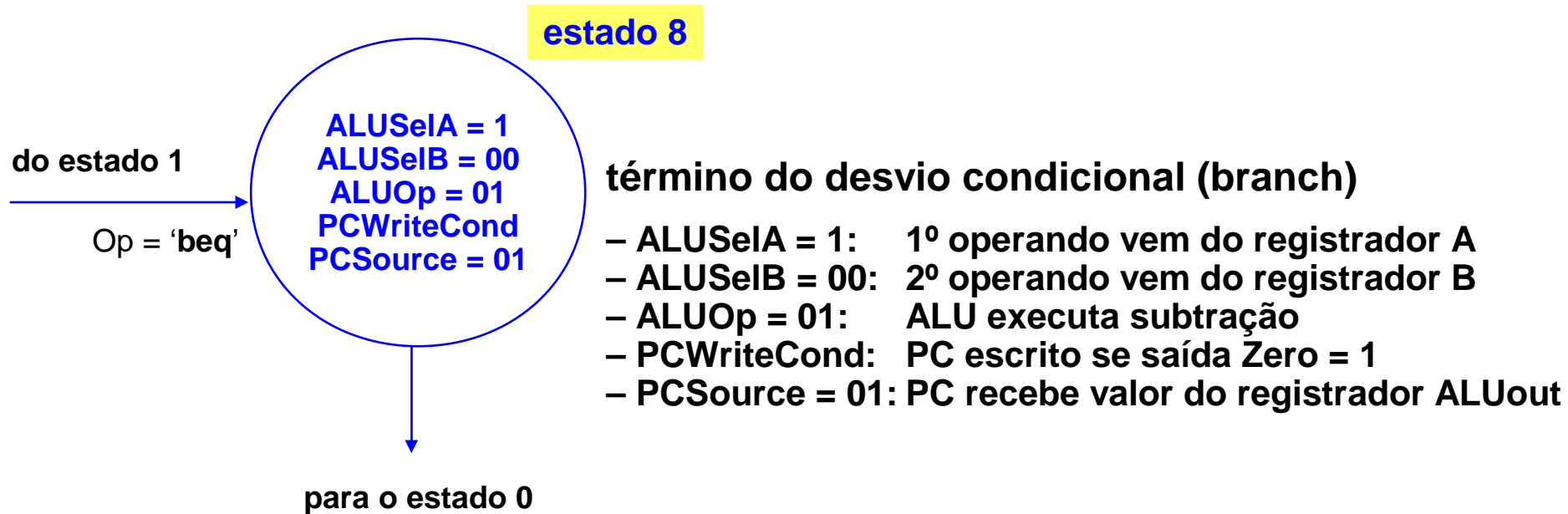


Estado 8 - término do desvio condicional

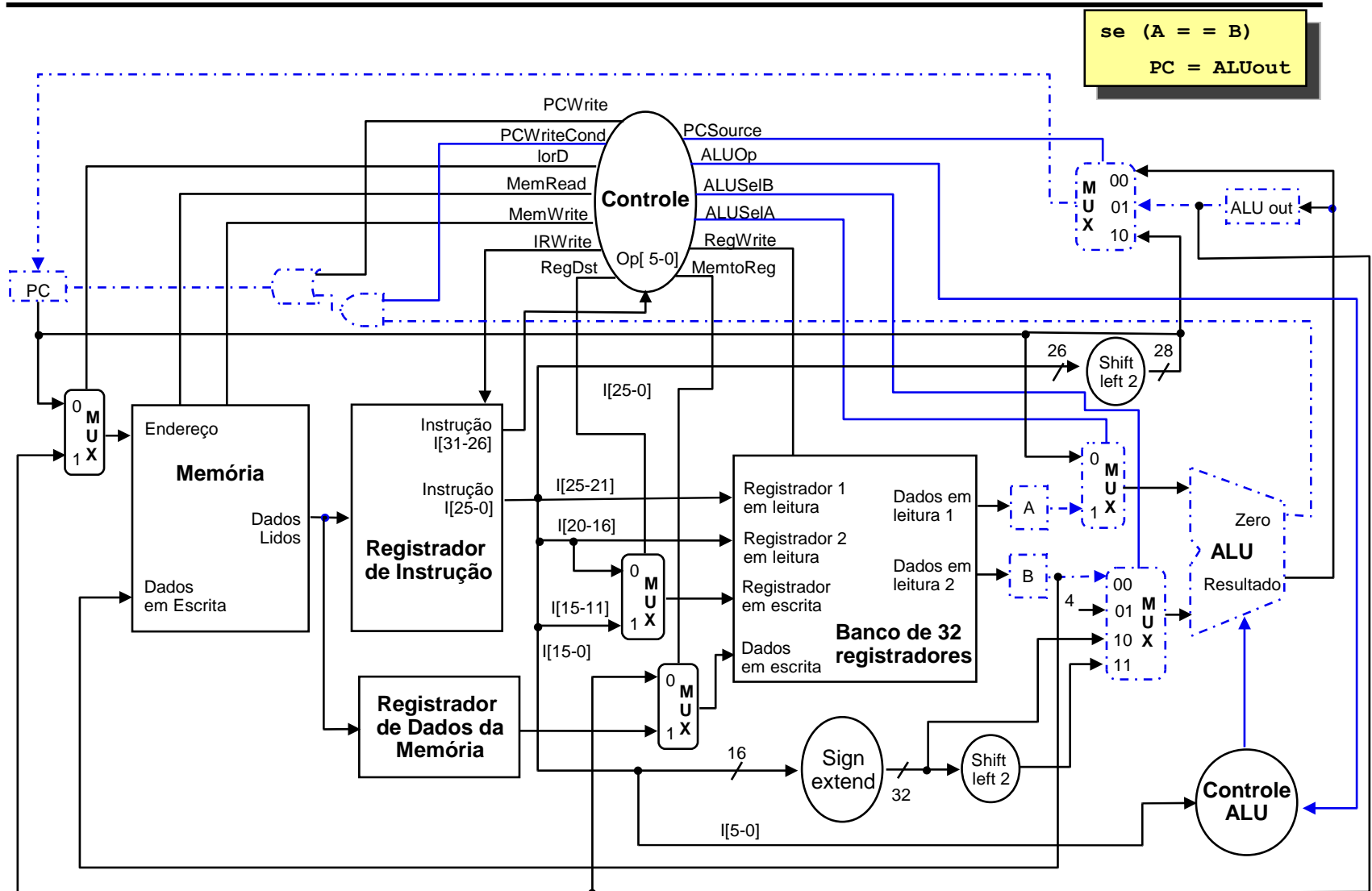

Estado 9


Instrução de Desvio Incondicional

FSM: instrução de desvio incondicional (jump)

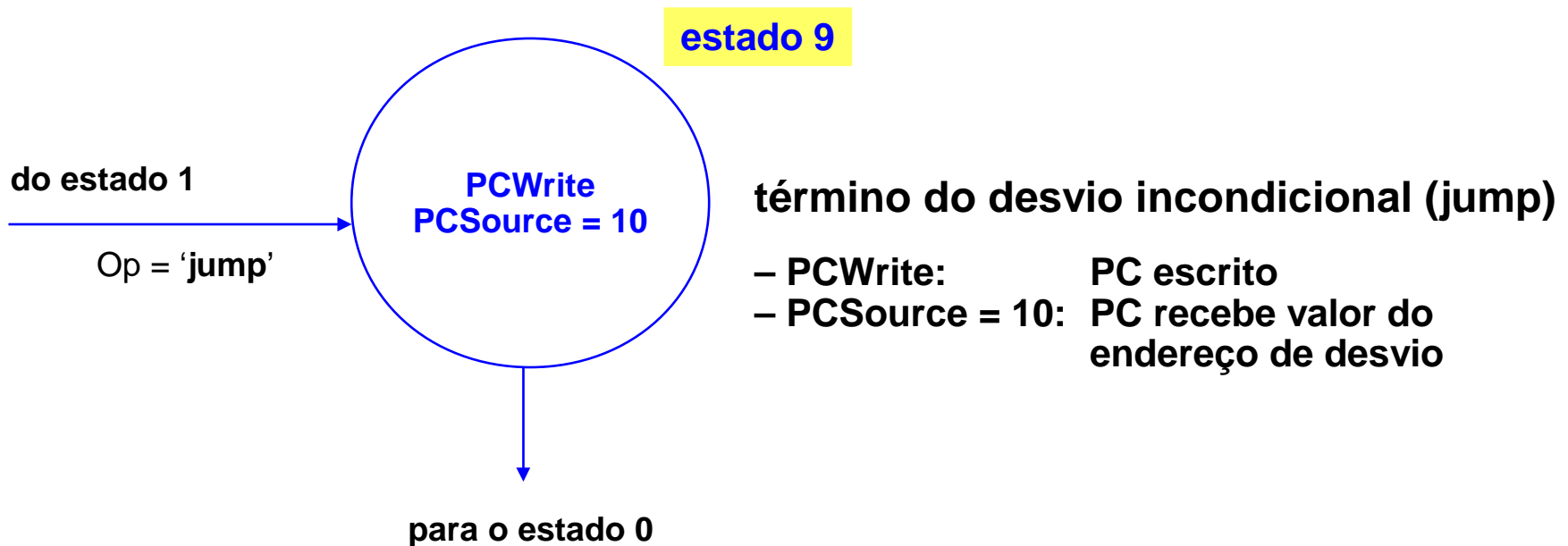


Estado 9 - término do desvio incondicional

PC = PC[31-28] || (I[25-0] << 2)
concatenação

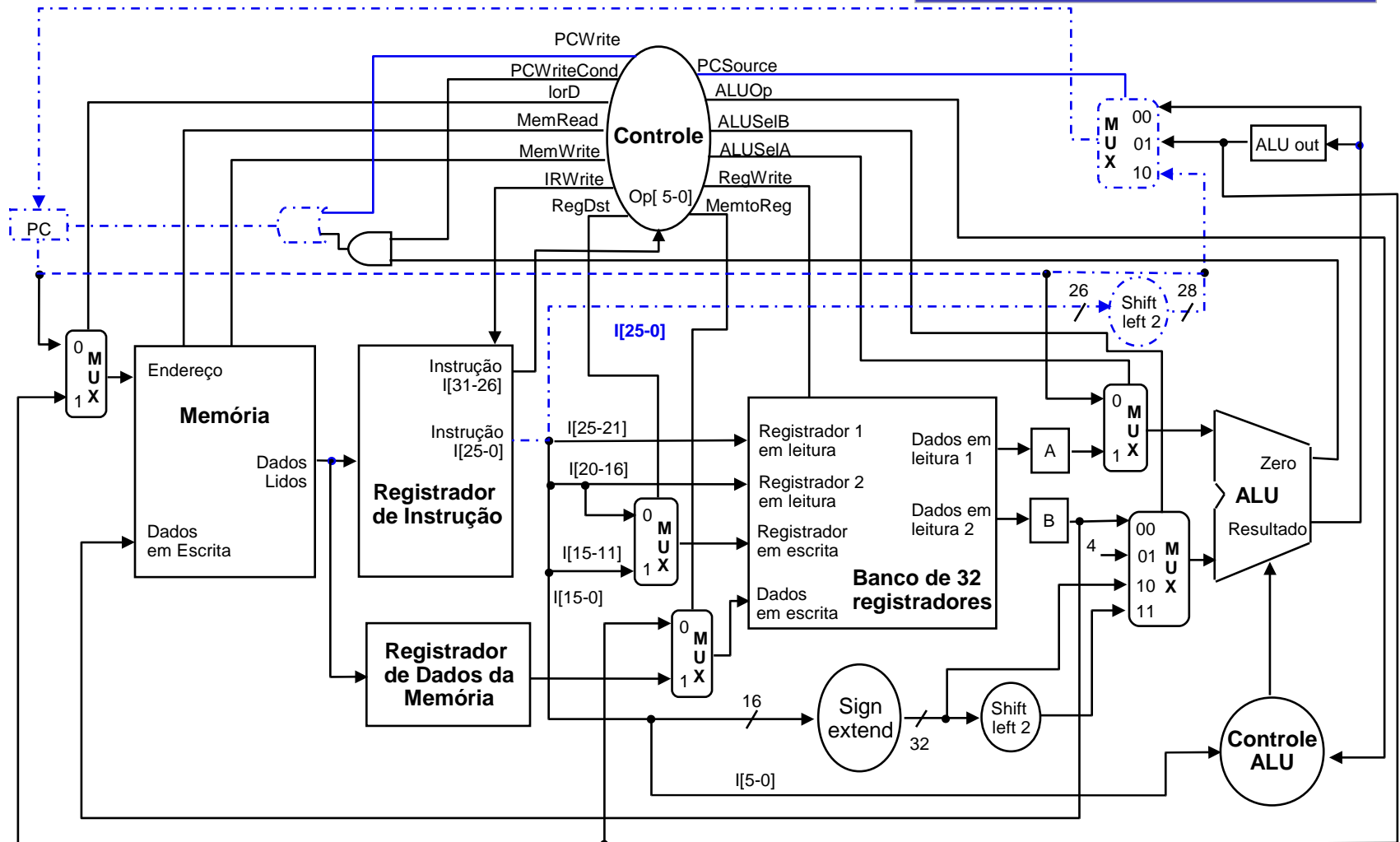

Máquina de Estados Finitos com todos Estados

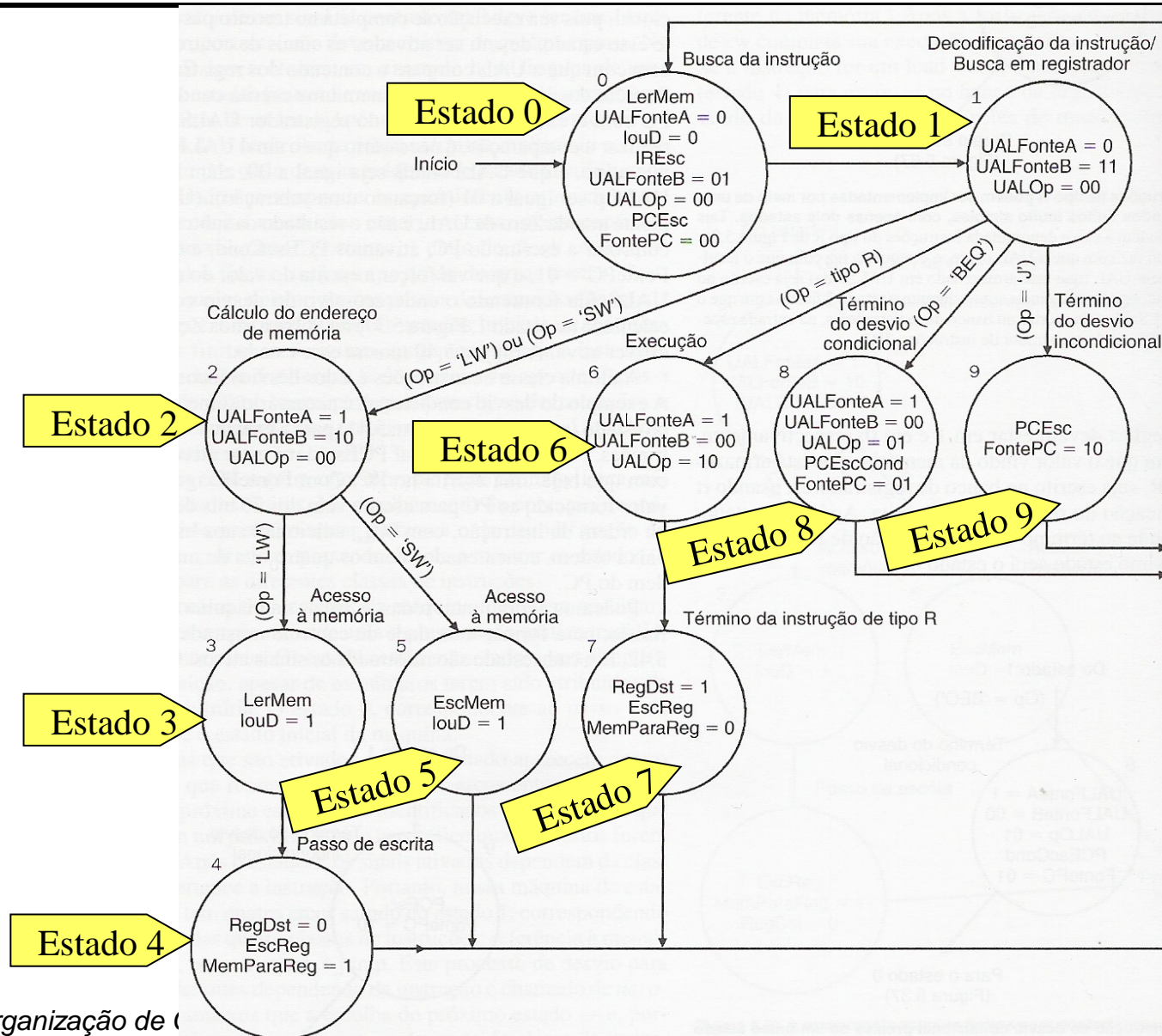
Máquina de Estados Finitos com todos Estados




3. Implementando a FSM

A Lógica de Controle pode ser implementada empregando:


- Portas Lógicas
- PLA
- ROM

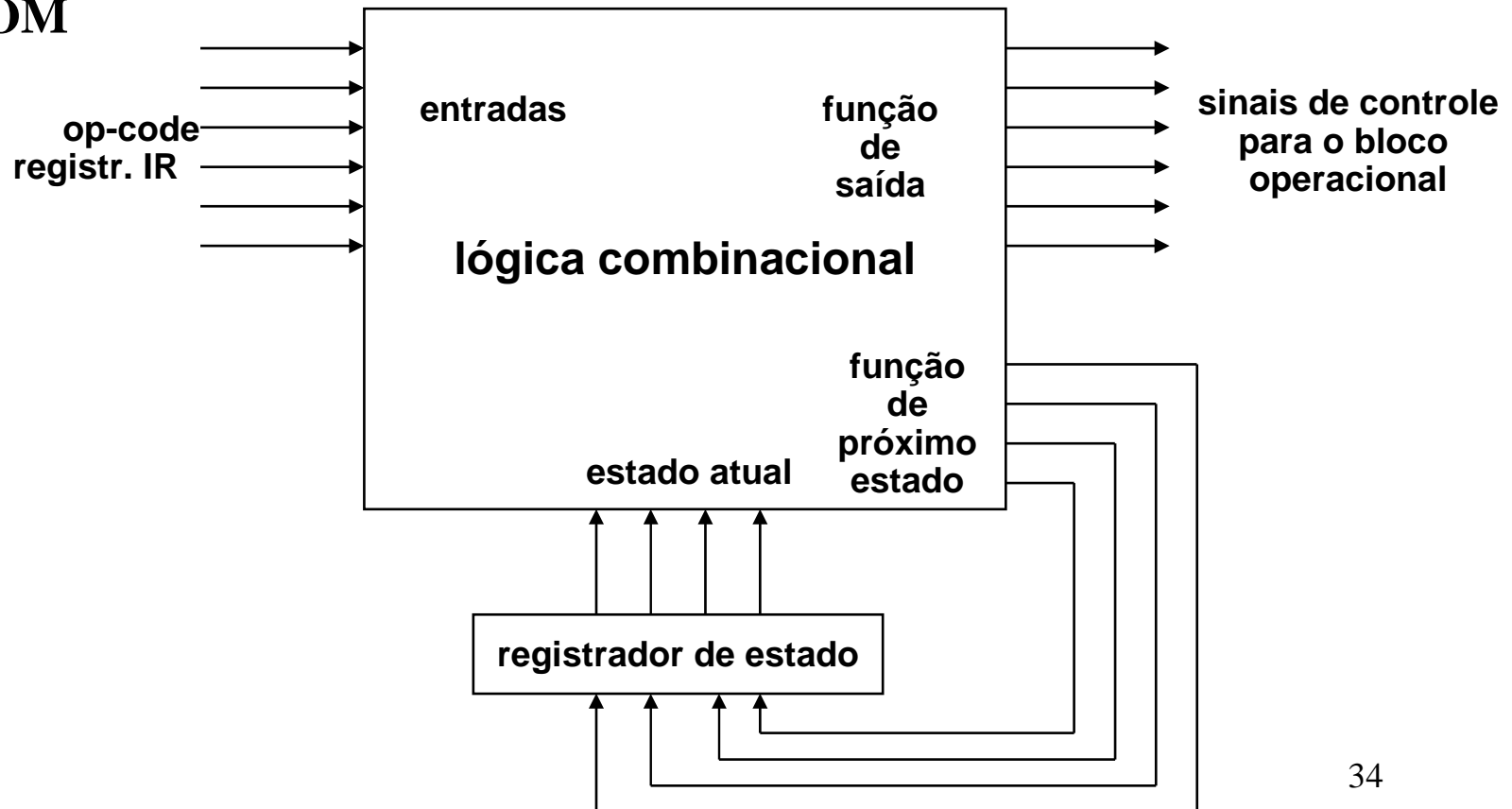


Implementando a FSM

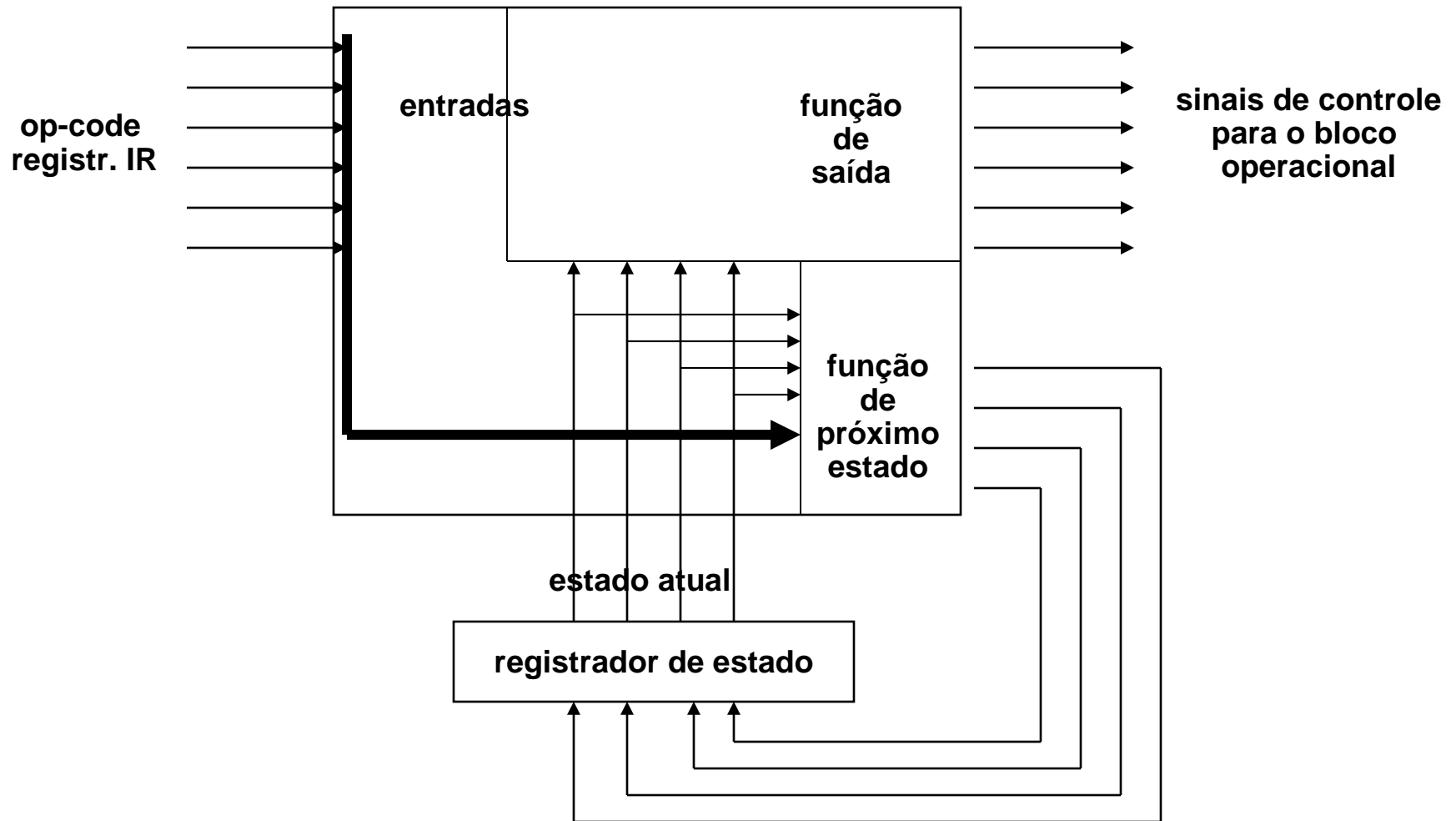

Implementando o Controle da FSM

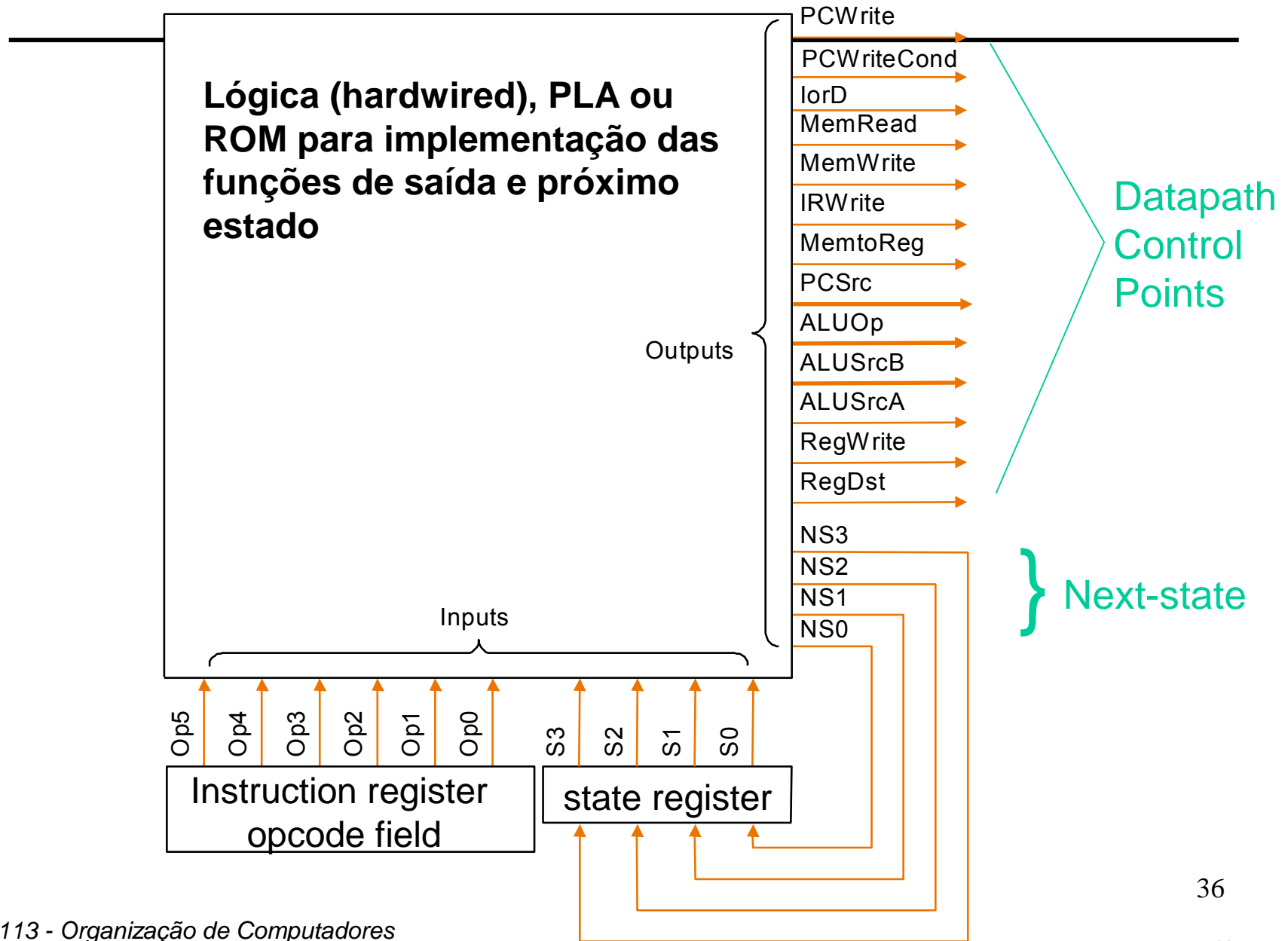


Implementando com PLA

 

Implementação com ROM

 - **ROM = "Read Only Memory"**
 - valores das posições de memória são fixados antes do tempo
- **A ROM pode ser empregada para implementar a tabela de verdades**
 - se o endereço é m -bits, podemos endereçar 2^m entradas na ROM
 - as saídas são os bits de dados que apontam para o endereço.
 m é a "altura", e n é o "largura" igual ao número de saídas.



FIM