INF01118 - Técnicas Digitais para Computação

Prof. Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt (turmas DEF)

Alunos em atividade didática nesta disciplina: Paulo Francisco Butzen e Marcelo de Souza Moraes

Gabarito Exercícios Área 1 - Parte I - Eletricidade

Questão 1

Resistor de $10 \Omega \rightarrow i = 0.5 \text{ A}, V = 5V$ Resistores de $30 \Omega \rightarrow i = 0.167 \text{A}, V = 5V$

Questão 2

P = 259,2 W

Questão 3

$$V = 100V$$

 $i = 2,5 A$

Questão 4

$$R = 4 \Omega$$

Questão 5

$$Vg = 50 V$$