

Organização de Computadores

Aula 06

Bloco operacional – versão multi-ciclo

Fim da Aula anterior:

Ineficiência do Projeto Mono-Ciclo

- Apesar de todas instruções serem executadas num ciclo de relógio e funcionar corretamente, é muito ineficiente,
- Uma das razões é que o ciclo do relógio será determinado pela **instrução com tempo de execução maior**. Provavelmente a de “load word” que emprega cinco unidades funcionais,
- Além de penalidades maiores na execução de instruções de ponto flutuante ou de instruções mais complexas.
- Além disto numa implementação mono-ciclo, **cada unidade funcional só pode ser usada uma única vez** em cada ciclo de relógio.
- Uma solução **seria duplicar algumas unidades funcionais**, mas isto aumentaria o custo de implementação.

Sugestão de solução


- Usar técnicas de implementação que tenham um ciclo de relógio mais curto,
- Vimos na arquitetura mono-ciclo a execução da instrução nos seus **diversos passos**,
- Podemos usar esses **passos** para criar uma **implementação multiciclo**,
- Cada **passo** na execução **gastaria 1 período do relógio**, ou um ciclo,
- Esta execução multiciclo, permite que uma **unidade funcional seja utilizada mais de uma vez por instrução**, desde que em ciclos diferentes do relógio.

Vantagens Multiciclo


- Possibilidade de compartilhamento pode ajudar a **reduzir o hardware**,
- Possibilidade de **executar** uma instrução em **ciclos diferentes** de períodos do relógio,
- Capacidade de **compartilhar unidades funcionais** no espaço de tempo da execução de uma única instrução

Relógio: mono-ciclo vs. multiciclo

Implementação mono-ciclo

 

Implementação Multiciclo

 

- Implementação multiciclo:
menos perda = maior desempenho

Bloco operacional – versão multi-ciclo

Caminho de Dados

1. Introdução

2. Ciclos das instruções

3. Bloco operacional completo

4. Execução das instruções

Busca de instrução

Decodificação de instrução

Instruções aritméticas

Instruções Load

Instruções Store

Instruções Branch

Instruções Jump

5. Cálculo de desempenho

1. Introdução

- **Máquina mono-ciclo**
 - todas as operações devem ser feitas em **um só ciclo**
 - duração do ciclo calculada pelo pior caso
 - leitura da instrução e acesso à memória no mesmo ciclo: **duas memórias**
 - cálculos de endereço e operações aritméticas no mesmo ciclo: **três unidades funcionais** (ALU, somadores)
- **Máquina multi-ciclo**
 - **vários ciclos** por instrução
 - cada instrução pode ser executada num **número diferente de ciclos**
 - **unidades funcionais podem ser reutilizadas** em ciclos distintos
 - pequeno acréscimo de multiplexadores e registradores
- **Compromisso no desempenho**
 - CPI aumenta => desempenho cai
 - período do relógio diminui => desempenho sobe

Introdução

- Quando é necessário **inserir registradores**?
 - quando valor é computado num ciclo e utilizado em outro ciclo
 - quando entradas de unidade funcional podem mudar antes que a saída seja salva em outro registrador ou memória
 - Exemplo: Instruction Register
 - memória vai mudar saída devido à atualização do PC e campos da instrução precisam se manter estáveis nas entradas do banco de registradores durante todos os ciclos
- Instrução deve ser dividida em passos de duração similar

2. Ciclos das instruções

1. **Busca** da instrução

2. **Decodificação** da instrução

Leitura dos registradores – mesmo que não sejam utilizados

Cálculo do endereço do branch – mesmo que instrução não seja branch

3. **Execução** da operação – instruções tipo R

Cálculo do endereço efetivo do operando – instruções load e store


Determinar se branch deve ser executado – instruções branch

4. **Acesso à memória** – instruções load e store


Escrita de registrador – instruções tipo R

5. **Escrita** de registrador – instruções load

3. Bloco operacional completo Multiciclo

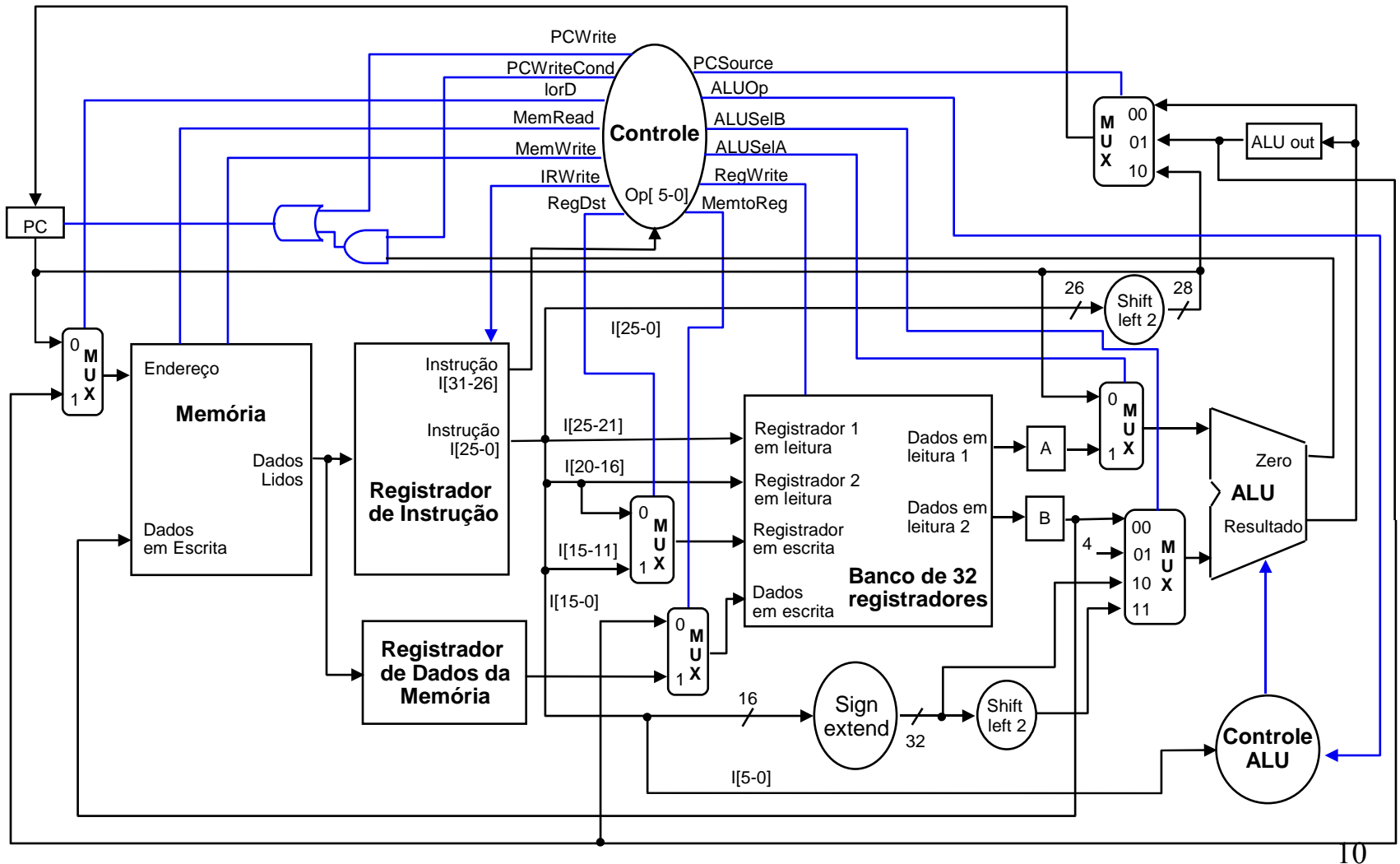

Bloco Operacional Mono-Ciclo

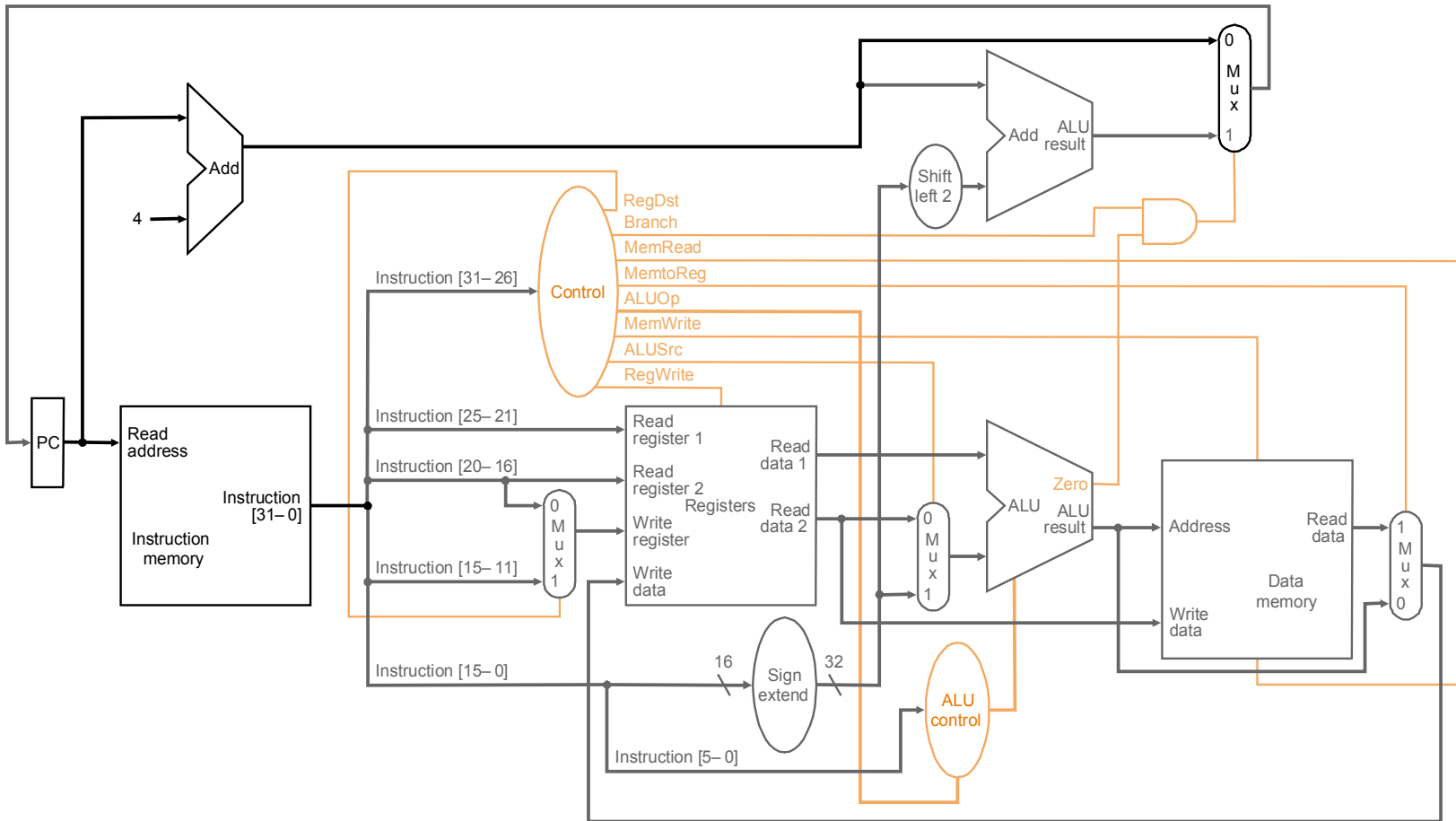

Comparando com BO mono-ciclo

- Uma **única memória** para dados e instruções
- Uma **única ULA unidade lógica e aritmética** para todas as operações
 - operações das instruções tipo R
 - cálculo de $PC = PC + 4$
 - cálculo de endereço efetivo de memória: base + deslocamento
 - cálculo de endereço de desvio: $PC + \text{deslocamento}$
- **Novos registradores**
 - Registrador de Instruções
 - Registrador de Dados da Memória (MDR)
 - A e B: guardam valores dos operandos do banco de registradores
 - ALU out: guarda valor da saída da ALU
- **Novos multiplexadores** ou extensão dos já existentes

Registradores Adicionados

- São adicionados ao caminho de dados os seguintes registradores temporários:
- O **Registrador de Instruções IR**,
- O **Registrador de Dados da Memória MDR**,
- Os **Registradores A e B** para guardar os valores dos operandos,
- O **Registrador UAL Saída** para guardar a saída da UAL

Multiplexadores adicionados

- Em substituição das 3 UALs da implementação Mono-Ciclo por 1 UAL tornou-se necessário acrescentar:
- Um **multiplexador na primeira entrada da UAL** para escolher entre o registrador A e o PC,
- Um **multiplexador na segunda entrada da UAL** para escolher entre a saída do registrador B que vem do banco de registradores, a constante 4, a extensão do sinal de incremento e a extensão do sinal de incremento deslocado de 2.

Sinais de controle de 1 bit

Nome do sinal	Efeito quando inativo	Efeito quando ativo
RegDst	O número do registrador-destino no banco de registradores vem do campo rt	O número do registrador-destino no banco de registradores vem do campo rd.
EscReg	Nenhum	O registrador de propósito geral selecionado pelo número do registrador de escrita é atualizado com o valor da entrada Dado de Escrita.
UALFonteA	O primeiro operando da UAL é o PC	O primeiro operando da UAL vem do registrador A.
LerMem	Nenhum	O conteúdo da memória no endereço especificado na entrada Endereço é colocado na saída Dado de Saída.
EscMem	Nenhum	O conteúdo da memória no endereço especificado na entrada Endereço é substituído pelo valor na entrada Dado a ser Escrito.
MemParaReg	O valor colocado na entrada Dado a ser Escrito do banco de registradores vem de UALOut.	O valor na entrada Dado a ser Escrito do banco de registradores vem do MDR.
louD	O PC é usado para fornecer o endereço da unidade de memória.	UALSaída é usada para fornecer o endereço para a unidade de memória.
IREsc	Nenhum	A saída da unidade de memória é escrita no IR.
PCEsc	Nenhum	O PC é atualizado. A fonte é controlada pelo sinal FontePC.
PCEscCond	Nenhum	O PC é atualizado se a saída Zero da UAL também estiver ativa.

Sinais de Controle de 2 bits


Nome do sinal	Valor	Efeito
UALOp	00	A UAL efetua uma operação de soma.
	01	A UAL efetua uma operação de subtração.
	10	O campo funct (função) da instrução determina a operação da UAL.
UALFonteB	00	A segunda entrada da UAL vem do registrador B.
	01	A segunda entrada da UAL é a constante 4.
	10	A segunda entrada da UAL é a extensão do sinal dos 16 bits menos significativos do IR.
	11	A segunda entrada da UAL é a extensão do sinal dos 16 bits menos significativos do IR deslocados 2 bits à esquerda.
FontePC	00	A saída da UAL ($PC + 4$) é enviada ao PC para atualizar seu valor.
	01	O conteúdo de UALSaída (o endereço-alvo do desvio condicional) é enviado ao PC para atualizar seu valor.
	10	O endereço-alvo do desvio incondicional ($IR[25-0]$), deslocado 2 bits à esquerda e concatenado com $PC + 4[31-28]$ é enviado ao PC para atualizar seu valor.

Execução das Instruções

Busca de Instrução

4. Execução das instruções

1º ciclo - Busca de instrução

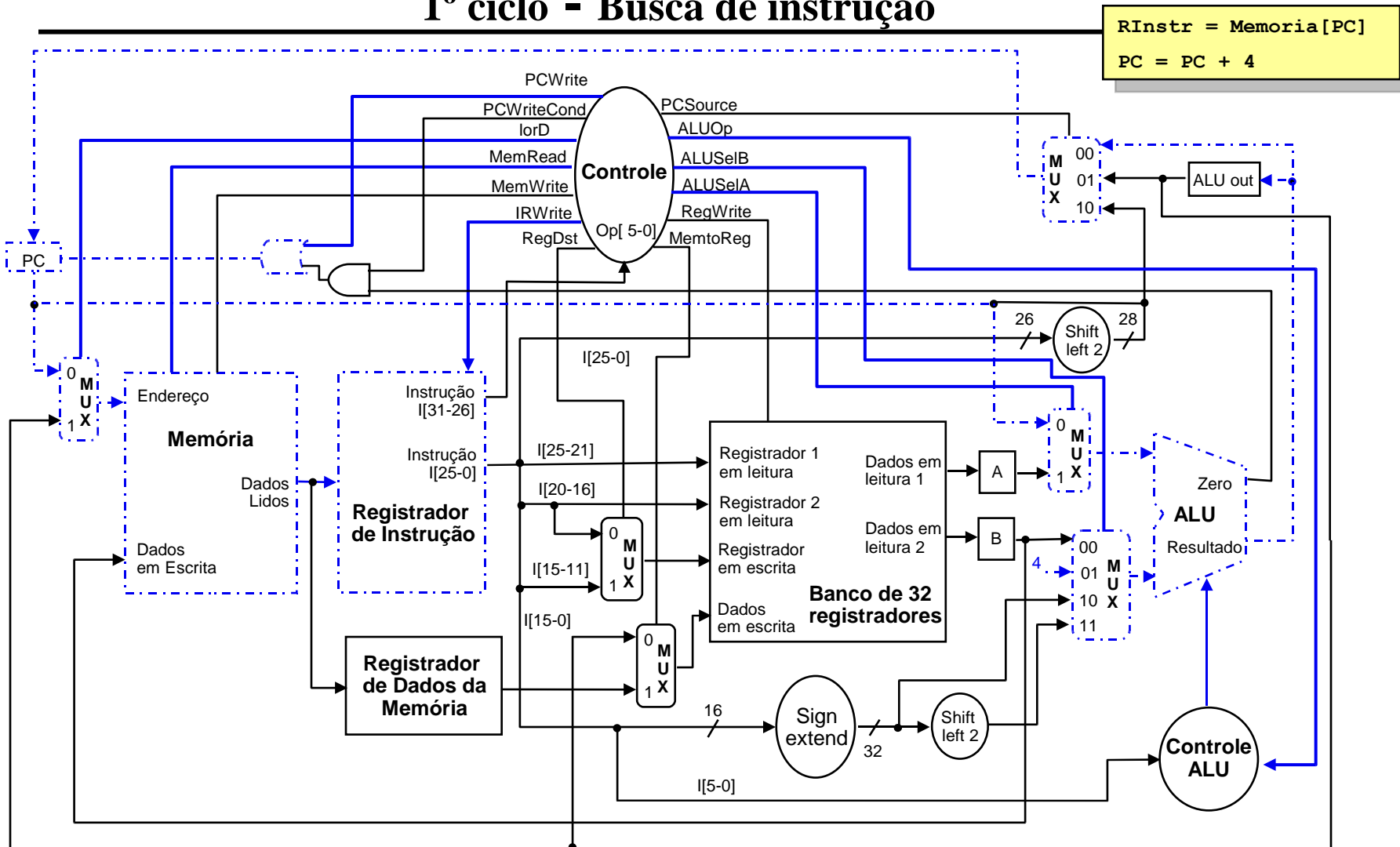


Execução das Instruções

Decodificação de Instrução

2º ciclo - Decodificação de instrução (+ leitura de registradores, + cálculo de end. branch)

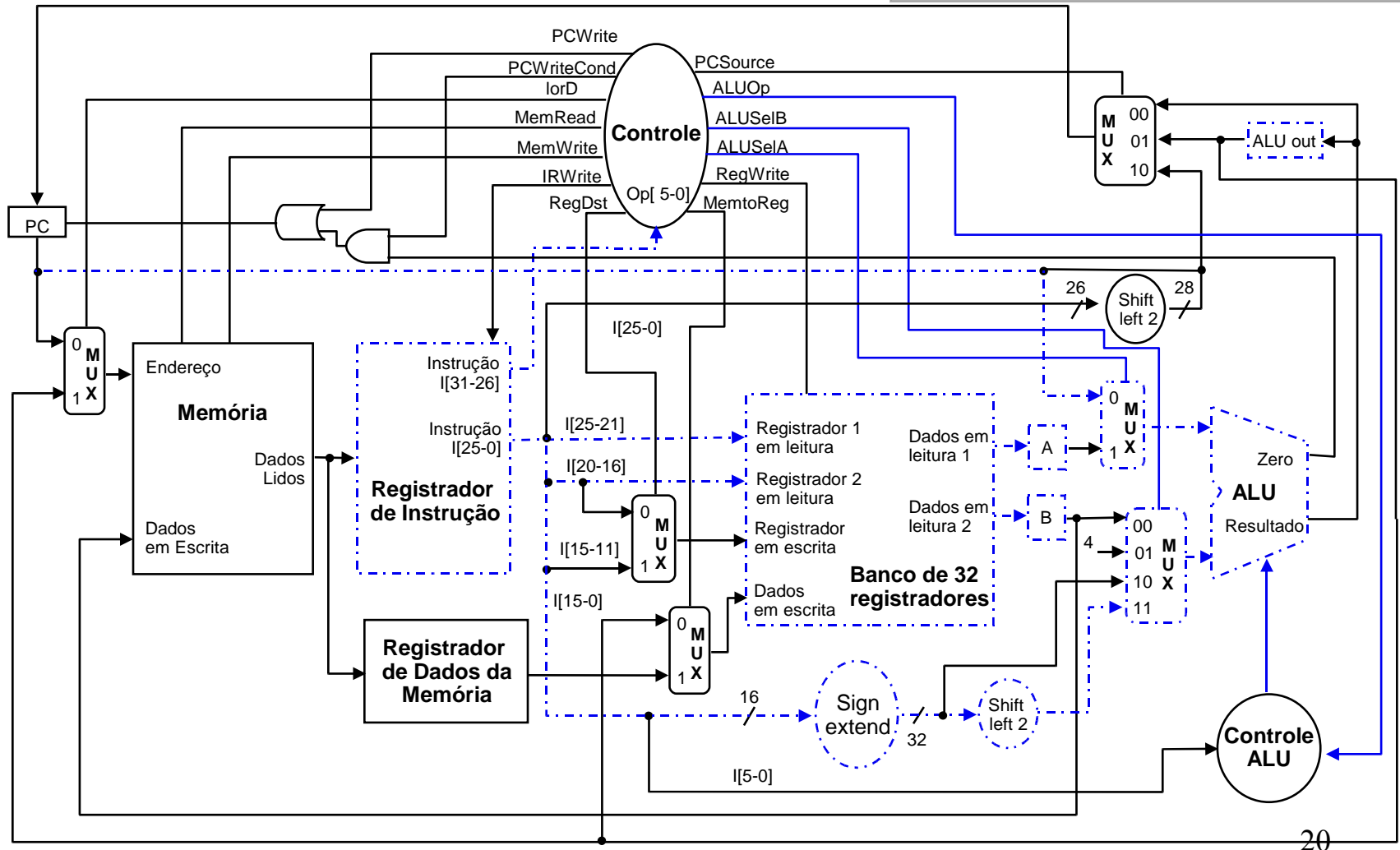$A = \text{Reg}[I[25-21]]$ $B = \text{Reg}[I[20-16]]$
 $\text{ALUout} = \text{PC} + \text{SignExtend}(I[15-0]) \ll 2$




Execução das Instruções

Instruções Aritméticas


Instruções aritméticas – 3º ciclo

ALUout = A operacao B

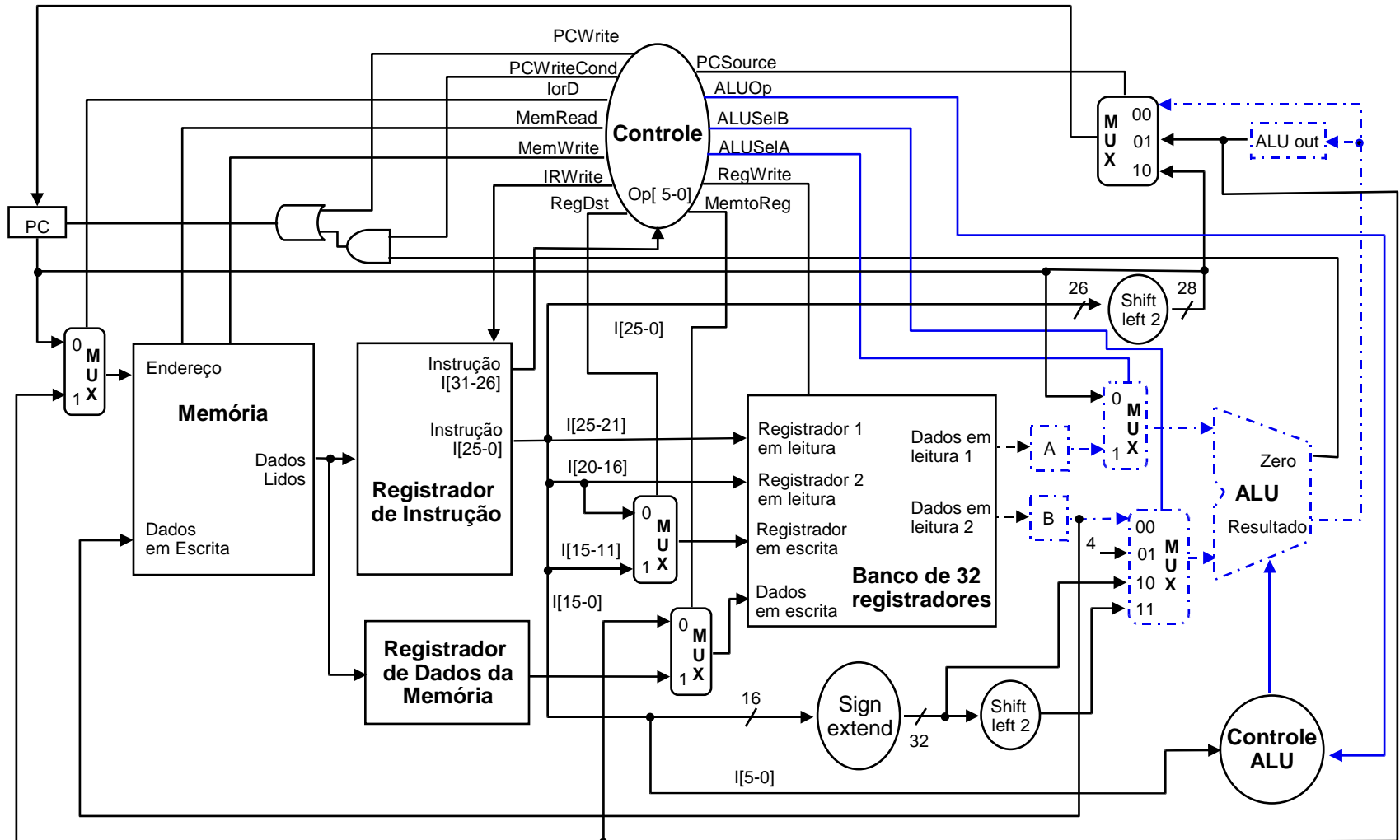

Instruções aritméticas – 4º ciclo

Reg[I[15-11]] = ALUout

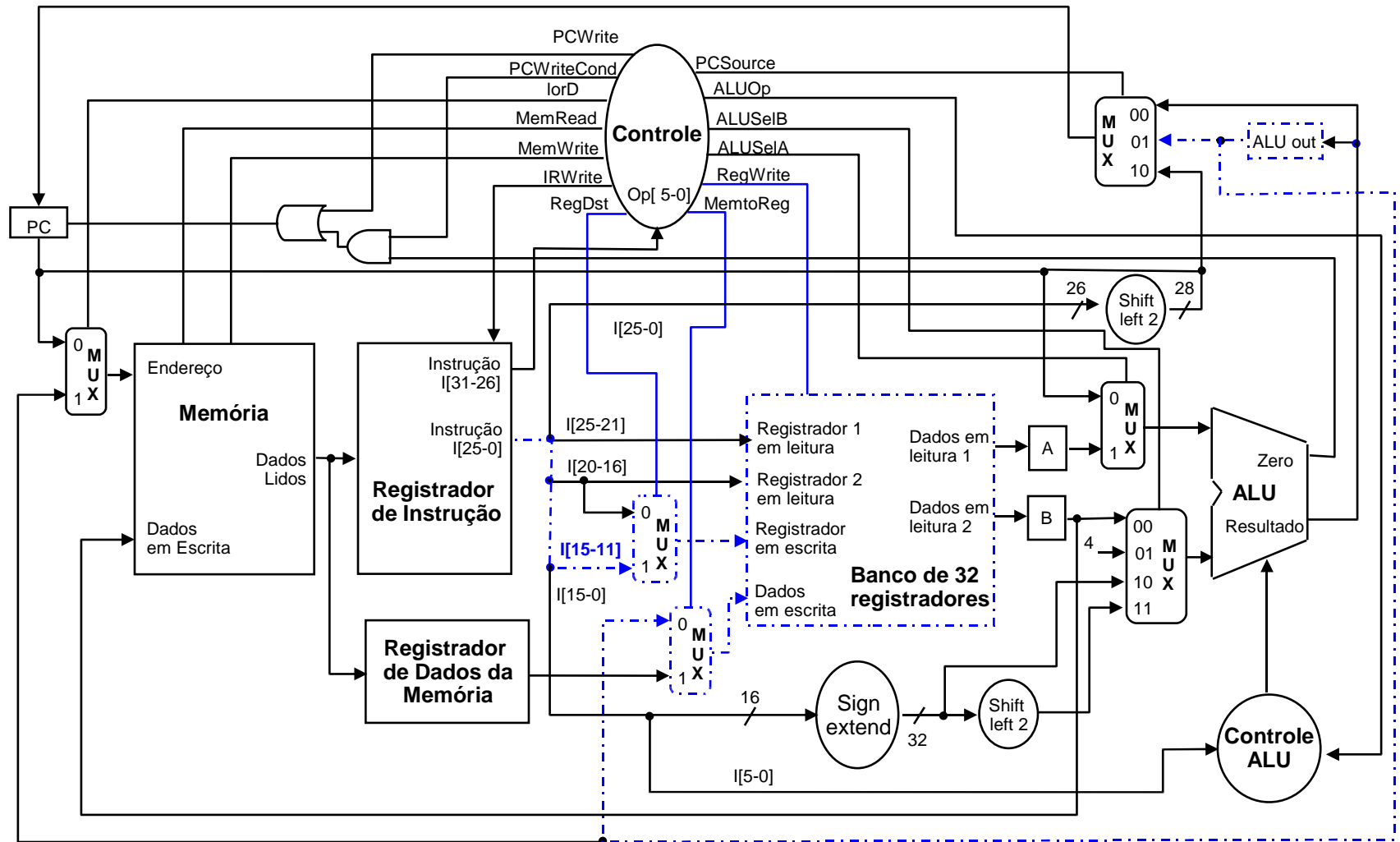


Execução das Instruções

Instruções Load/Store


Instruções Load/Store – 3º ciclo

$$ALUout = A + SignExtend(I[15-0])$$

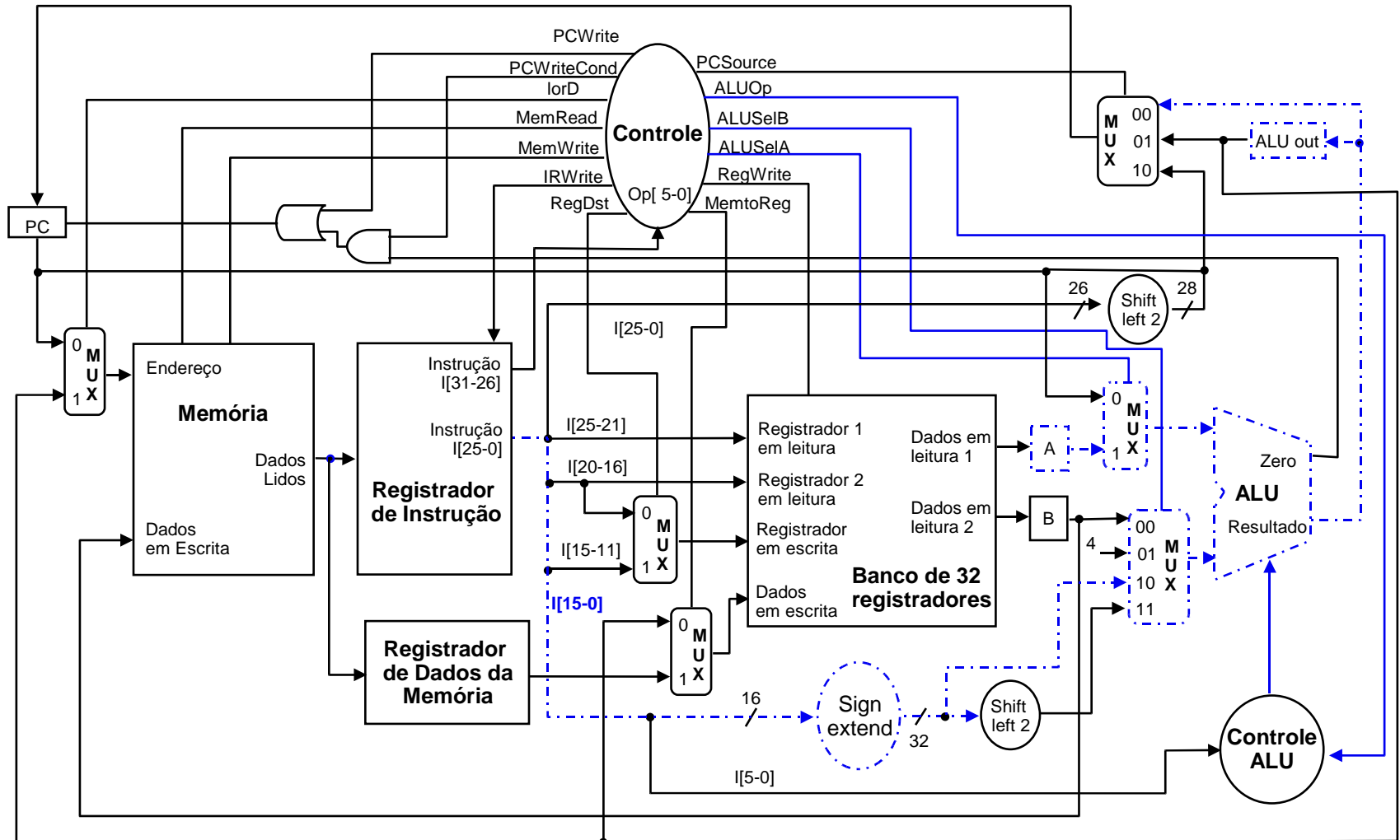

Instrução Load – 4º ciclo


MDR = Memória [ALUout]

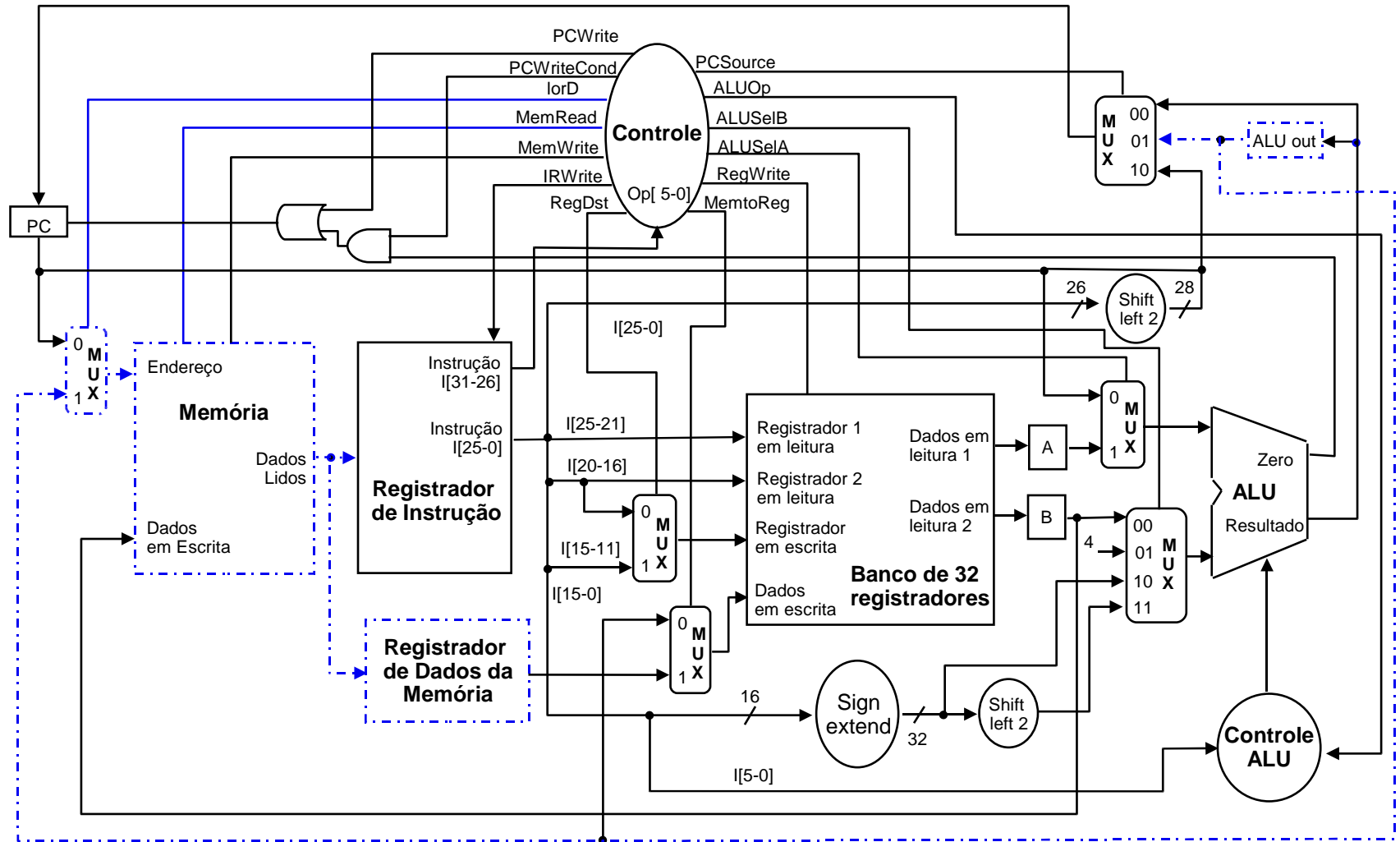

26


Instrução Load – 5º ciclo

Reg [I[20-16]] = MDR

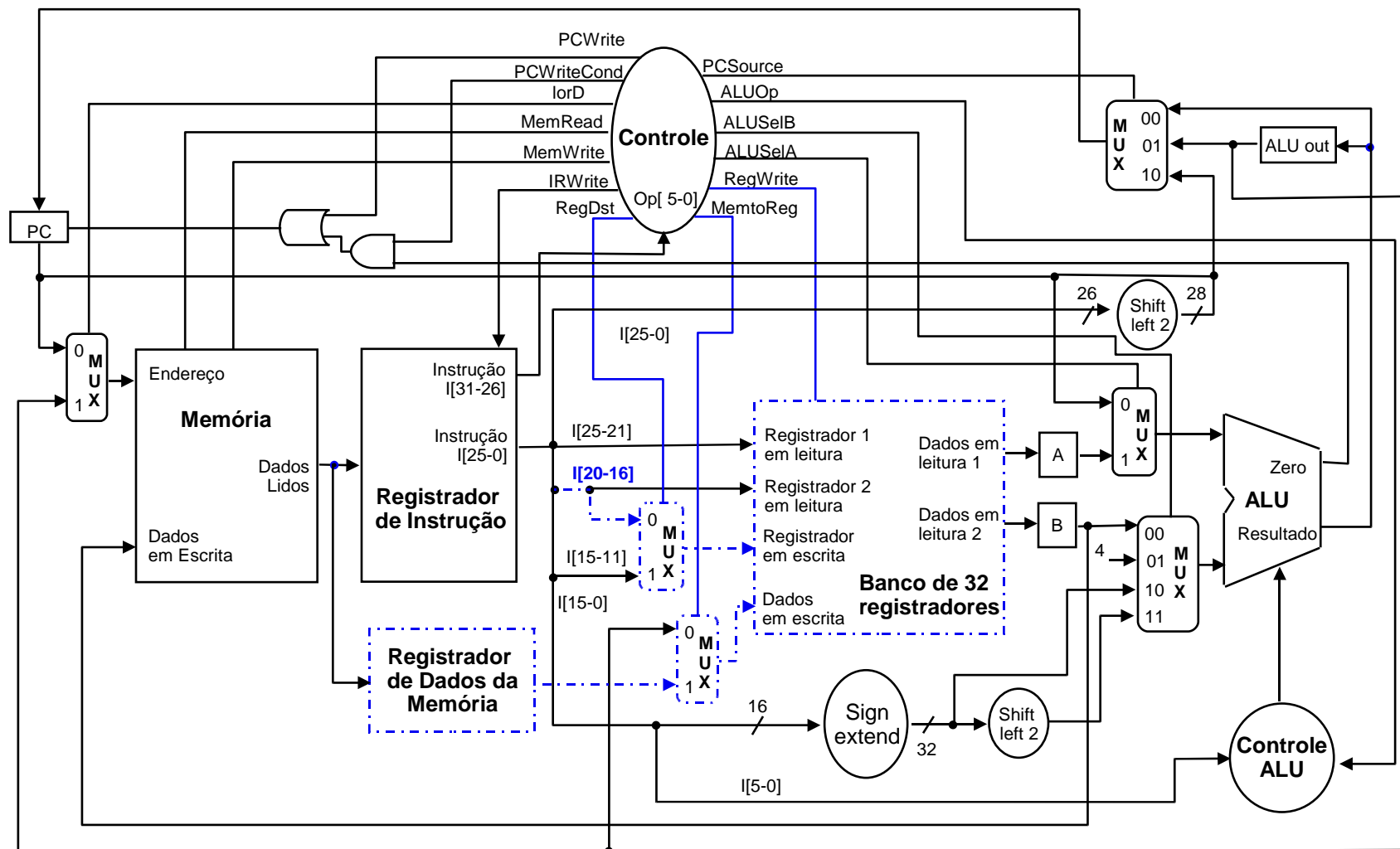


Instruções Load/Store – 3º ciclo

$$ALUout = A + SignExtend(I[15-0])$$

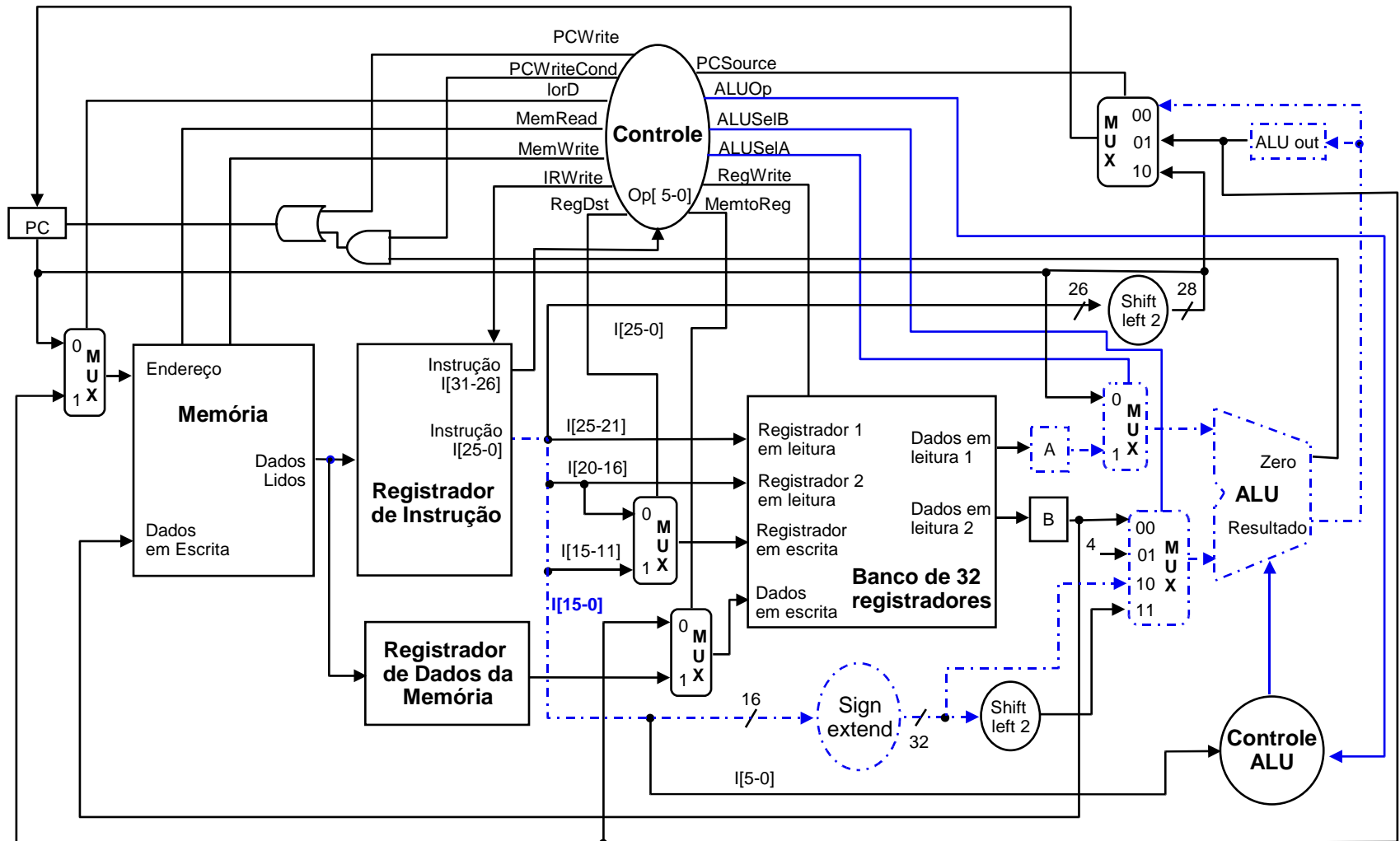

Instrução Store – 4º ciclo


Memória [ALUout] = B

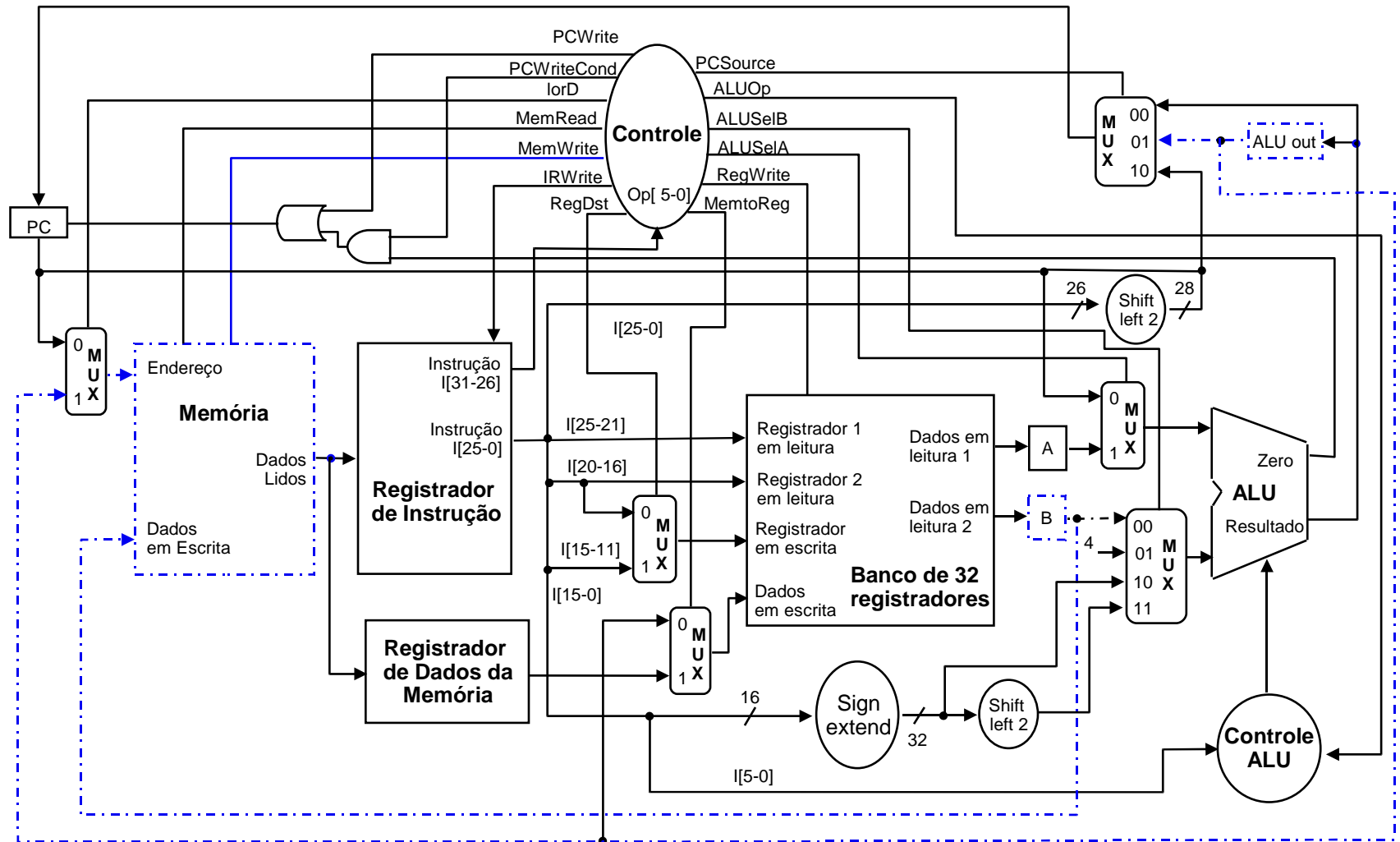

Execução das Instruções

Instrução Branch

Instrução Branch – 3º ciclo

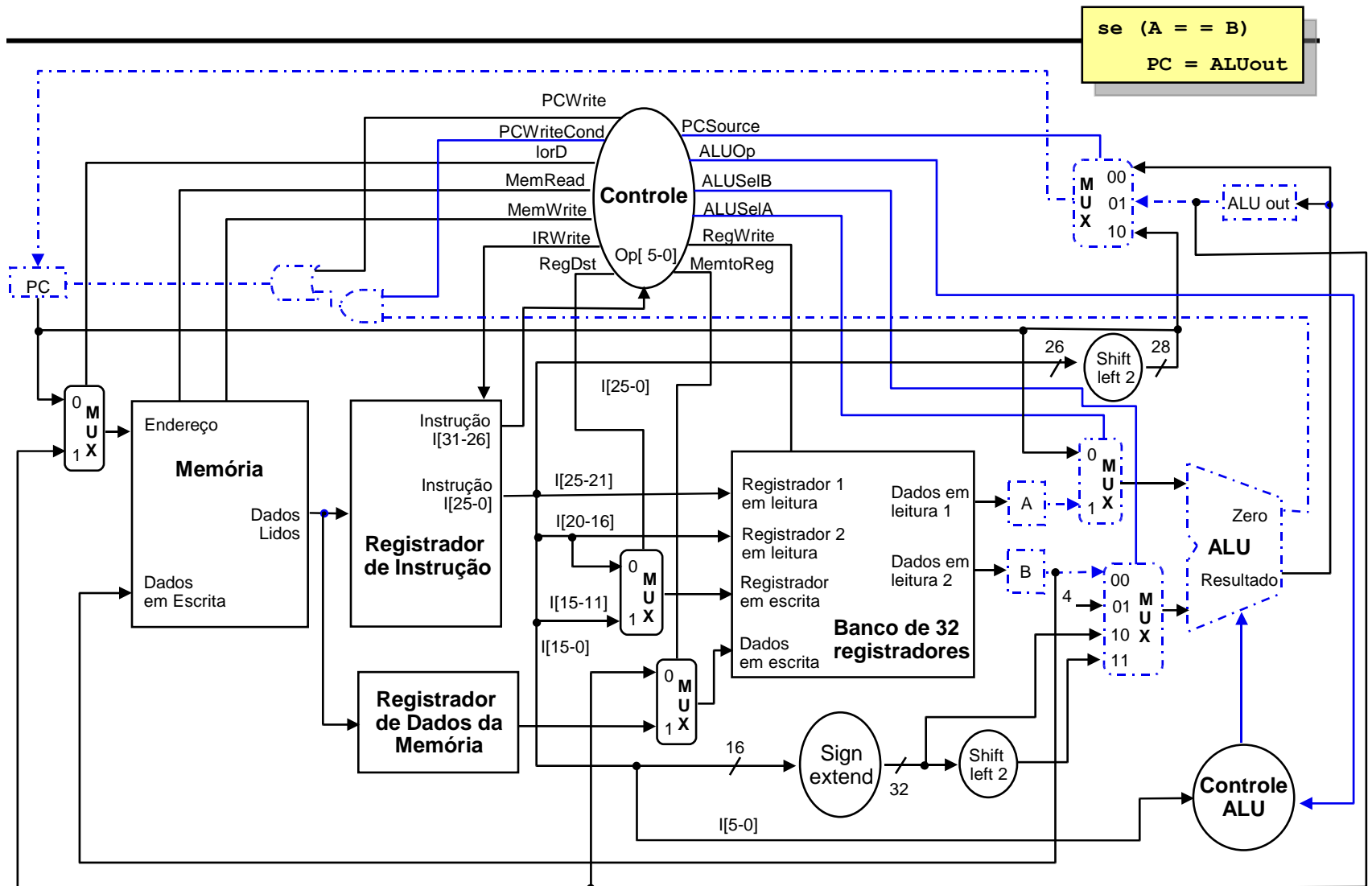


Execução das Instruções

Instrução Jump

Instrução Jump – 3º ciclo

PC = PC[31-28] || (I[25-0] << 2)
concatenação

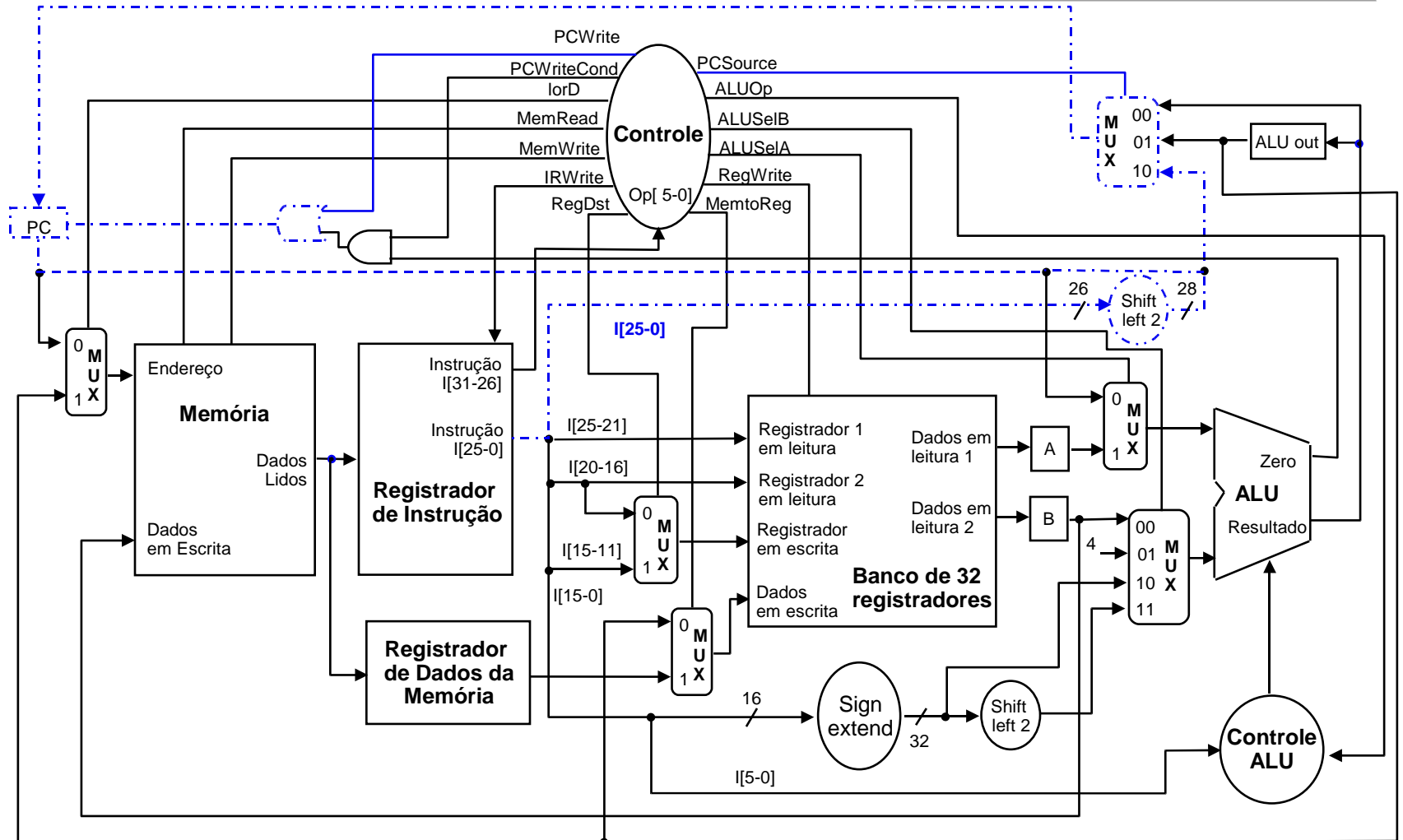

Resumo dos passos para executar as instruções

Nome do passo	Ação nas instruções de tipo R	Ação nas instruções de referência à memória	Ação na instrução de desvio condicional	Ação na instrução de desvio incondicional
Busca da instrução	$IR = \text{Memória}[PC]$ $PC = PC + 4$			
Decodificação da instrução/busca dos valores dos registradores	$A = \text{Reg}[IR[25-21]]$ $B = \text{Reg}[IR[20-16]]$ $UALSaída = PC + \text{extensão de sinal}(IR[15-0]) \ll 2$			
Execução, cálculo do endereço, término de uma instrução de branch/jump	$ALUOut = A \text{ op } B$	$UALSaída = A + \text{extensão de sinal}(IR[15-0])$	se $(A == B)$ então $PC = UALSaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (IR[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução de referência à memória ou de tipo R	$\text{Reg}[IR[15-11]] = UALSaída$	Load: $MDR = \text{memória}[UALSaída]$ ou Store: $\text{Memória}[ALUOut] = B$		
Término de leitura da memória		Load: $\text{Reg}[IR[20-16]] = MDR$		

5. Cálculo de desempenho

- **Clock pode ter período de 1 ns (1 GHz), considerando ...**
 - 1 ns para acessos à memória
 - 0.5 ns para acessos ao banco de registradores
 - 0.5 ns para operações na ALU
 - 0 ns para demais blocos (muxs, portas, ...)
- **Com estes valores, período da versão mono-ciclo teria 3.5 ns**
 - busca da instrução na memória 1ns
 - acesso registradores 0,5 ns
 - acesso a ULA 0,5 ns
 - endereçar memória 1ns
 - acesso banco de registradores 0,5 ns

Cálculo de desempenho

- O clock da máquina multi-ciclo poderia ser duplicado (2 GHz) se acessos à memória fossem realizados em 2 ciclos de 0.5 ns cada

- CPI para cada tipo de instrução

	versão 1 GHz	versão 2 GHz
– load:	5	7
– store:	4	6
– tipo R:	4	5
– branch:	3	4
– jump:	3	4

Cálculo de desempenho

- **Mix de instruções do compilador gcc**
22% loads, 11% stores, 49% tipo R, 16% branches, 2% jumps
- **CPI médio na máquina multi-ciclo**
 $= 0.22 \times 5 + 0.11 \times 4 + 0.49 \times 4 + 0.18 \times 3 = 4.04$ na versão 1 GHz
 $= 0.22 \times 7 + 0.11 \times 6 + 0.49 \times 5 + 0.18 \times 4 = 5.37$ na versão 2 GHz
- **Tempo total de execução do programa gcc no MIPS mono-ciclo**
 $= N \times \text{CPI} \times \text{período do clock}$
 $= N \times 1 \times 3.5 \text{ ns} = 3.5 N \times 10^{-9}$
- **Tempo total de execução do programa gcc no MIPS multi-ciclo**
 $= N \times \text{CPI médio} \times \text{período do clock}$
 $= N \times 4.04 \times 1 \text{ ns} = 4.04 N \times 10^{-9}$ na versão 1 GHz
 $= N \times 5.37 \times 0.5 \text{ ns} = 2.685 N \times 10^{-9}$ na versão 2 GHz

FIM