 


INF01 118


# Técnicas Digitais para Computação

Pass Transistors (transistor de passagem)  
Transmission Gates (portas de transmissão)  
Lógica Tri-state



## Transistores PMOS e NMOS




Se  $G = 5V$  ('1')  
Chave aberta (off)

 


Se  $G = 0V$  ('0')  
Chave fechada (on)

  

Se  $G = 0V$  ('0')  
Chave aberta (off)


 


Se  $G = 5V$  ('1')  
Chave fechada (on)

 

# Portas Lógicas

## Lógica com chaves NMOS

 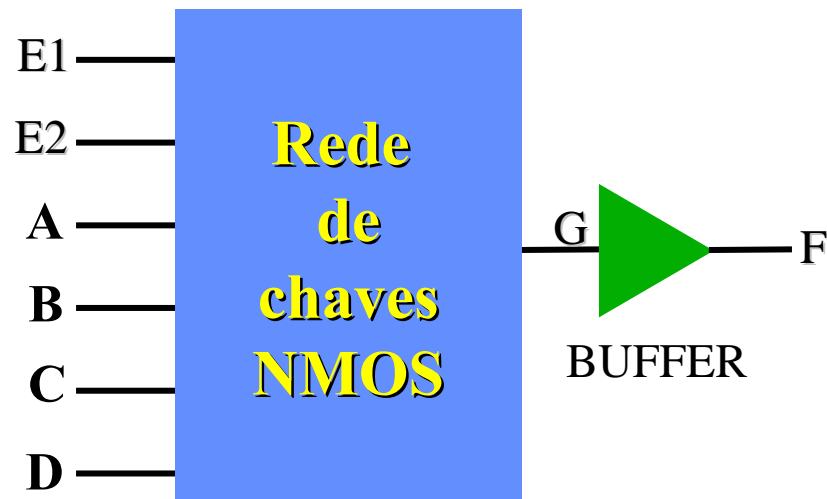

### Transistores N


Sem consumo estático na rede de chaves.

$V_G$  alto varia em função da lógica.

O buffer regenera o sinal lógico.

# Portas Lógicas


## Chaves NMOS

 


- $V_F$  está abaixo de  $V_C$  para NMOS “ON”
- $V_F$  não consegue atingir 5V, mas  $5V - V_{Tn}$
- O transistor NMOS passa um ‘0’ forte (GND) e um ‘1’ fraco ( $V_C - V_{Tn}$ )

# Portas Lógicas
 
## Chaves CMOS ou Porta de Transmissão (Transmission gate)



Símbolos:

 

**OBS:** o transistor PMOS passa um '0' fraco e um '1' forte


o transistor NMOS passa um '0' forte e um '1' fraco

**Req de uma chave CMOS: cerca de 10 K $\Omega$**

**Desvantagem:** A chave é controlada por C e  $\overline{C}$

# Portas Lógicas

## Porta XOR (porta 'OU Exclusivo')

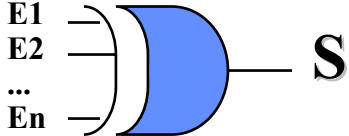Símbolo: 

Equação Booleana:  $S = E1 \oplus E2$

$$S = E1 \oplus E2 \oplus \dots \oplus En$$

Tabela Verdade:


E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

E1	E2	...	En	S
0	0		0	0
0	1		1	0
1	0		0	1
1	1	...	1	1

*Dica:* A SAÍDA É 1 SOMENTE QUANDO HOUVER UM NÚMERO ÍMPAR DE ENTRADAS COM VALOR 1.

# Portas Lógicas

## XNOR (porta 'Não OU Exclusivo')

 

Equação Booleana:  $S = \overline{E1 \oplus E2}$

$$S = \overline{E1 \oplus E2 \oplus \dots \oplus En}$$

Tabela Verdade:

E1	E2	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E1	E2	...	En	S
0	0		0	1
0	1		1	1
1	0		0	0
1	1	...	1	0


*Dica:* A SAÍDA É 1 SOMENTE QUANDO HOUVER UM NÚMERO PAR DE ENTRADAS COM VALOR 1. CONTRÁRIO DA PORTA XNOR.

# Portas Lógicas


## Lógica com chaves CMOS

### XNOR e XOR

XNOR realizado com portas lógicas

 


 
XOR realizado com transistores de passagem







## Alta Impedância (Z)


### Inversor Tri-State (INVTR)

  

E	C	$\overline{C}$	S
0	0	1	Z
1	0	1	Z
0	1	0	1
1	1	0	0

  

**Outra opção...**  
*(controle negado)*

 


E	C	S
0	0	1
1	0	0
0	1	Z
1	1	Z

OU

C	S
0	$\overline{E}$
1	Z

**Buffer Tri-State**  
**(BUFTR)**



 


E	C	S
0	0	0
1	0	1
0	1	Z
1	1	Z

OU


C	S
0	Z
1	E

   **\* PODE-SE PENSAR EM QUALQUER PORTA LÓGICA  
COM SAÍDA TRI-STATE OU ALTA-IMPEDÂNCIA (Z) !!!**




## Uso de Porta Tri-State ...


\* NÃO É PERMITIDO EM CMOS :

 

\* CORRETO :

 

\* BARRAMENTO DE SINAIS :

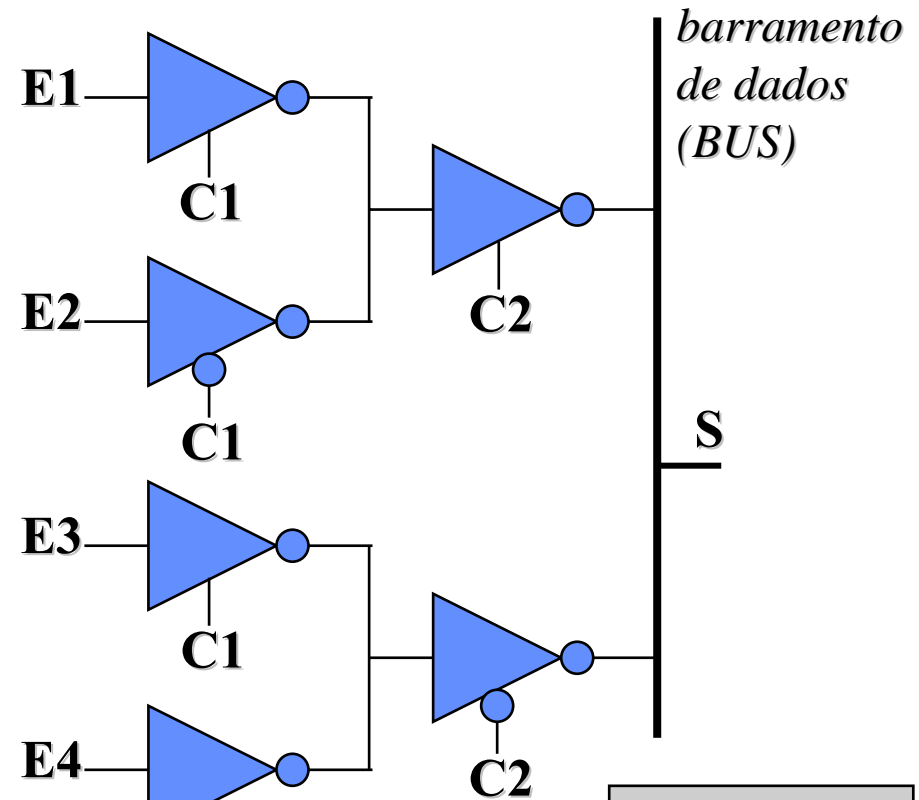

C1	C2	S
0	0	E4
1	0	E3
0	1	E2
1	1	E1