


INF01 118

Técnicas Digitais para Computação



Transistor MOS
Portas CMOS

Transistor MOS

Estruturas MOS

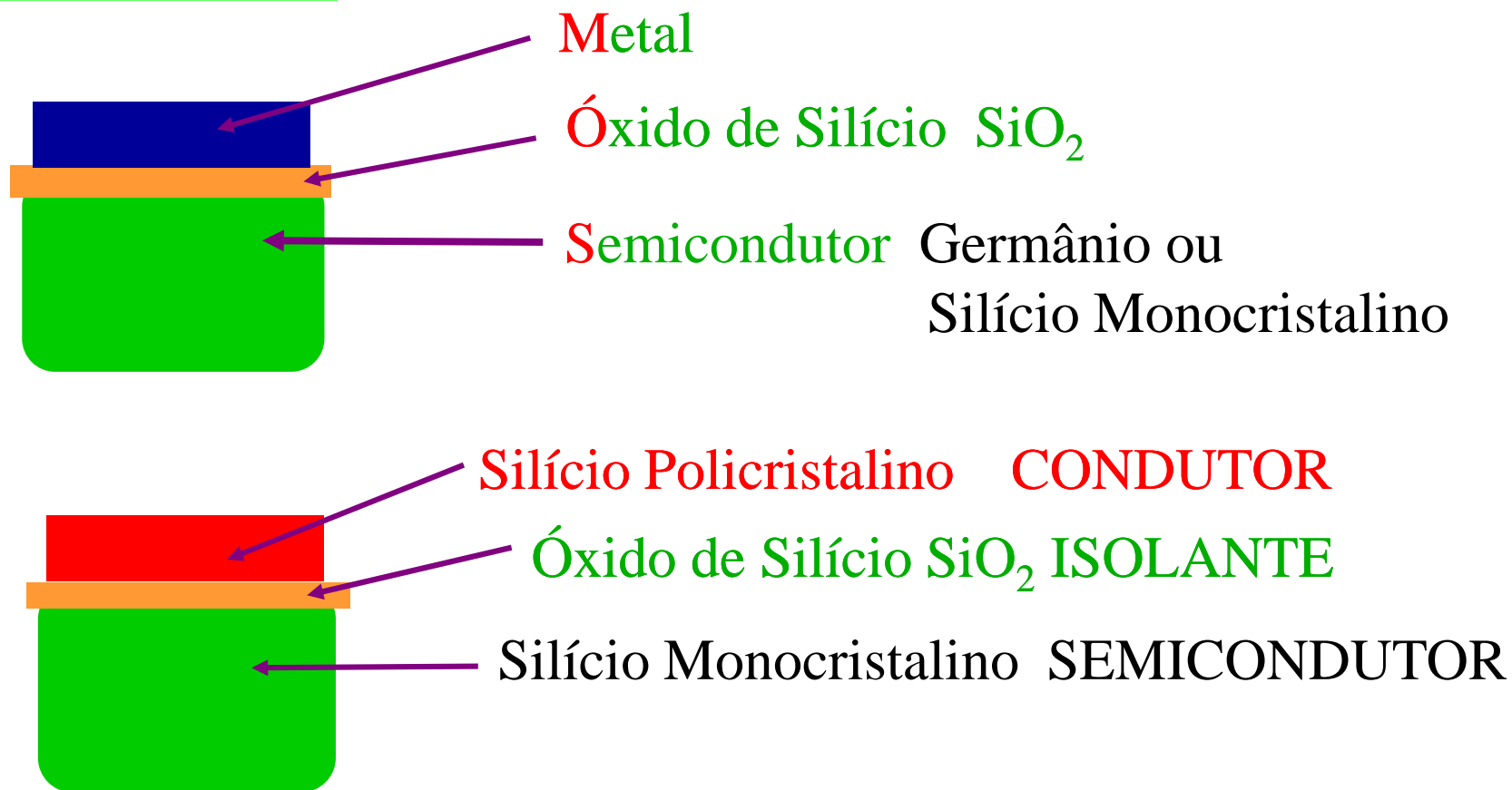



Transistor MOS

  


2 Tipos:

- **PMOS**
- **NMOS**

Transistor MOS

 
 


“Difusão N”

 


S - *source*, fonte
D - *drain*, dreno
G - *gate*, grade

Transistor MOS

  


 Funcionamento: através da carga colocada no gate (G), cargas de sentido oposto são atraídas para a interface com o óxido, formando o canal do transistor. Se estas cargas forem do mesmo tipo que as cargas presentes nas regiões de fonte (S) e dreno (D), haverá passagem de corrente (I) entre essas regiões através do canal do transistor.




Transistor NMOS




Símbolo:

 

Se $G = 0V$ ('0')
Chave aberta (off)

 


Se $G = 5V$ ('1')
Chave fechada (on)

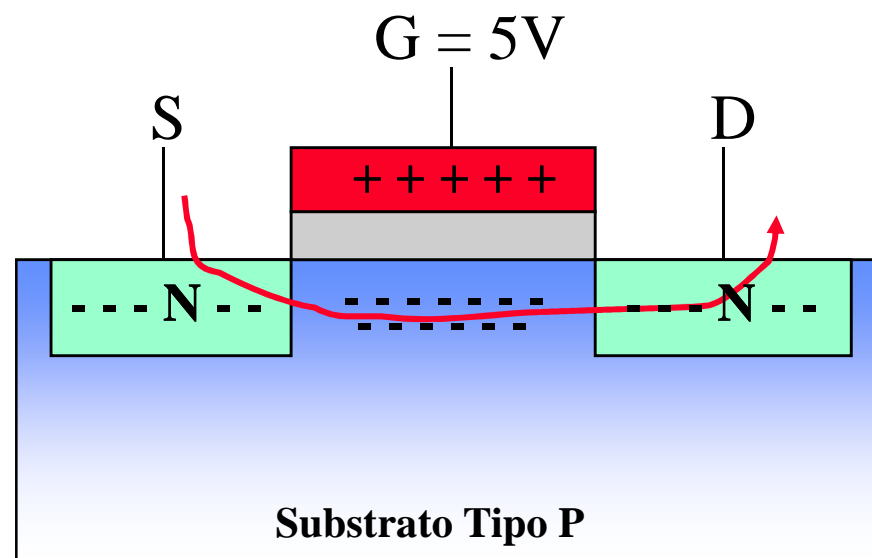  


Transistor PMOS




Símbolo:

 

Se $G = 5V$ ('1')
Chave aberta (off)

 


Se $G = 0V$ ('0')
Chave fechada (on)

   


Portas Lógicas

Circuitos CMOS Estáticos

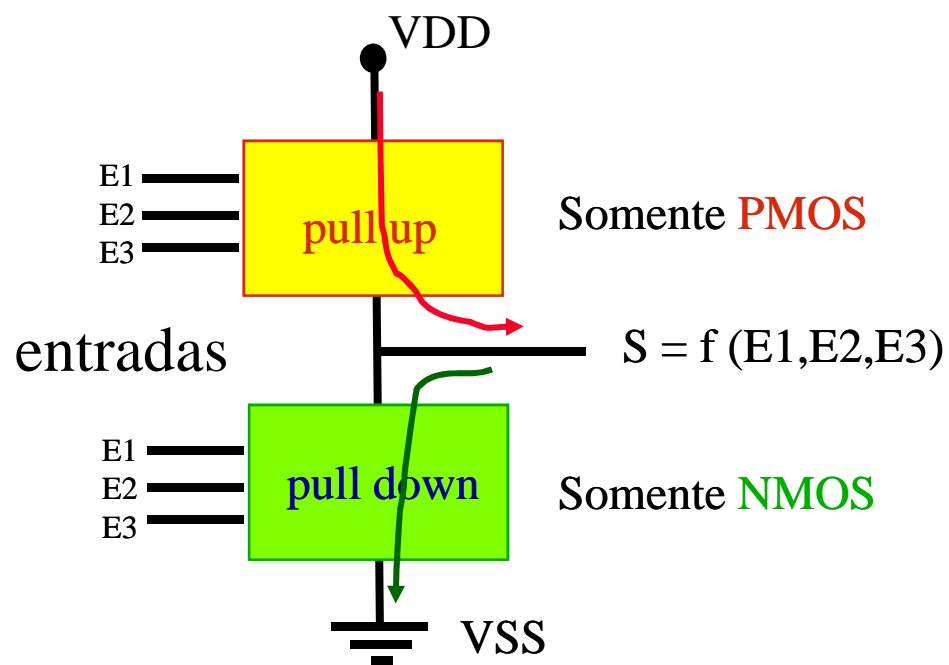

 De Morgan: $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$




- A lógica PMOS permite conectar o sinal de saída a Vcc (5V), '1' lógico.
- A lógica NMOS permite conectar o sinal de saída a Gnd (0V), '0' lógico.
- Sempre um dos caminhos, para Vcc ou Gnd, estão fechados para a saída, conectando a mesma a 5V ou 0V.



As redes PUP (pull up) e PDN (pull down) são duais nas suas topologias.

Portas Lógicas

INVERSOR CMOS

 

E	S
0	1
1	0

  


Portas Lógicas

INVERSOR CMOS

- Equação:

$$S = \overline{E}$$


- Esquema Lógico:

 

- Tabela Verdade:


E	S
0	1
1	0

- Esquema Elétrico CMOS

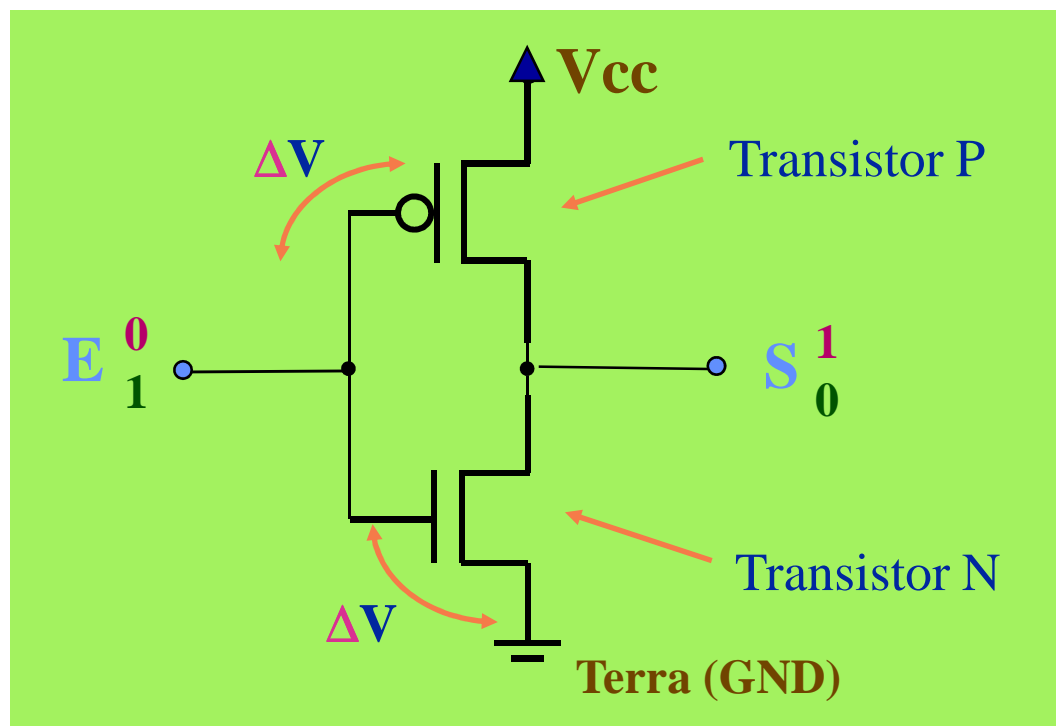



Portas Lógicas

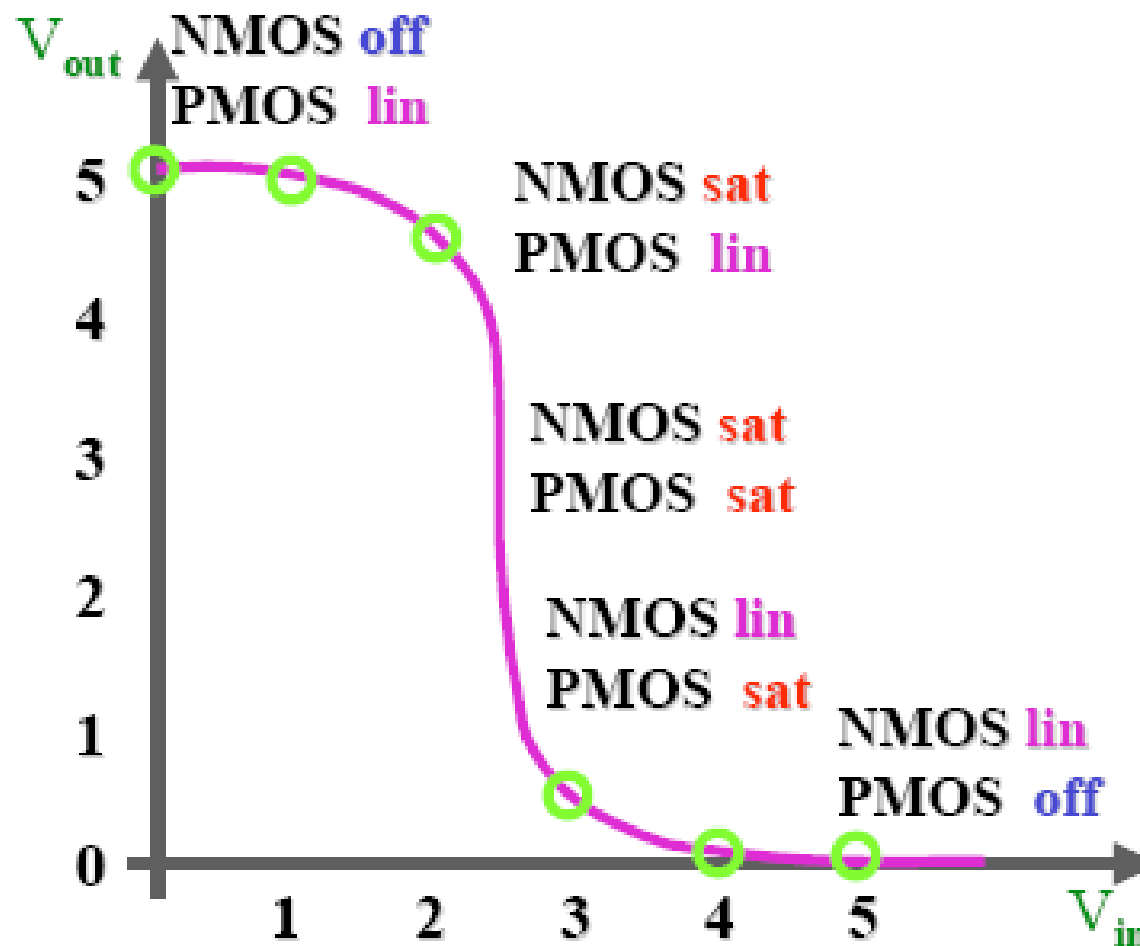
INVERSOR CMOS : Curva de Transferência DC (estática)




Portas Lógicas

INVERSOR CMOS

  

 


$$S = \overline{E}$$

 



**LAYOUT DO
INVERSOR
C M O S**

Portas Lógicas

Porta NAND CMOS

 

E1	E2	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  

Dica: A SAÍDA É 0 SOMENTE QUANDO TODAS AS ENTRADAS FOREM 1, CASO CONTRÁRIO HAVERÁ 1 NA SAÍDA. CONTRÁRIO DA PORTA 'AND'.


Portas Lógicas

Porta NAND CMOS


- Equação Lógica:

$$S = \overline{A \cdot B}$$


- Esquema Lógico :

 

- Esquema Elétrico:

 


LAYOUT DA NAND CMOS

 

Portas Lógicas

Porta NOR CMOS

Símbolo:

 

Equação Booleana: $S = \overline{E1 + E2}$
 $S = \overline{E1 + E2 + \dots + En}$

Tabela Verdade:

E1	E2	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

E1	E2	...	En	S
0	0		0	1
0	1		0	0
1	0		0	0
1	1	...	1	0

Dica: A SAÍDA É **1** SOMENTE QUANDO TODAS AS ENTRADAS FOREM **0**, CASO CONTRÁRIO HAVERÁ **0** NA SAÍDA. OU SEJA, **1** EM UMA DAS ENTRADAS JÁ GARANTE **0** NA SAÍDA. CONTRÁRIO DA PORTA OR.


Portas Lógicas

Porta NOR CMOS


- Equação:

$$S = \overline{A + B}$$

- Esquema Lógico:

 


- Esquema Elétrico CMOS

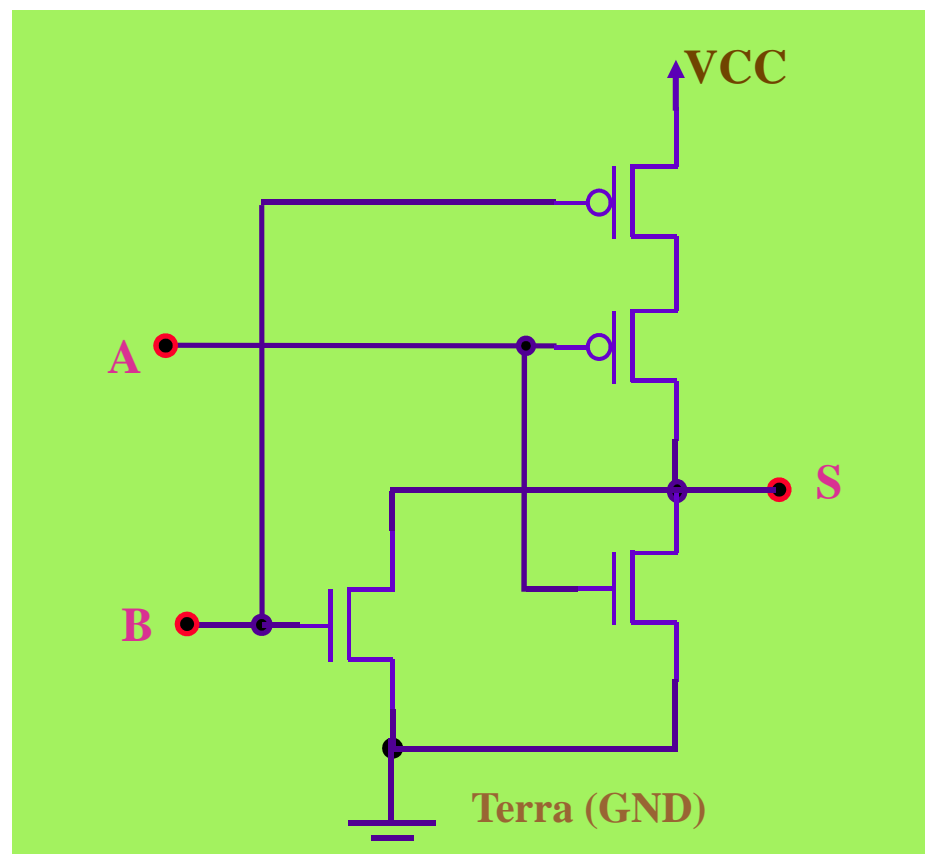

Portas Lógicas

Porta XOR (porta 'OU Exclusivo')

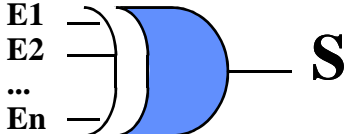Símbolo: 

Equação Booleana: $S = E1 \oplus E2$

$$S = E1 \oplus E2 \oplus \dots \oplus En$$

Tabela Verdade:


E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

E1	E2	...	En	S
0	0		0	0
0	1		1	0
1	0		0	1
1	1	...	1	1

Dica: A SAÍDA É 1 SOMENTE QUANDO HOUVER UM NÚMERO ÍMPAR DE ENTRADAS COM VALOR 1.

Portas Lógicas

XNOR (porta 'Não OU Exclusivo')

 

Equação Booleana: $S = \overline{E1} \oplus E2$

$$S = \overline{E1} \oplus E2 \oplus \dots \oplus En$$

Tabela Verdade:

E1	E2	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E1	E2	...	En	S
0	0		0	1
0	1		1	1
1	0		0	0
1	1	...	1	0

Dica: A SAÍDA É 1 SOMENTE QUANDO HOUVER UM NÚMERO PAR DE ENTRADAS COM VALOR 1. CONTRÁRIO DA PORTA XNOR.