

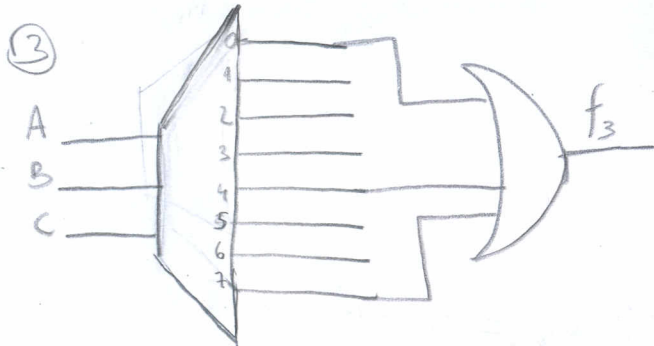


②


A	B	C	f_2
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

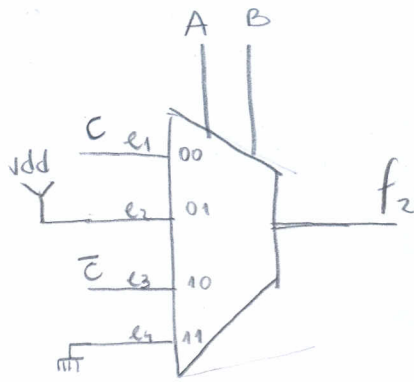

A	B	C	f_2
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

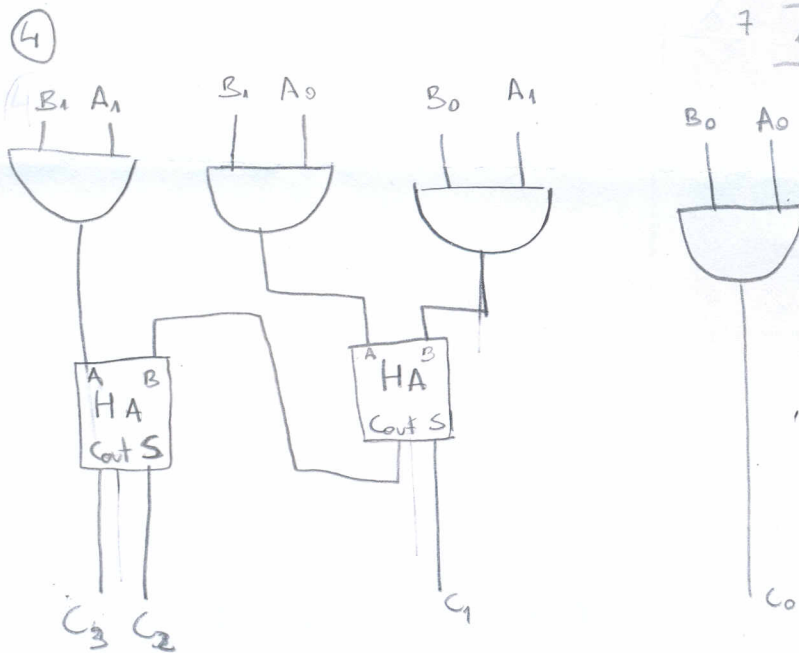
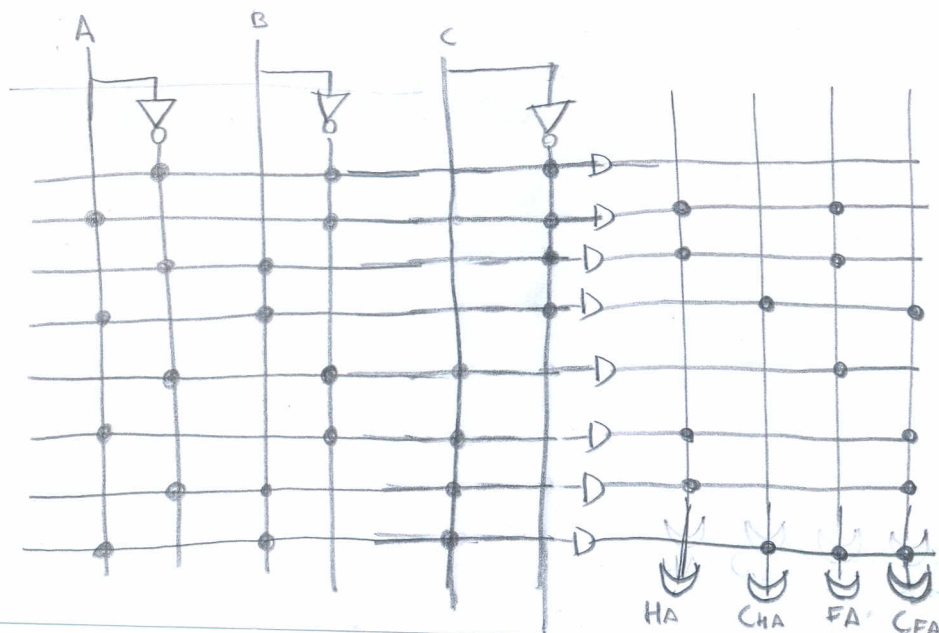
$$A_{[0,1]} + B_{[0,1]} = C_{[0,1,2,3]}$$



C	A	B	HA	C_{HA}	FA	C_{FA}
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1