 


INF01 118

# **Técnicas Digitais para Computação**


**ULA Multifunção  
Multiplicadores**

# Comparador




X	Y	COMP
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
$$\text{COMP} = X Y + \bar{X} \bar{Y} = \overline{X \oplus Y}$$




 Comparador (igualdade) de 4 bits ( $A_3A_2A_1A_0$  e  $B_3B_2B_1B_0$ )



# Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

## Exemplo de uma ULA Simples

 


**M = Modo**

- 1 funções aritméticas
- 0 funções lógicas

**S = Seleção da função**

# Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

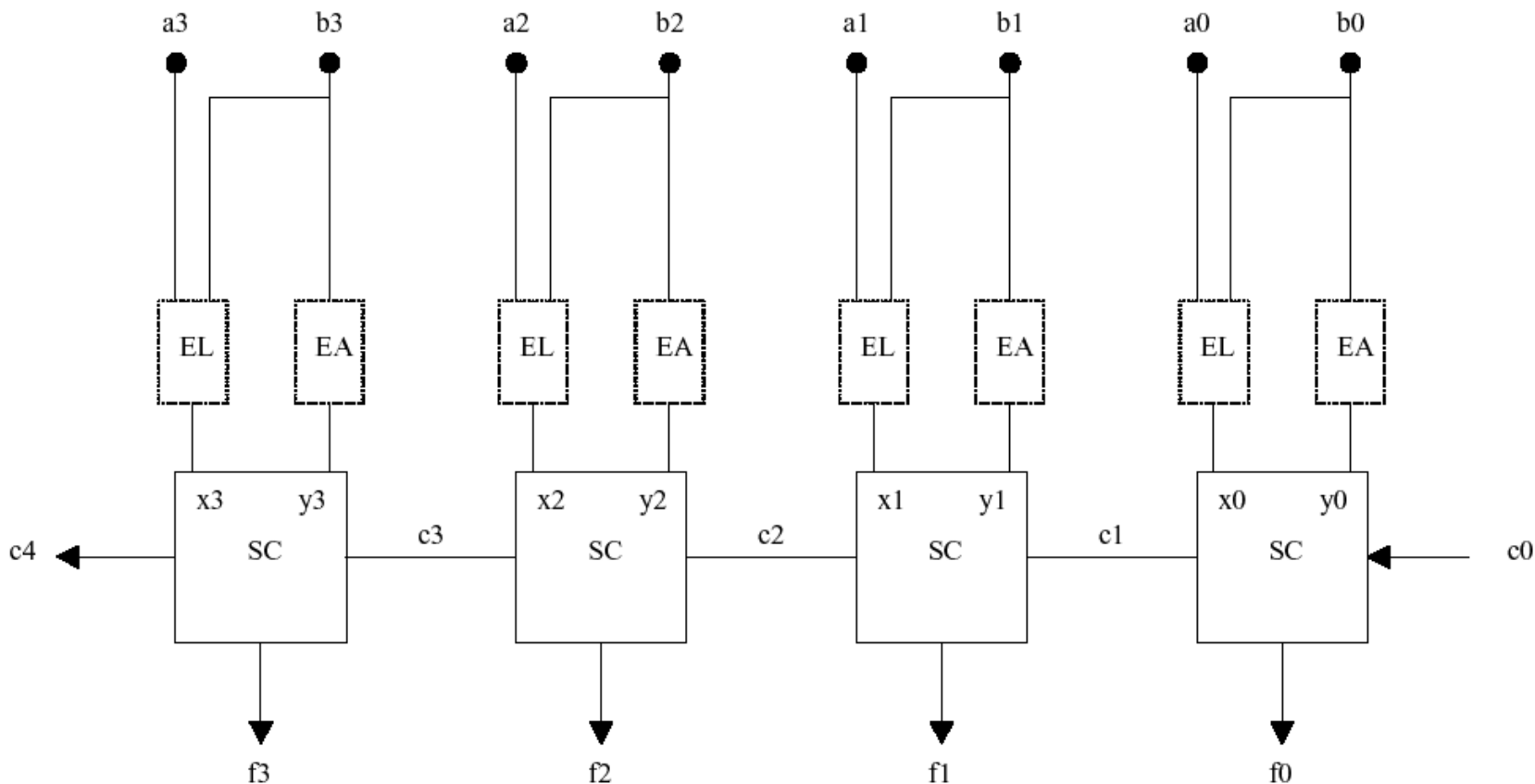

## Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

M	S1	S0	nome da função	F	X	Y	C0
0	0	0	Complementa	$A'$	$A'$	0	0
0	0	1	E	$A \text{ E } B$	$A \text{ E } B$	0	0
0	1	0	Identidade	A	A	0	0
0	1	1	OU	$A \text{ OU } B$	$A \text{ OU } B$	0	0
1	0	0	Decrementa	$A-1$	A	Todos 1s	0
1	0	1	Soma	$A+B$	A	B	0
1	1	0	Subtrai	$A+B'+1$	A	$B'$	1
1	1	1	Incrementa	$A+1$	A	Todos 0s	1

# Projeto de Unidade Aritmética e Lógica


Tabela 2 – Tabela-verdade para o extensor aritmético.

S1	S0	bi	yi
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabela 3 – Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.

S1S0	00	01	11	10
bi				
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

## Extensor Aritmético

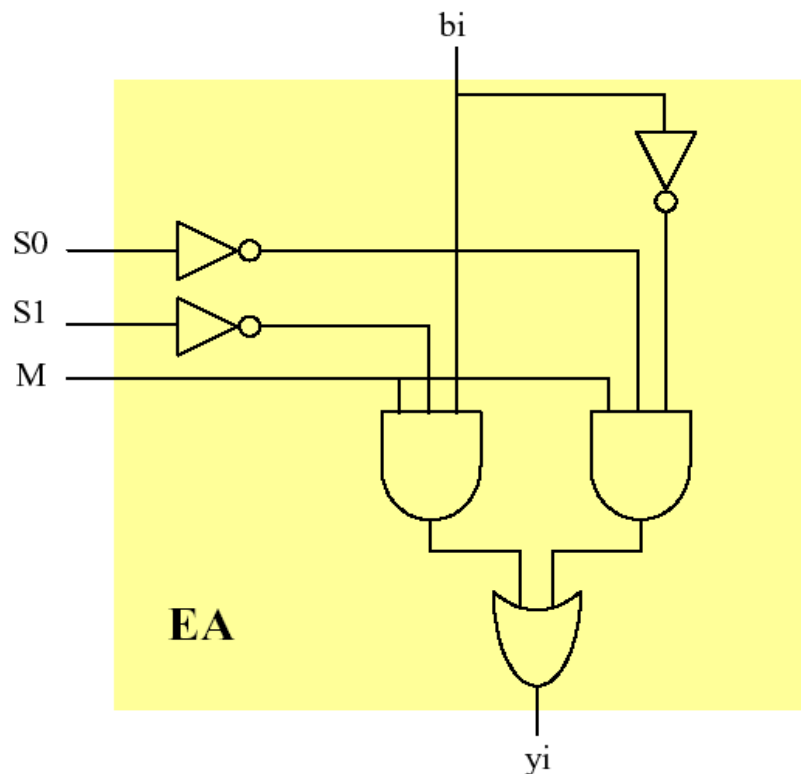

# Projeto de Unidade Aritmética e Lógica


Tabela 4 – Tabela-verdade para o extensor lógico.

M	S1	S0	xi
0	0	0	ai'
0	0	1	ai.bi
0	1	0	ai
0	1	1	ai+bi
1	?	?	ai

Tabela 5 – Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.


		M=0				M=1			
		00	01	11	10	00	01	11	10
S1S0	ai bi								
00		1							
01		1		1					
11			1	1	1	1	1	1	1
10				1	1	1	1	1	1

## Extensor Lógico

 




# Projeto de Unidade Aritmética e Lógica

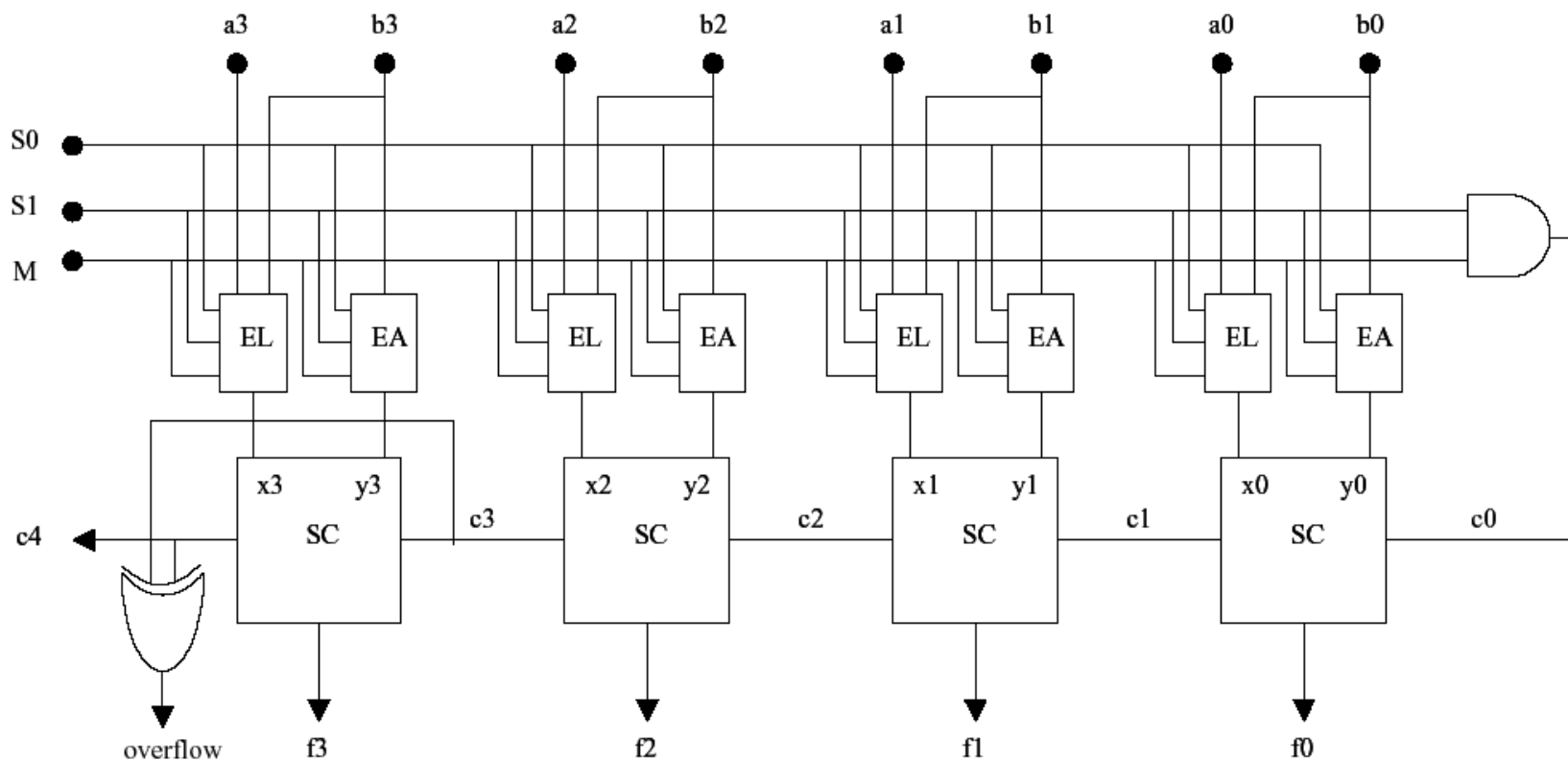

# Projeto de ULA de 1 bit


## Alternativa de implementação #2

 

S1	S0	Função
0	0	soma
0	1	subtração
1	0	inversão
1	1	comparação

C	E	XOR	XNOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

# ULA de 2 bits

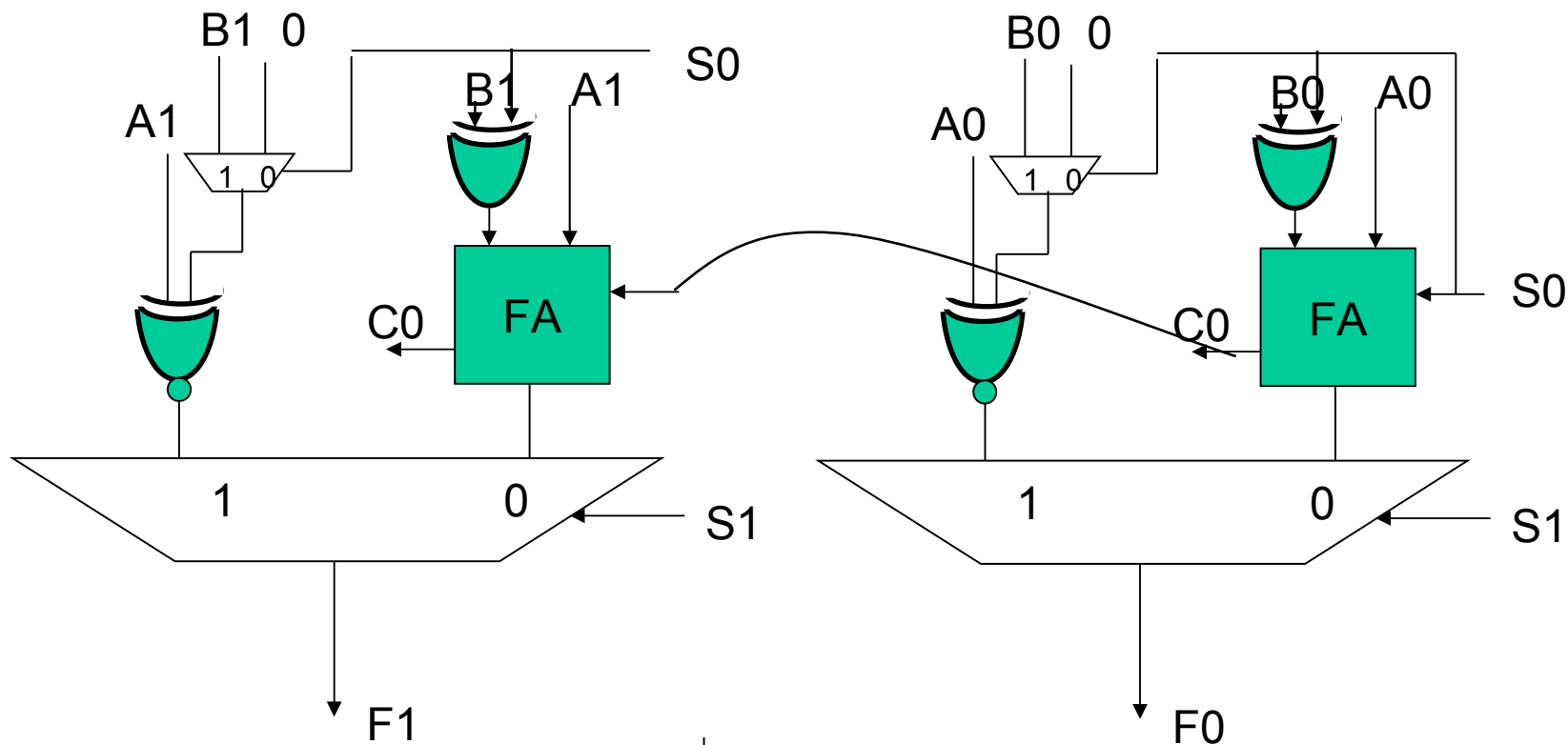

S1	S0	Função
0	0	soma
0	1	subtração
1	0	inversão
1	1	comparação

## ULA em VHDL

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ULA is
  Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        C : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        F : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end ULA;


architecture Behavioral of ULA is
  Begin

  process (A, B, C)
  begin
    CASE C is
    WHEN "00" => F <= A+B;
    WHEN "01" => F <= A-B;
    WHEN "10" => F <= A xor B;
    WHEN others => F <= not A;
    END CASE;
  end process;
end Behavioral;

```

 

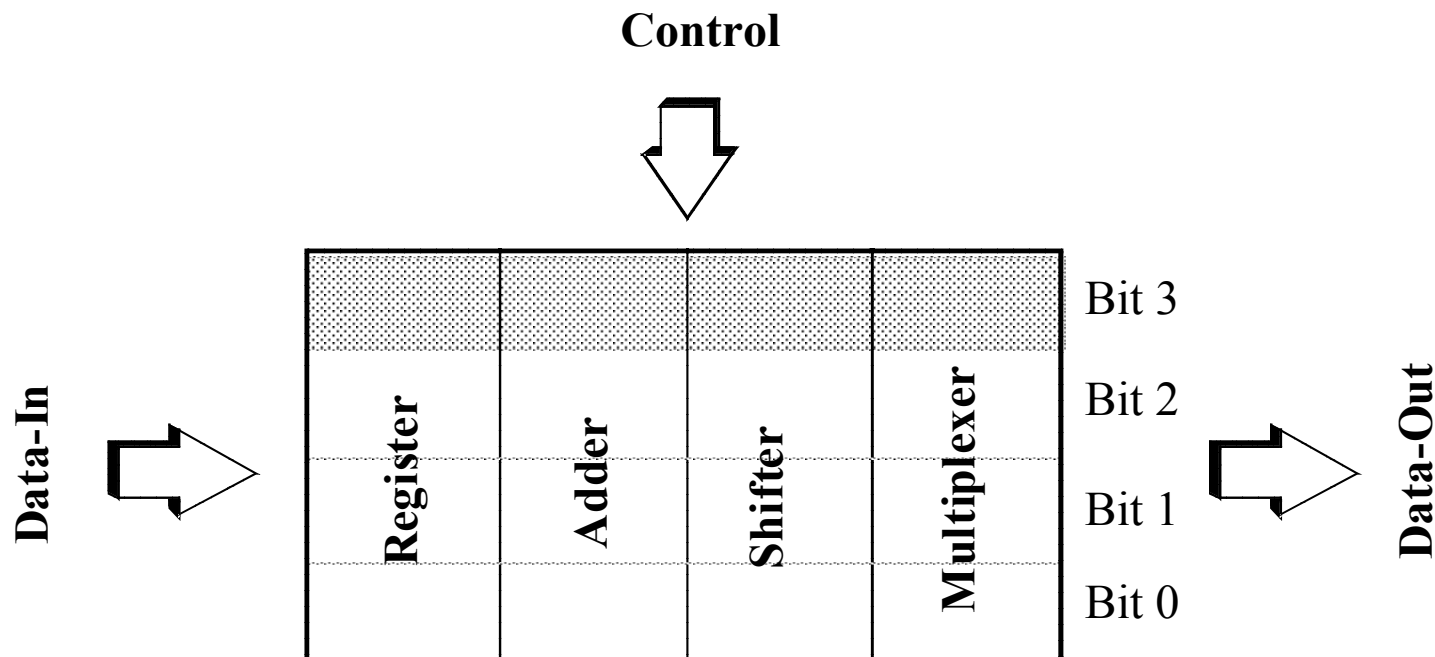
# Projeto Físico de ULA - Planta Baixa tipo Bit-Slice



*Bit-Slice* de mesma altura  
“Tiling” de elementos aritméticos e registradores
 
# Multiplicador Combinacional

$A_1A_0 \times B_1B_0 = P_3P_2P_1P_0$  Exemplo: Mult de 2 bits 1)



$A_1$	$A_0$	$B_1$	$B_0$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

2) Equações em SDP, simplificado por mapa de Karnaugh

$$P_3 = m_{15}$$

$$P_2 = \sum m(10, 11, 14)$$

$$P_1 = \sum m(6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$P_0 = \sum m(5, 7, 13, 15)$$



$$P_0 = A_0B_0$$

$$P_1 = \bar{A}_1A_0B_1 + \bar{A}_1B_0A_1 + A_1\bar{A}_0B_0 + B_1\bar{B}_0A_0$$

$$P_2 = A_1\bar{A}_0B_1 + A_1B_1\bar{B}_0$$

$$P_3 = A_1A_0B_1B_0$$

## Multiplicador de 2 bits. Síntese de circuito combinacional

$A_1$	$A_0$	$B_1$	$B_0$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

$A_1 A_0 = X_1 X_0$

$B_1 B_0 = Y_1 Y_0$

$$P_3 = m_{15}$$

$$P_2 = \sum m(10, 11, 14)$$

$$P_1 = \sum m(6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$P_0 = \sum m(5, 7, 13, 15)$$

$P_1$

$Y_1 Y_0$	00	01	11	10
$X_1 X_0$				
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0


$$P_1 = \overline{X_1} X_0 Y_1 + \overline{Y_1} Y_0 X_1 + X_1 \overline{X_0} Y_0 + Y_1 Y_0 \overline{X_0}$$

# Multiplicador Combinacional

$$A_1A_0 \times B_1B_0 = P_3P_2P_1P_0$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} A_1 A_0 \\ B_1 B_0 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{c} B_0 A_1 \\ B_0 A_0 \end{array} \\
 + \begin{array}{c} B_1 A_1 \\ B_1 A_0 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{c} P_3 \\ P_2 \\ P_1 \\ P_0 \end{array}
 \end{array}$$

 1) Multiplicação é equivalente a uma operação E



2) Soma binária dos termos:

$$\mathbf{Soma} = \mathbf{X} \oplus \mathbf{Y} \oplus \mathbf{C}_{in}$$

$$\mathbf{C}_{\text{out}} = \mathbf{X}\mathbf{Y} + \mathbf{X}\mathbf{C}_{\text{in}} + \mathbf{Y}\mathbf{C}_{\text{in}}$$

3) Substituindo os X e Y pelos termos da multiplicação:

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}_0 \mathbf{B}_0$$

$$\mathbf{P}_1 = \overline{\mathbf{A}}_1 \mathbf{A}_0 \mathbf{B}_1 + \overline{\mathbf{A}}_1 \mathbf{B}_0 \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_1 \overline{\mathbf{A}}_0 \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1 \overline{\mathbf{B}}_0 \mathbf{A}_0$$


$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{A}_1 \bar{\mathbf{A}}_0 \mathbf{B}_1 + \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_1 \bar{\mathbf{B}}_0$$

$$\mathbf{P3} = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_0 \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_0$$




# Multiplicador Combinacional

$$A_1A_0 \times B_1B_0 = P_3P_2P_1P_0$$

 
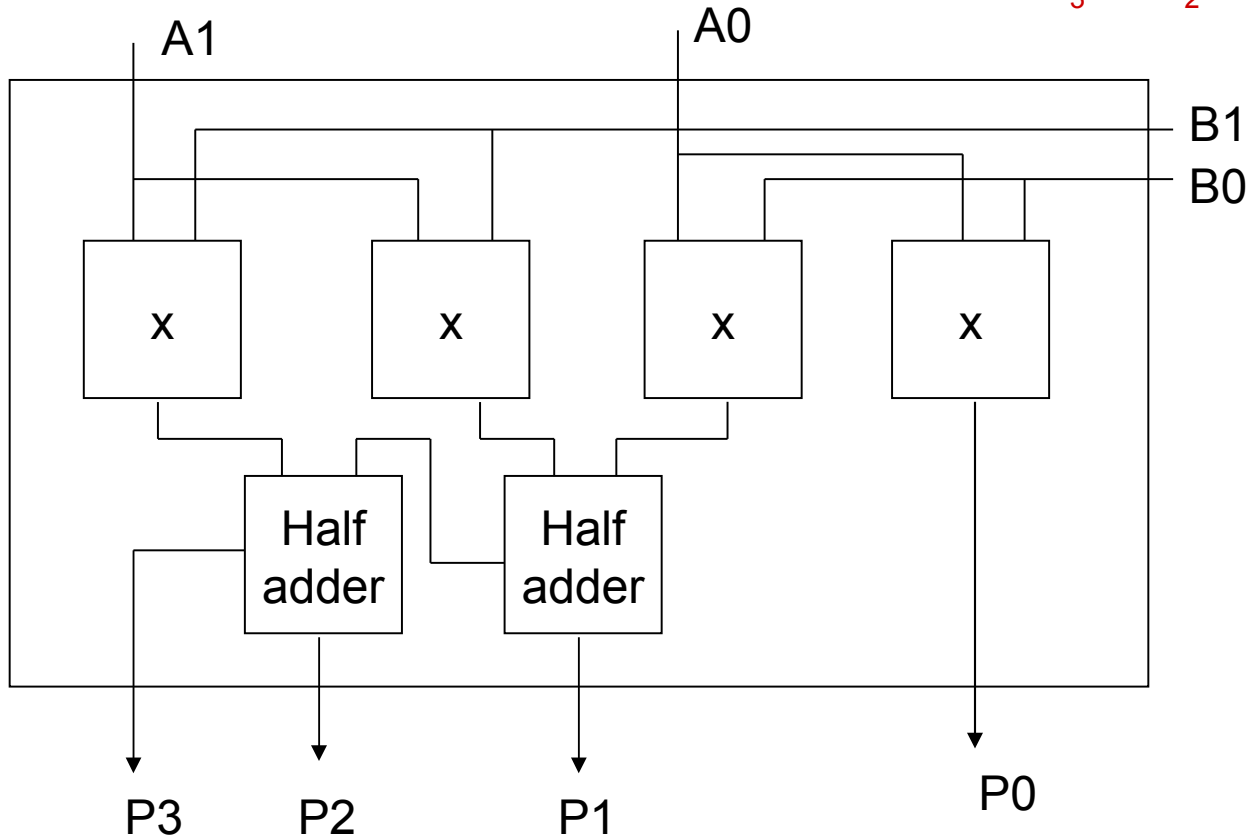
$$\begin{array}{r}
 \phantom{00}A_1A_0 \\
 \phantom{00}B_1B_0 \\
 \hline
 \phantom{00}B_0A_1 \phantom{00}B_0A_0 \\
 + \phantom{00}B_1A_1 \phantom{00}B_1A_0 \\
 \hline
 P_3 \phantom{00}P_2 \phantom{00}P_1 \phantom{00}P_0
 \end{array}$$




# Uso de Produtos Parciais

The diagram illustrates the bit-by-bit AND operation for binary multiplication. It shows the multiplication of 101010 by 1011, resulting in partial products 101010, 000000, 101010, and 000000, which are then summed to get the final result 11100110.

**Operação AND**

**Produtos Parciais**

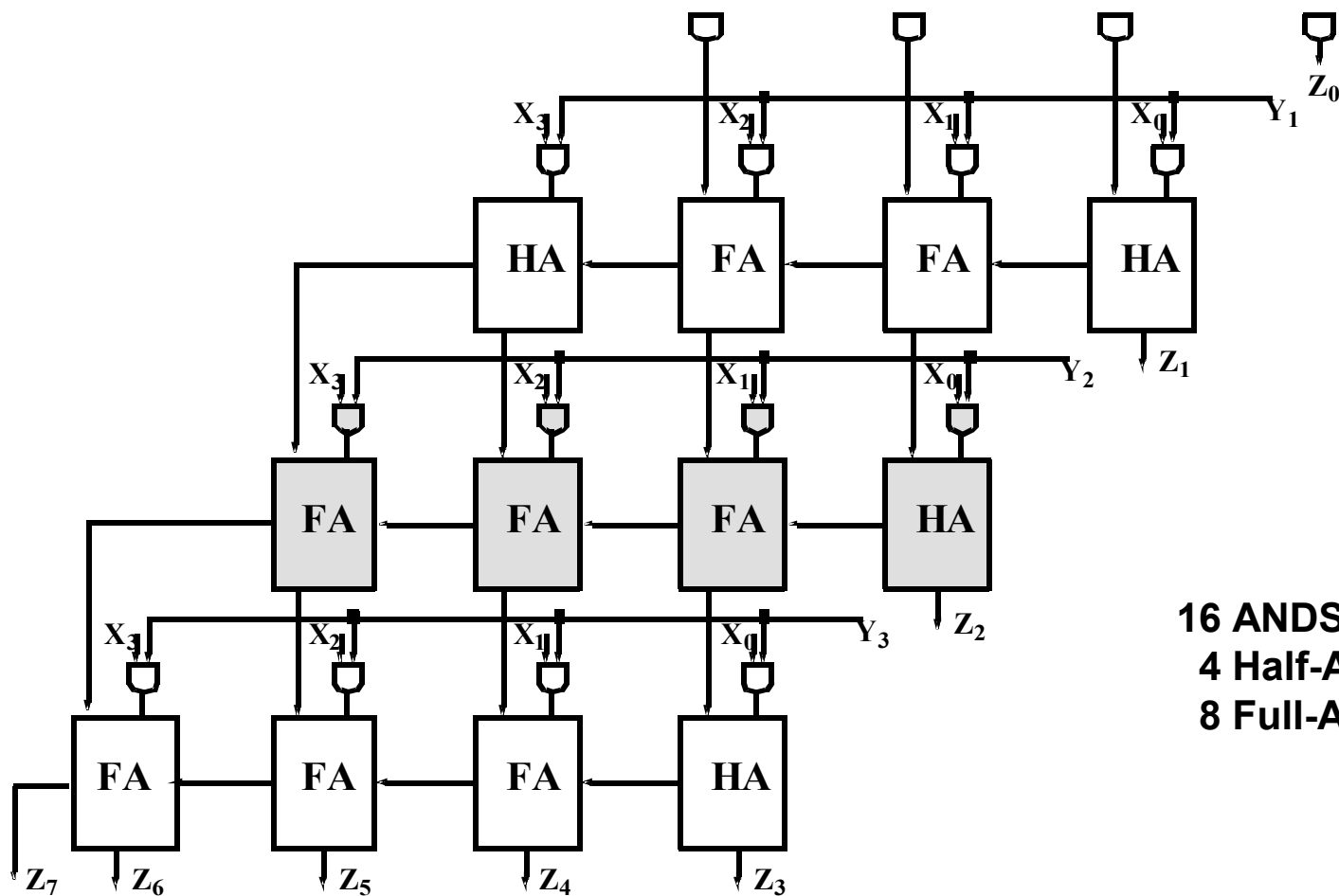
# Multiplicador tipo array de 4 bits (Produto Z tem 8 bits)




16 ANDS  
4 Half-Adders  
8 Full-Adders
 
# Multiplicador tipo Array

Gera todos os “n” produtos parciais simultaneamente




Each row: n-bit adder with AND gates

 

Qual é o caminho Crítico ?
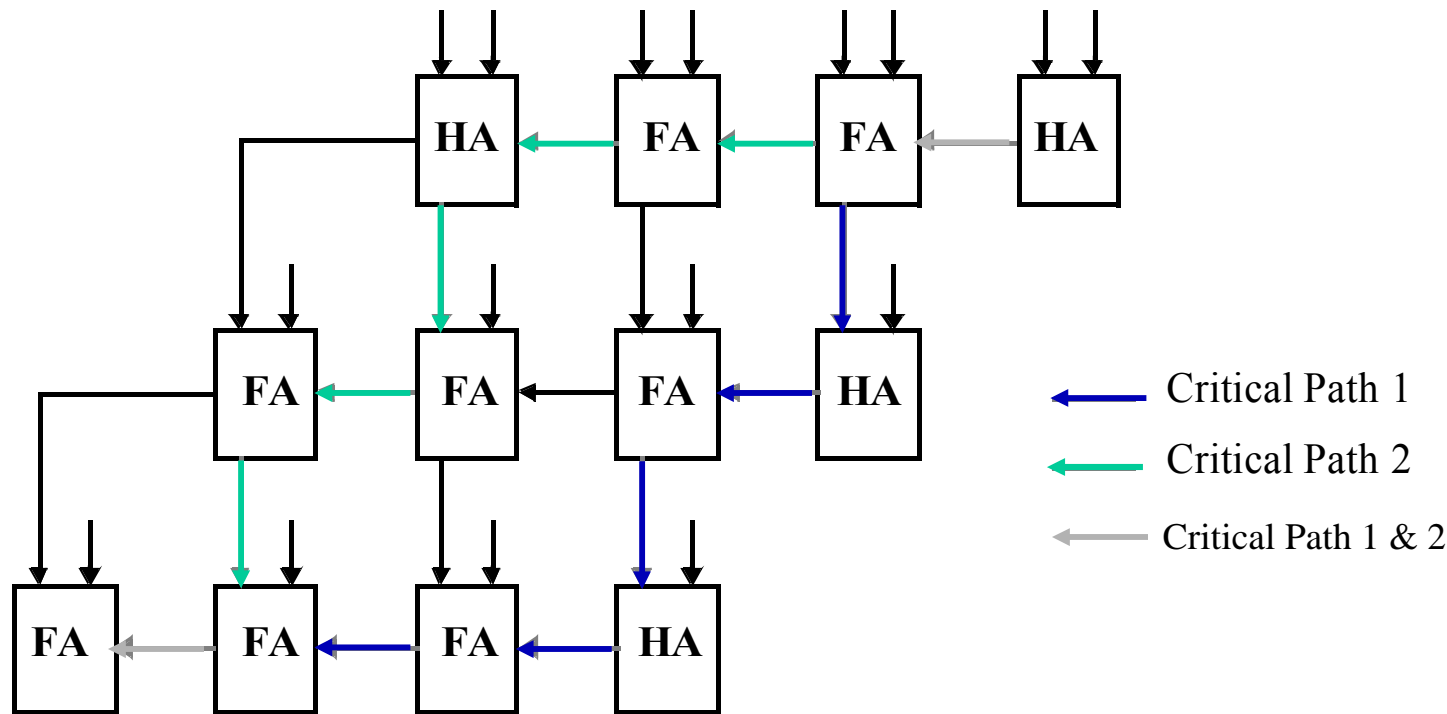
# Multiplicador de M bits x N bits - Caminhos críticos



$$t_{mult} \approx [(M-1) + (N-2)]t_{carry} + (N-1)t_{sum} + (N-1)t_{and}$$


## Multiplicador em VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity MULT is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          F : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end MULT;

 architecture Behavioral of MULT is
    Begin
        process (A, B)
        begin
            F<= A*B;
        end process;
    end Behavioral;
    
```



multiplicador


# Multiplicador tipo carry-save

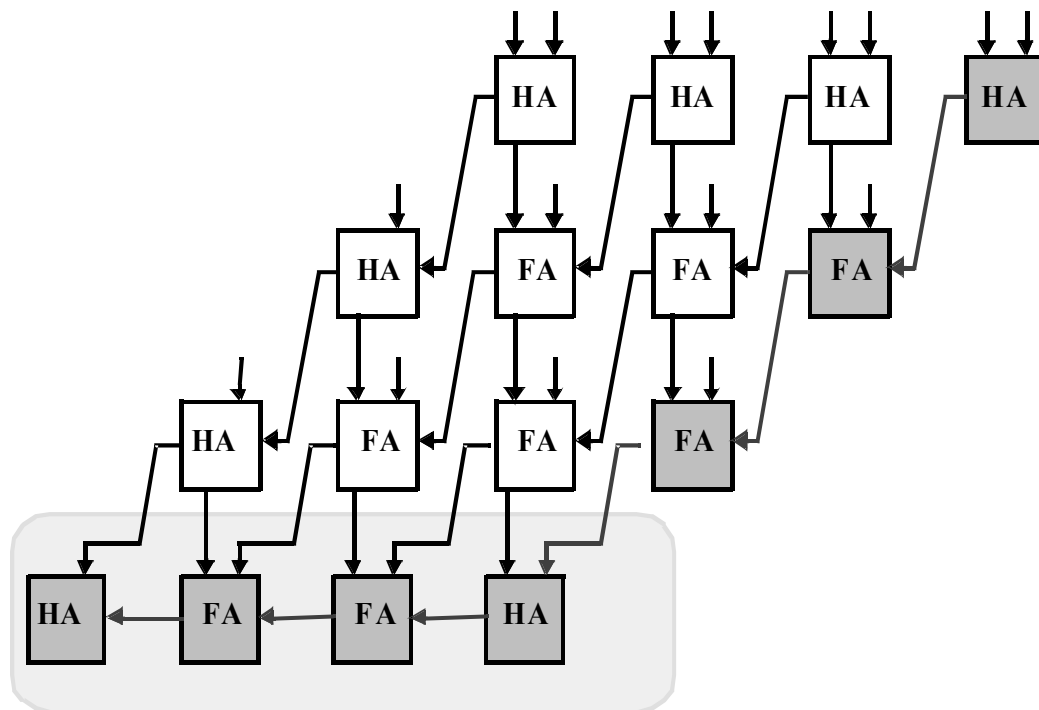

Vector Merging Adder

$$t_{mult} = (N-1)t_{carry} + (N-1)t_{and} + t_{merge}$$

# Multiplicador tipo *Wallace Tree*

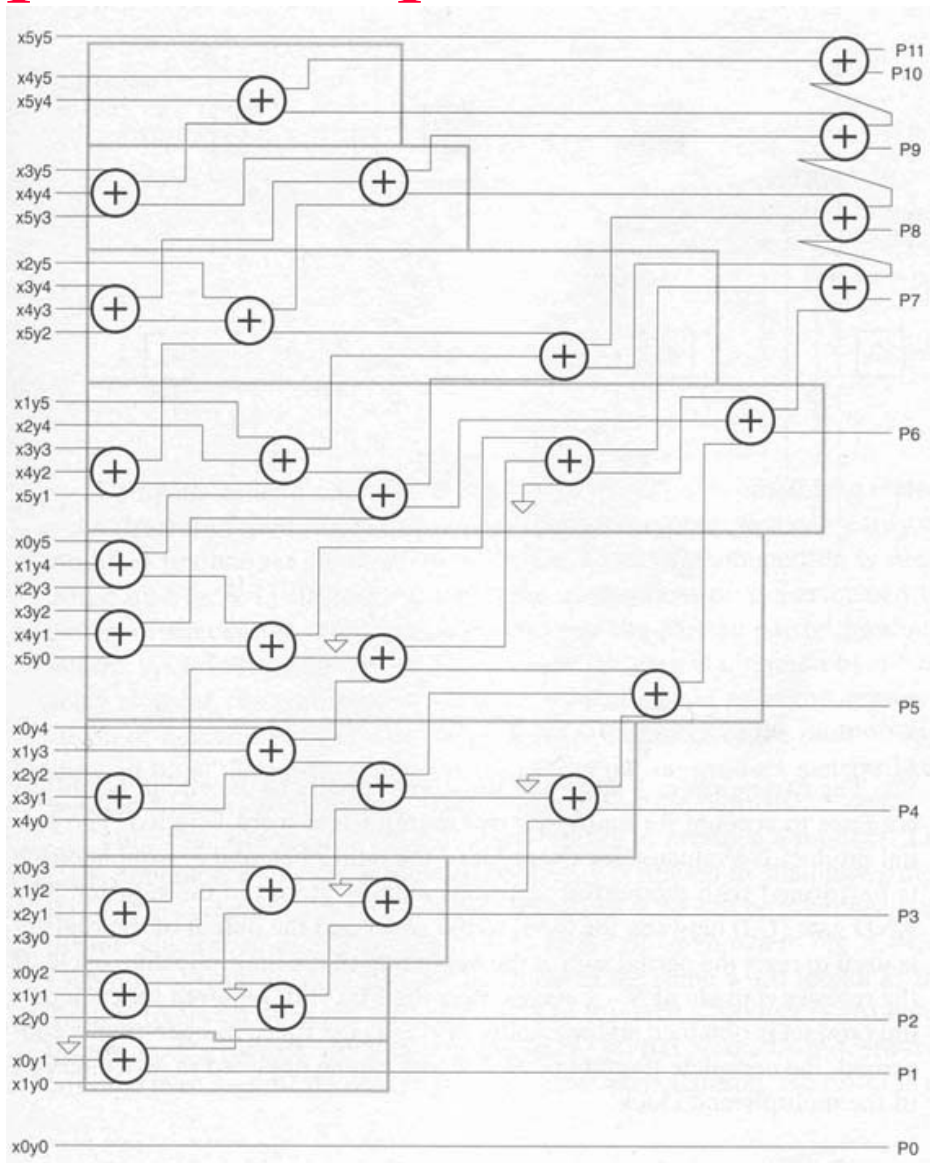



# Multiplicadores - Sumário

- Otimização específica das Células de FA, HA, AND
- Identificar o caminho crítico combinacional
- Outras técnicas utilizadas na prática
  - Atraso logarítmico versus Linear (Árvore de Wallace para Multiplicação)
  - Recodificação do Multiplicando (Codificação de Booth)
  - Pipelinização do multiplicador

Otimizações no nível sistema: Barramentos p/ Operando