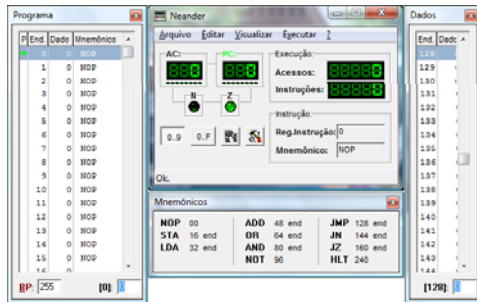


# NEANDER



Um processador com  
Arquitetura de Von Neumann


## O Computador Neander

### ► A Arquitetura: formato das instruções

As instruções do Neander possuem um ou dois bytes (ocupam uma ou duas posições de memória)


Instruções com um byte:

NOP, NOT, HLT

 

Instruções com dois bytes:

STA, LDA, ADD, OR, AND,  
JMP, JN, JZ

 

## O Computador Neander

### ► A Arquitetura: conjunto de instruções

código	instrução	comentário
0000	NOP	Nenhuma operação
0001	STA end	$MEM(end) \leftarrow AC$
0010	LDA end	$AC \leftarrow MEM(end)$
0011	ADD end	$AC \leftarrow MEM(end) + AC$
0100	OR end	$AC \leftarrow MEM(end) OR AC$
0101	AND end	$AC \leftarrow MEM(end) AND AC$
0110	NOT	$AC \leftarrow NOT AC$
1000	JMP end	$PC \leftarrow end$
1001	JN end	IF N=1 THEN $PC \leftarrow end$
1010	JZ end	IF Z=1 THEN $PC \leftarrow end$
1111	HLT	pára processamento

## O Computador Neander

### ► A Arquitetura: características gerais

- Largura de dados e endereços de 8 bits
- Dados representados em complemento de 2
- 1 acumulador de 8 bits (AC)
- 1 apontador de programa de 8 bits (PC)
- 2 códigos de condição: negativo (N) e zero (Z), implementados como um *registrador de estado* com 2 bits

## O Computador Neander


## ► A Organização: elementos necessários

- Um registrador de 8 bits para servir de acumulador (AC)
- Um registrador de 8 bits para o PC (registrador-contador)
- Dois flip-flops: um para o código de condição N e outro para Z
- Uma memória com 256 posições (palavras) de 8 bits, endereçadas de 0 a 255

## Elementos da organização do NEANDER
 
## 1) Memória


- Memória de 256 palavras de 8 bits, com endereços de 0 a 255.
- Registrador de endereços da memória (REM) de 8 bits, para armazenar endereços de 0 a 255.
- Registrador de dados da memória (RDM) de 8 bits para armazenar o dado lido de ou a ser escrito em uma palavra.
- Sinais de controle:
  - **Read** – ler palavra apontada pelo REM a carregar no RDM
  - **Write** – escrever o conteúdo do RDM na palavra apontada pelo REM
  - **Carga RDM/REM** – carregar no registrador os dados que estão na sua entrada



## Elementos da organização do NEANDER
 
## 2) Unidade de Aritmética e Lógica (UAL)


- 1 acumulador de 8 bits (AC) para armazenar resultados das operações.
- 2 registradores de 1 bit para armazenar os códigos de condição (N e Z) após a execução de uma operação pela UAL.
- Circuitos lógicos para executar cada operação da UAL e transferir o resultado da operação selecionada para a saída S
- Sinais de controle:
  - **ADD**:  $S \leftarrow X + Y$ ;  $AC \leftarrow S$ ; ajusta N e Z
  - **AND**:  $S \leftarrow X \text{ AND } Y$ ;  $AC \leftarrow S$ ; ajusta N e Z
  - **OR**:  $S \leftarrow X \text{ OR } Y$ ;  $AC \leftarrow S$ ; ajusta N e Z
  - **NOT**:  $S \leftarrow \text{NOT } X$ ;  $AC \leftarrow S$ ; ajusta N e Z
  - **LOAD**:  $S \leftarrow Y$ ;  $AC \leftarrow S$ ; ajusta N e Z
  - **Carga AC e NZ** – carregar no registrador os dados que estão na sua entrada



## Elementos da organização do NEANDER
 
## 3) Unidade de Controle (UC)


- 1 registrador contador de 8 bits (PC) para armazenar o endereço da próxima instrução a ler da memória.
- 1 registrador de 4 (ou 8 ?) bits para armazenar a instrução lida da memória na fase de busca.
- Circuitos lógicos para ativar, no momento certo, os sinais de controle necessários à execução de cada instrução.
- Decodificador para ativar a linha correspondente à instrução que está no RI
- Sinais de controle:
  - **INC PC**: incrementar o conteúdo do PC (somar 1)
  - **Carga RI/PC** – carregar no registrador os dados que estão na sua entrada
  - **Outros** – enviados para comandar os demais componentes do processador



## O Computador Neander

- ▶ Já vimos como funcionam UAL, UC, memória, registradores e decodificadores
- ▶ Mas como integrá-los e sincronizá-los para executar um programa?
- ▶ Já sabemos que a parte de controle do processador coordena o *ciclo de instrução*:  
Busca – Decodificação - Execução
- ▶ Vamos implementar este ciclo!

## O Computador Neander

 ▶ **A Arquitetura: o ciclo de execução**▶ **A Arquitetura: a fase de busca (fetch)**

## O Computador Neander

▶ **Arquitetura/Organização**  
Transferências entre registradores

**A fase de busca:** é igual para todas as instruções

$RI \leftarrow MEM(PC)$   
 $PC \leftarrow PC + 1$

- Novo elemento é necessário: o **registrador de instrução (RI)**
- $MEM(PC)$  corresponde a um acesso à memória, usando o conteúdo do PC como fonte do endereço
- Quais são os barramentos necessários ?
- Que sinais de controle são usados ?

## O Computador Neander

▶ **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução NOP (nenhuma operação)**

**Simbólico:** NOP

**RT:** - 

7	4	3	0
NOP		Don't care	

**Passos no nível RT:**

**Busca:**  $RI \leftarrow MEM(PC)$   
 $PC \leftarrow PC + 1$

**Execução:** nenhuma operação


As transferências indicam quais caminhos de dados devem existir, mas não indicam os caminhos físicos reais entre os elementos (registradores e UAL)

## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução STA (armazena acumulador)****Simbólico:** STA end**RT:**  $\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$ **Passos no nível RT:**

**Busca:**  $\text{RI} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

 **Execução:**  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$   
 $\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução LDA (carrega acumulador)****Simbólico:** LDA end**RT:**  $\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end})$ **Passos no nível RT:**

**Busca:**  $\text{RI} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

**Execução:**  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$   
 $\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}); \text{atualiza N e Z}$




## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução ADD (soma)****Simbólico:** ADD end**RT:**  $\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) + \text{AC}$ **Passos no nível RT:**

**Busca:**  $\text{RI} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

 **Execução:**  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$   
 $\text{AC} \leftarrow \text{AC} + \text{MEM}(\text{end}); \text{atualiza N e Z}$



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução OR (“ou” lógico, bit a bit)****Simbólico:** OR end**RT:**  $\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ OR } \text{AC}$ **Passos no nível RT:**

**Busca:**  $\text{RI} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

**Execução:**  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$   
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$   
 $\text{AC} \leftarrow \text{AC} \text{ OR } \text{MEM}(\text{end}); \text{atualiza N e Z}$




## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução AND (“e” lógico, bit a bit)**

Simbólico: AND end

RT:  $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ AND } AC$ 

Passos no nível RT:

 Busca:  $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ Execução:  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$  $AC \leftarrow AC \text{ AND } \text{MEM}(\text{end});$  atualiza N e Z


## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução NOT (complementa acumulador)**

Simbólico: NOT

RT:  $AC \leftarrow \text{NOT } AC$ 

Passos no nível RT:

 Busca:  $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ Execução:  $AC \leftarrow \text{NOT}(AC);$  atualiza N e Z

## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JMP (desvio incondicional - jump)**

Simbólico: JMP end

RT:  $PC \leftarrow \text{end}$ 

Passos no nível RT:

Busca:  $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ Execução:  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow \text{end}$ 

## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JN (desvio condicional - jump on negative)**

Simbólico: JN end

RT: IF N = 1 THEN  $PC \leftarrow \text{end}$ 

Passos no nível RT:

Se N=1 (desvio ocorre)

Busca:  $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ Execução:  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow \text{end}$ 

Se N=0 (desvio não ocorre)

Busca:  $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ Execução:  $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$  $PC \leftarrow PC + 1$ 

a rigor, desnecessário




## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JZ (desvio condicional - jump on zero)**

Simbólico: JZ end

RT: IF Z = 1 THEN PC ← end

Passos no nível RT:

 

Se Z=1 (desvio ocorre)

Busca: RI ← MEM(PC)  
PC ← PC + 1

Execução: end ← MEM(PC)  
PC ← end

Se Z=0 (desvio não ocorre)

Busca: RI ← MEM(PC)  
PC ← PC + 1

Execução: end ← MEM(PC)  
PC ← PC + 1

a rigor, desnecessário


## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução HLT (término de execução - halt)**

Simbólico: HLT

RT: --

Passos no nível RT:

 

Busca: RI ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

Execução: parar o processamento

## O Computador Neander

► **Instruções que envolvem a memória**

Execução STA: end ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

MEM(end) ← AC

Execução LDA: end ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

AC ← MEM(end); atualiza N e Z

Execução ADD: end ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

AC ← AC + MEM(end); atualiza N e Z

Execução OR: end ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

AC ← AC OR MEM(end); atualiza N e Z

## O Computador Neander

► **Instruções que envolvem a memória**

Execução AND: end ← MEM(PC)

PC ← PC + 1

AC ← AC AND MEM(end); atualiza N e Z

Execução JMP: end ← MEM(PC)

PC ← end

Execução JN: end ← MEM(PC)

PC ← end

Execução JZ: end ← MEM(PC)


PC ← end

## O Computador Neander
 
### Organização do Sistema de Memória

Operações com a memória:

- Leitura (**READ**)
- Escrita (**WRITE**)



## O Computador Neander

### Arquitetura/Organização

Operações com a memória

$x \leftarrow \text{MEM}(y)$  descreve uma **leitura** da memória, que é realizada pelos seguintes passos:

1.  $\text{REM} \leftarrow y$  copia  $y$  (que é um endereço) para o REM
2. Read ativa uma operação de **leitura** da memória
3.  $x \leftarrow \text{RDM}$  copia o conteúdo de RDM para  $x$

- REM é o **registrador de endereços da memória**
- RDM é o **registrador de dados da memória**

## O Computador Neander

### Arquitetura/Organização

Operações com a memória

$\text{MEM}(y) \leftarrow x$  descreve uma **escrita** na memória, que é realizada pelos seguintes passos:

1.  $\text{REM} \leftarrow y$  copia  $y$  (que é um endereço) para o REM
2.  $\text{RDM} \leftarrow x$  copia  $x$  (que é um dado) para o RDM
3. write ativa uma operação de **escrita** na memória

## O Computador Neander

### Arquitetura/Organização

Operações com a memória

Observações (1)

- Após a leitura do PC, seu conteúdo deve ser incrementado, para apontar para a próxima posição
- O incremento do PC pode ser feito a qualquer instante após a transferência do PC para o REM
- O incremento do PC pode ser feito em paralelo com outras operações

## O Computador Neander


▶ **Arquitetura/Organização****Operações com a memória****Observações (2)**

- Um desvio condicional que não se realiza não necessita ler o valor do endereço de desvio
- Ou seja, basta incrementar o PC
 
## O Computador Neander

▶ **Arquitetura/Organização**

- Já sabemos quais são os componentes necessários para implementar o Neander: uma memória, uma UAL, uma Unidade de Controle e barramentos
- Agora vamos detalhar um pouco mais as transferências entre registradores para ver o que falta (componentes e sinais de controle) para completar a organização



## O Computador Neander

▶ **Arquitetura/Organização****Busca da Instrução**

- É uma operação de leitura da memória.
- O endereço a ser lido está no PC.
- O valor lido deve ser carregado no RI
- Passos no nível RT:


$$\text{REM} \leftarrow \text{PC}$$

$$\text{Read; PC} \leftarrow \text{PC} + 1$$

$$\text{RI} \leftarrow \text{RDM}$$

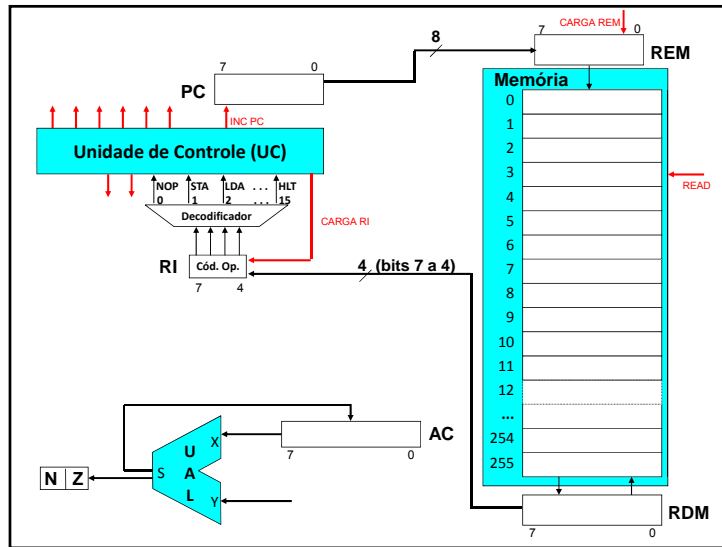Que elementos precisamos acrescentar na organização para fazer a busca ?





### O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.


#### Instrução NOP (nenhuma operação)

Simbólico: NOP


RT: -

Passos no nível RT:

 Busca:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$   
 Execução: nenhuma operação



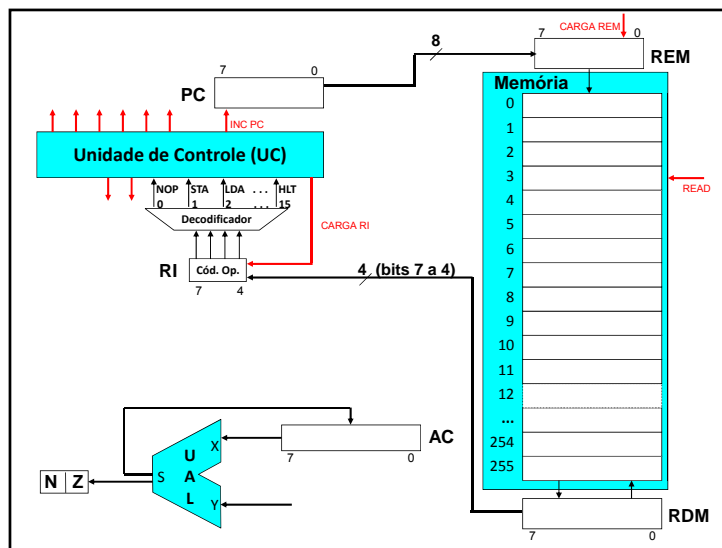Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



### O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

#### Instrução STA (armazena acumulador)

Simbólico: STA end





RT:  $MEM(end) \leftarrow AC$



Passos no nível RT:

Busca:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$   
 Execução:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $REM \leftarrow RDM$   
 $RDM \leftarrow AC$   
 Write



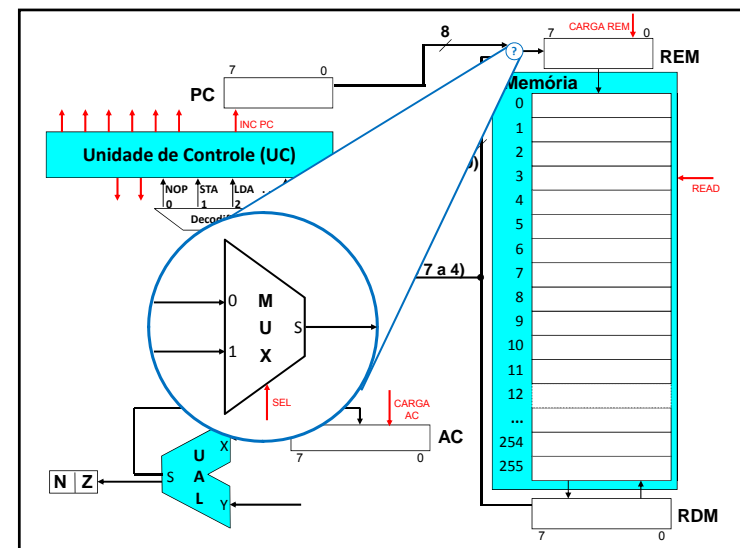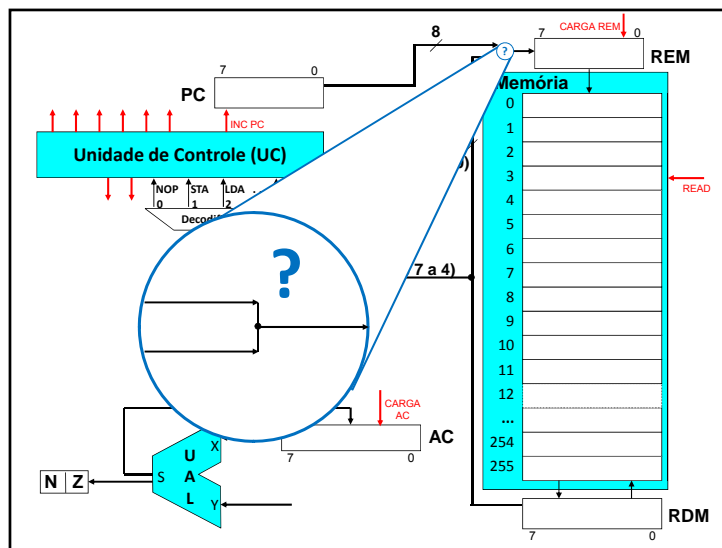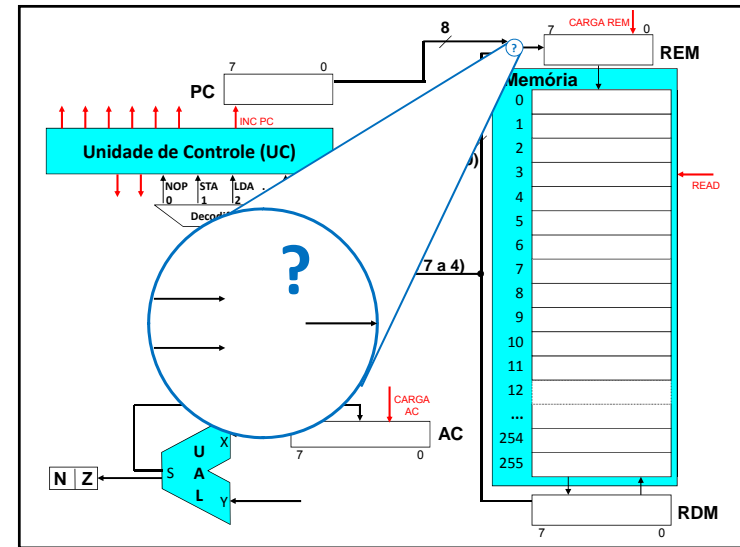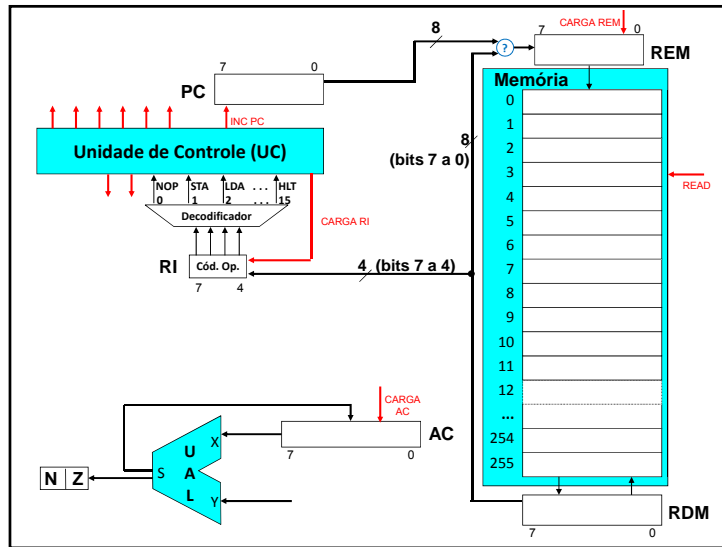Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



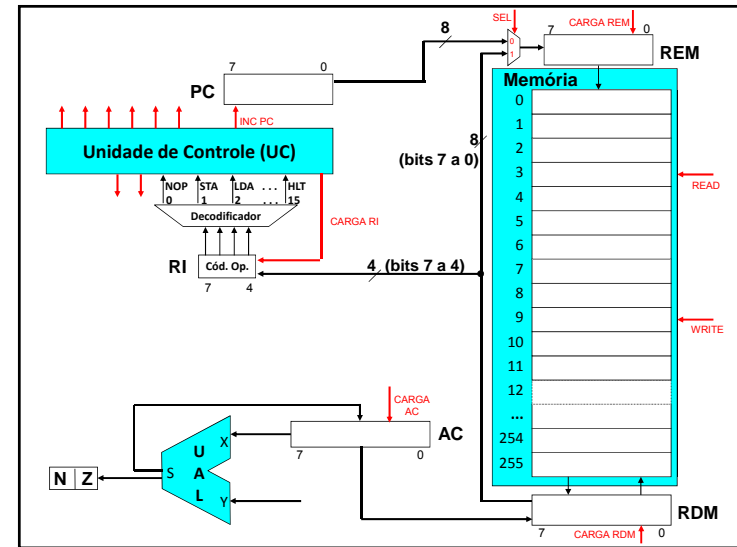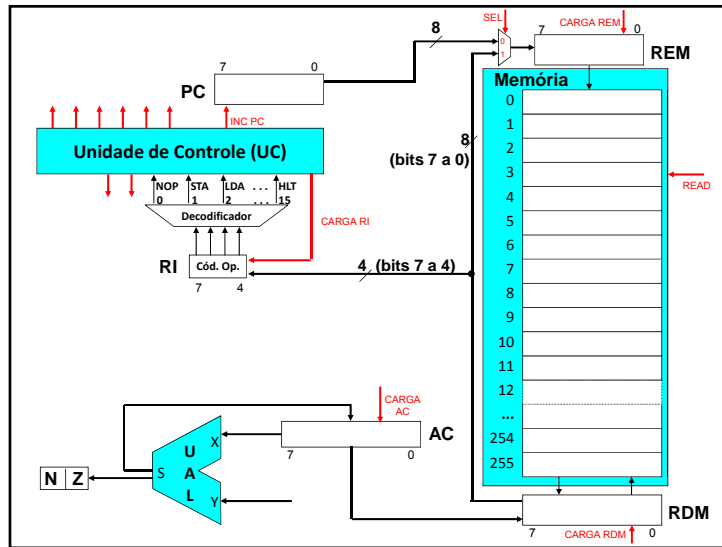

### O Computador Neander

#### Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

#### Instrução LDA (carrega acumulador)

Simbólico: LDA end

RT:  $AC \leftarrow MEM(end)$


Passos no nível RT:

Busca:  
 $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$

Execução:  
 $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $REM \leftarrow RDM$   
 Read

$AC \leftarrow RDM$ ; atualiza N e Z

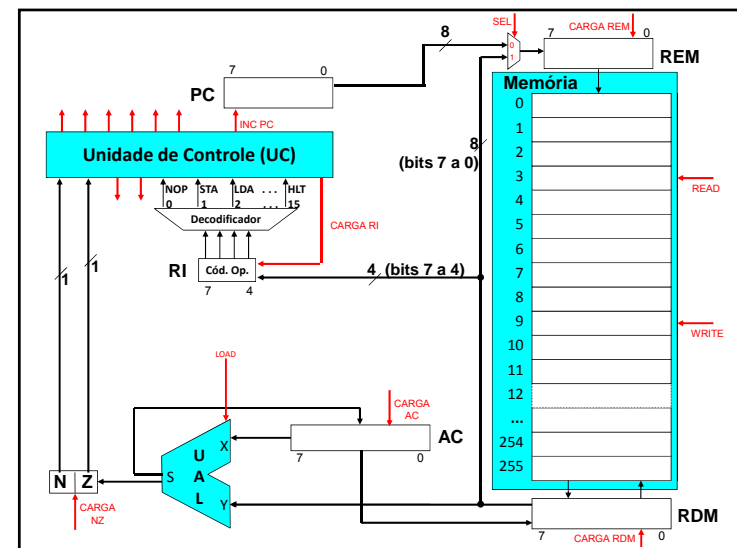Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução ADD (soma)**

Simbólico: ADD end



RT:  $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) + AC$ 

Passos no nível RT:

**Busca:**  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$

**Execução:**  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $REM \leftarrow RDM$   
 Read  
 $AC \leftarrow AC + RDM$ ; atualiza N e Z

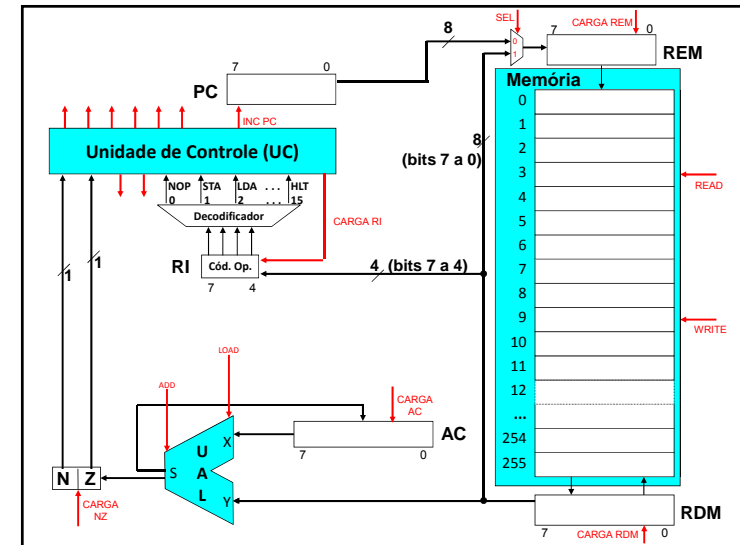 Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução OR (“ou” lógico, bit a bit)**

Simbólico: OR end



RT:  $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ OR } AC$ 

Passos no nível RT:

**Busca:**  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$

**Execução:**  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $REM \leftarrow RDM$   
 Read  
 $AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$ ; atualiza N e Z

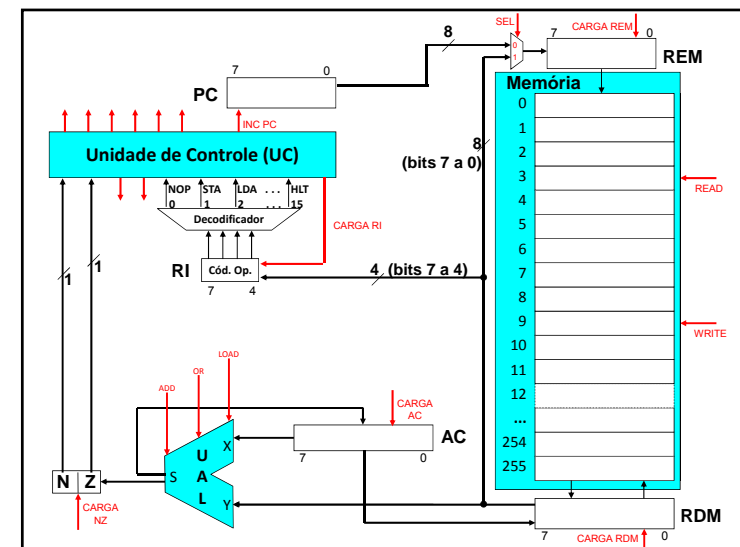 Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução AND** (“e” lógico, bit a bit)

Simbólico: AND end



RT:  $AC \leftarrow MEM(end) \text{ AND } AC$ 

Passos no nível RT:

Busca:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$

Execução:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $REM \leftarrow RDM$   
 Read  
 $AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$ ; atualiza N e Z

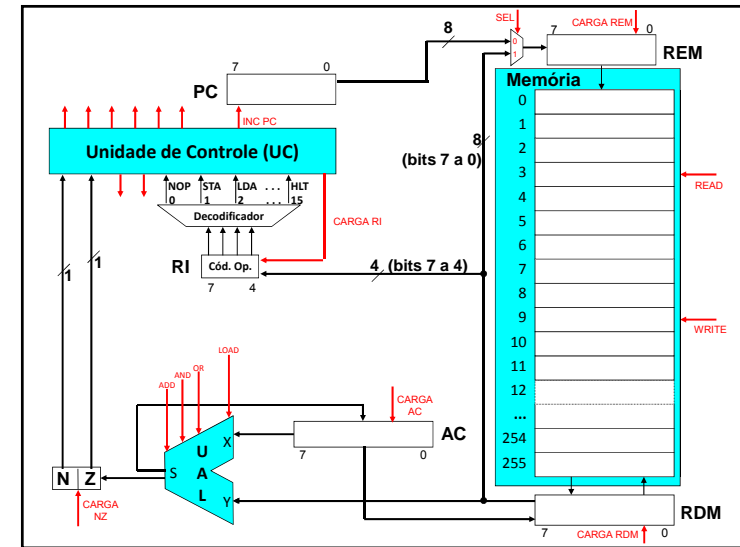 Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução NOT** (complementa acumulador)

Simbólico: NOT



RT:  $AC \leftarrow \text{NOT } AC$ 

Passos no nível RT:

Busca:  $REM \leftarrow PC$   
 Read;  $PC \leftarrow PC + 1$   
 $RI \leftarrow RDM$

Execução:  $AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$ ; atualiza N e Z

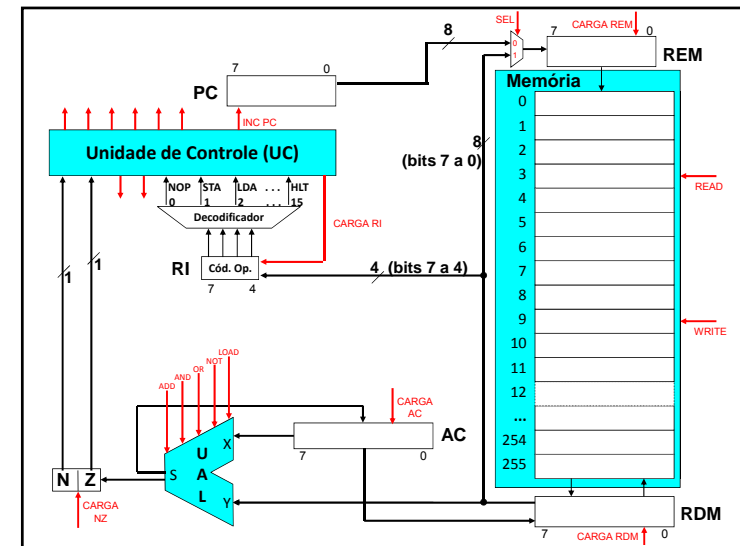 Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

▶ **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JMP (desvio incondicional - jump)**


Simbólico: JMP end

RT: PC  $\leftarrow$  end


Passos no nível RT:

Busca: REM  $\leftarrow$  PC  
 Read; PC  $\leftarrow$  PC + 1  
 RI  $\leftarrow$  RDM

 Execução: REM  $\leftarrow$  PC  
 Read  
 PC  $\leftarrow$  RDM



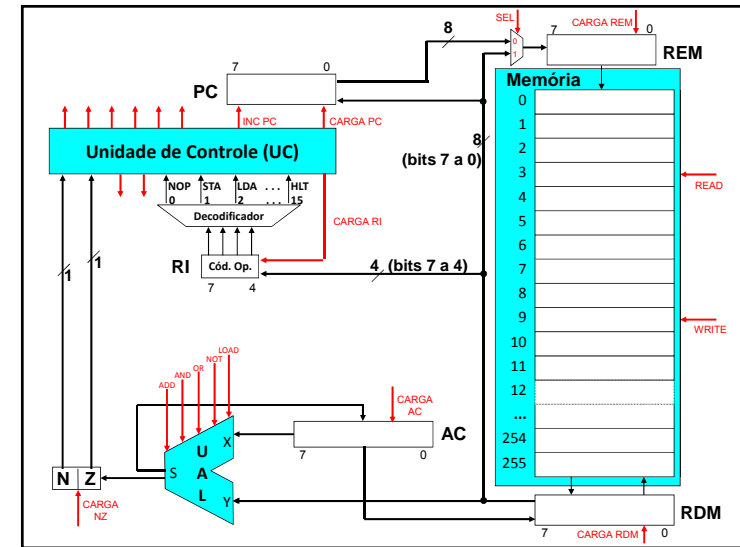Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução ? Qual(is) ?



## O Computador Neander


▶ **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JN (desvio condicional - jump on negative)**

Simbólico: JN end


RT: IF N = 1 THEN PC  $\leftarrow$  end

Passos no nível RT:

	<b>Se N=1 (desvio ocorre)</b>	<b>Se N=0 (desvio não ocorre)</b>
Busca:	REM $\leftarrow$ PC Read; PC $\leftarrow$ PC + 1 RI $\leftarrow$ RDM	Busca: REM $\leftarrow$ PC Read; PC $\leftarrow$ PC + 1 RI $\leftarrow$ RDM
Execução:	REM $\leftarrow$ PC Read PC $\leftarrow$ RDM	Execução: PC $\leftarrow$ PC + 1

 

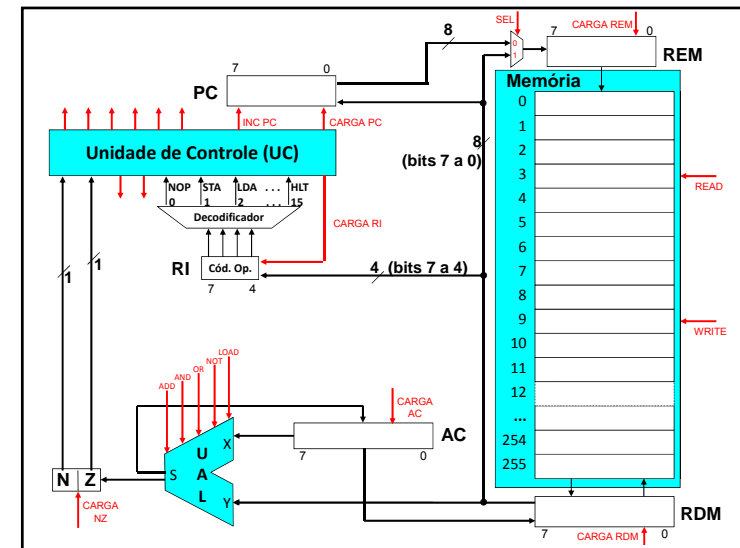Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução ? Qual(is) ?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução JZ (desvio condicional - jump on zero)**


Simbólico: JZ end

RT: IF Z = 1 THEN PC ← end

Passos no nível RT:

	Se Z=1 (desvio ocorre)	Se Z=0 (desvio não ocorre)
Busca:	REM ← PC Read; PC ← PC + 1 RI ← RDM	Busca: REM ← PC Read; PC ← PC + 1 RI ← RDM
Execução:	REM ← PC Read PC ← RDM	Execução: PC ← PC + 1

 Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.**Instrução HLT (término de execução - halt)**


Simbólico: HLT

RT: --

Passos no nível RT:

Busca:	REM ← PC Read; PC ← PC + 1 RI ← RDM
Execução:	parar o processamento

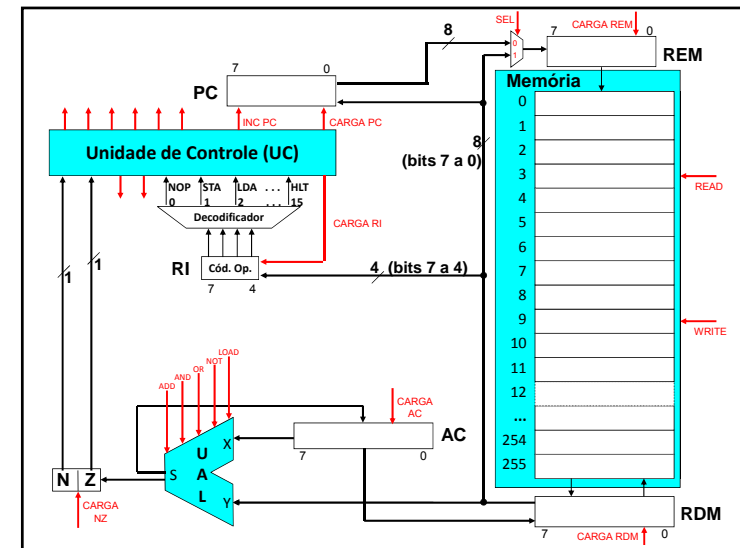Precisamos acrescentar algum elemento à organização para executar esta instrução? Qual(is)?



## O Computador Neander

► A Organização: sinais de controle para cada transferência

Transferência	Sinais de controle
REM ← PC	sel=0, cargaREM
PC ← PC + 1	incrementaPC
RI ← RDM	cargaRI
REM ← RDM	sel=1, cargaREM
RDM ← AC	cargaRDM
AC ← RDM; atualiza N e Z	selUAL(LOAD), cargaAC, cargaNZ
AC ← AC + RDM; atualiza N e Z	selUAL(ADD), cargaAC, cargaNZ
AC ← AC AND RDM; atualiza N e Z	selUAL(AND), cargaAC, cargaNZ
AC ← AC OR RDM; atualiza N e Z	selUAL(OR), cargaAC, cargaNZ
AC ← NOT(AC); atualiza N e Z	selUAL(NOT), cargaAC, cargaNZ
PC ← RDM	cargaPC

## O Computador Neander

## Temporização dos sinais de controle (parte 1)

tempo	STA	LDA	ADD	OR	AND	NOT
t0	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM
t1	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC
t2	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI
t3	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	UAL(NOT), carga AC, carga NZ, goto t0
t4	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	
t5	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	
t6	carga RDM	Read	Read	Read	Read	
t7	Write, goto t0	UAL(LOAD), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(ADD), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(OR), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(AND), carga AC, carga NZ, goto t0	

## O Computador Neander

## Temporização dos sinais de controle (parte 2)

tempo	JMP	JN, N=1	JN, N=0	JZ, Z=1	JZ, Z=0	NOP	HLT
t0	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM
t1	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC
t2	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI
t3	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	incrementa PC, goto t0	sel=0, carga REM	incrementa PC, goto t0	carga RI, goto t0	Halt
t4	Read	Read		Read			
t5	carga PC, goto t0	carga PC, goto t0		carga PC, goto t0			
t6							
t7							

## O Computador Neander

## Gerador dos sinais de temporização - exemplo

